

COLLANA

LIBRETTI SULL'AUTONOMIA ENERGETICA

*Quattro manuali per capire, progettare e iniziare
il tuo cammino verso l'indipendenza energetica*

Achille Sacchi

Collana aggiornata a Ottobre 2026

Per maggiori informazioni e aggiornamenti seguimi nei seguenti canali:
Canali Telegram: t.me/KitAntiBlackout · t.me/SupercondensatoriArtigianali
Siti WEB: progettosocialesc.it e www.casasalute.it

Sintesi degli argomenti dei vari libretti

I • Manuale del Risparmio Energetico Domestico — Isolamento termico, riscaldamento invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione LED, elettrodomestici, consumi fantasma, elettronica, cottura, pompe di calore geotermiche, scaldabagno ibrido, collettori solari ad aria, veneziane nere, raffrescatore, supercondensatori artigianali, preparazione e gestione dei blackout.

II • Impianti Fotovoltaici a Isola — Fondamenti elettrici, calcolo dei consumi, dimensionamento dei pannelli, tensione di sistema, batterie, regolatore di carica, inverter, cavi e protezioni, quadro elettrico e messa a terra, installazione meccanica, cablaggio, collaudo, manutenzione, backup, errori fatali, diodi di bypass e blocco.

III • Guida ai Pannelli Fotovoltaici — Tecnologie costruttive, caratteristiche elettriche, garanzie, posa in opera, orientamento e tilt, ombre e ventilazione, pannelli bifacciali, installazioni verticali, diodi di bypass e di blocco, compatibilità con l'inverter, calcolo della Voc a freddo, manutenzione e pulizia.

IV • Guida ai Regolatori di Carica PWM e MPPT — Tensione, corrente e rapporto di carica C/10, calcolo della potenza dei pannelli, batterie al litio, collegamenti in serie e parallelo, principio di funzionamento MPPT, confronto PWM vs MPPT e regole d'oro per il dimensionamento.





Indice Generale della Collana

Quattro libretti in ordine logico. Clicca su un titolo per aprire il libretto.

I Manuale del Risparmio Energetico Domestico

Ridurre i consumi di elettricità, metano, GPL e gasolio fino al 40-50%



II Impianti Fotovoltaici a Isola

Manuale Completo: Dalla Teoria alla Pratica



III Guida ai Pannelli Fotovoltaici

Caratteristiche, scelta, posa e manutenzione




IV Guida ai Regolatori di Carica PWM e MPPT

Analisi tecnica, regole di dimensionamento e criteri di installazione



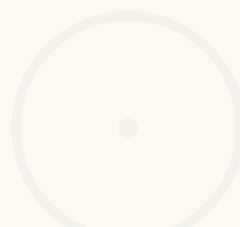Buona lettura! Ogni libretto è autonomo ma l'ordine consigliato è quello sopra elencato.





MANUALE DEL RISPARMIO ENERGETICO DOMESTICO

Guida pratica per ridurre i consumi di elettricità, metano, GPL e gasolio fino al 40-50%

Achille Sacchi. Ottobre 2026

Canali Telegram: t.me/KitAntiBlackout · t.me/SupercondensatoriArtigianali

Tecnologie semplici, innovative e sostenibili per l'autonomia energetica della tua casa.

Questo manuale nasce con un obiettivo chiaro: mettere a disposizione di tutti una guida pratica, completa e accessibile per ridurre i consumi energetici in casa, senza rinunciare al comfort. Ho raccolto e organizzato in forma di libro le migliori strategie, tecnologie e abitudini per risparmiare su elettricità, metano, GPL e gasolio, con un'attenzione particolare alle tecnologie innovative e autocostruibili che permettono di raggiungere una vera indipendenza energetica.



 Indice del Libretto I

Manuale del Risparmio Energetico Domestico

Introduzione	1
Isolamento termico: la priorità assoluta	2
Riscaldamento invernale	3
Climatizzazione estiva	4
Acqua calda sanitaria	5
Illuminazione a LED	6
Elettrodomestici	7
Consumi fantasma (stand-by)	8
Elettronica e ufficio	9
Cottura e cucina	10
Suggerimenti strategici	11
Investimenti che ripagano	12
Errori comuni da evitare	13
Pompe di calore geotermiche	14
Scaldabagno ibrido (legna + elettrico + fotovoltaico)	15
Collettori solari ad aria	16
Veneziane nere	17
Raffrescatore ad aria	18
Supercondensatori Artigianali SC	19
Preparazione e gestione dei blackout	20
Le 10 priorità assolute	21



Introduzione

Questo manuale nasce con un obiettivo chiaro: mettere a disposizione di tutti una guida pratica, completa e accessibile per ridurre i consumi energetici in casa, senza rinunciare al comfort.

Ho raccolto e organizzato in forma di libro le migliori strategie, tecnologie e abitudini per risparmiare su **elettricità, metano, GPL e gasolio**. Il tutto con un'attenzione particolare alle **tecnologie innovative e autocostruibili** che permettono di raggiungere una vera indipendenza energetica.

Il manuale è diviso in **sei parti** che coprono tutti gli aspetti della vita domestica: dall'isolamento termico agli elettrodomestici, dall'acqua calda alle tecnologie solari ad aria, fino alla preparazione per i blackout.

 **Il potenziale di risparmio è enorme:** applicando anche solo metà di questi consigli, puoi ridurre la tua bolletta del **30-40%** senza alcun sacrificio significativo.

Buona lettura e... buon risparmio!



Isolamento termico: la priorità assoluta

PERCHÉ È PRIORITARIO

Un'abitazione non isolata disperde fino al 40% del calore in inverno e subisce il 30% del calore esterno in estate. L'isolamento è l'investimento che paga di più nel tempo.

- **Isola il sottotetto o il solaio:** è la superficie dove si disperde più calore (fino al 30%). Usa isolati naturali e più traspiranti possibile.
- **Applica il cappotto termico** alle pareti esterne: riduce le dispersioni del 25-35% e migliora il comfort estivo.
- **Sostituisci i vetri** con doppi o tripli vetri a bassa emissività e telaio a taglio termico.
- **Monta guarnizioni nuove** su porte e finestre: elimina gli spifferi che fanno perdere il 10-15% del calore.
- **Usa paraspifferi** alla base delle porte (quelli a rullo o a tubo di stoffa).
- **Isola le tubature** dell'acqua calda e del riscaldamento nei locali non riscaldati (cantina, garage).
- **Verifica la presenza di ponti termici:** sono zone dove il calore si disperde più facilmente (es. giunti tra pareti e solai).
- **Se hai il camino,** chiudi il camino quando non lo usi (un camino aperto è come una finestra spalancata).

APPROFONDIMENTO — MATERIALI NATURALI PER ISOLARE MEGLIO E RESPIRARE SANO

Isolare non significa solo "mettere qualcosa che trattiene il calore". La scelta del materiale determina **comfort, salubrità, durabilità e comportamento estivo**. I materiali naturali offrono prestazioni paragonabili (e spesso superiori) agli isolanti sintetici, con un vantaggio decisivo: **lasciano respirare le pareti**, regolano l'umidità e non rilasciano sostanze tossiche.

Perché i materiali naturali sono migliori per l'autonomia:

- **Traspirabilità:** μ tra 1 e 3. Il muro può asciugarsi verso l'esterno, evitando condense interne e muffe, che danneggiano la struttura e peggiorano l'aria che respiri.
- **Sfasamento termico:** l'alta densità fa arrivare il calore estivo attenuato e in ritardo, riducendo il bisogno di condizionamento.
- **Igroscopicità:** assorbono e rilasciano umidità in modo naturale, senza deumidificatori.
- **Durabilità e fine vita:** riciclabili o biodegradabili; alcuni (come il sughero) hanno stabilità praticamente illimitata.

I materiali naturali migliori per ogni applicazione:

- **Paglia (ballette o pannelli):** λ 0,045-0,060 W/mK, densità 80-120 kg/m³, μ 2-4. Sfasamento eccezionale (oltre 12 ore con 40 cm) e costo tra i più bassi. Usabile come **struttura portante** ("straw bale") o riempimento in telai in legno. Sottoprodotto agricolo rinnovabile ogni anno, spesso bruciato o interrato: usarlo in edilizia è un doppio vantaggio. Va protetta dall'umidità con intonaci in calce o argilla e un buon tetto sporgente.
- **Fibra di canapa:** λ 0,039-0,045 W/mK, densità 35-150 kg/m³, μ 1-2. Ideale per cappotti, intercapedini, sottotetti e contropareti. Naturalmente resistente a muffe e insetti, riciclabile.
- **Calcecanapa:** λ 0,07-0,09 W/mK, sfasamento oltre 20 ore con 30 cm. Perfetta per **ponti termici** e climi caldi, dove regola l'umidità.
- **Fibra di legno:** λ 0,038-0,045 W/mK, densità 150-250 kg/m³. Eccellente sfasamento e resistenza meccanica, ideale per isolamenti interni.
- **Sughero:** λ 0,041-0,045 W/mK, densità 150 kg/m³, μ 10-13. Stabile, insensibile a umidità e insetti. Ottimo per sottotetti, solai e cappotti, anche a vista.
- **Lana di pecora:** λ 0,040 W/mK, $\mu \approx 2$. Regola l'umidità, resistente a tarme e muffe. Da evitare solo dove c'è umidità persistente.
- **Argilla e intonaci naturali:** completano il sistema aggiungendo massa e regolazione dell'umidità, senza sigillare la parete.

Regola pratica: evita le barriere al vapore (fogli di plastica); sono da preferire le **barriere a freno vapore**, che limitano il passaggio del vapore senza bloccarlo del tutto. Usa intonaci traspiranti in calce o argilla su entrambi i lati. Sigillare un lato con plastica annulla i vantaggi e crea condensa.

Attenzione ai ponti termici: un ponte non corretto può vanificare fino al 30% del lavoro. Correggili con calcecanapa o pannelli in calcio silicato.

Riscaldamento invernale

DATO CHIAVE

Il riscaldamento pesa per il 50-70% della spesa energetica annuale. Agire qui produce i maggiori risparmi.

Temperatura e regolazione

- **Temperatura ideale: 19-20°C** (non 22°). Ogni grado in più aumenta i consumi del 6-8%.
- **Riduci la temperatura di notte di 2-3°C**: il risparmio è del 10-15% sulla stagione.
- **Abbassa il termostato quando sei fuori casa** per più di 2 ore e di notte.
- **Usa un cronotermostato smart** che regola la temperatura in base alle tue abitudini e al meteo.
- **Non coprire i termosifoni** con tende, mobili o panni stesi (riducono l'irraggiamento fino al 40%).
- **Installa valvole termostatiche** su ogni termosifone per regolare stanza per stanza.

Manutenzione ed efficienza

- **Fai la manutenzione annuale della caldaia**: un bruciatore pulito consuma fino al 15% in meno.
- **Pulisci i termosifoni** dalla polvere (usa un aspirapolvere con spazzola).
- **Sfiata i termosifoni** all'inizio della stagione: l'aria intrappolata riduce l'efficienza fino al 20%.
- **Se la caldaia ha più di 15 anni**, valuta la sostituzione con una a condensazione (risparmio 20-30%).
- Per le caldaie a gasolio, **controlla filtro e ugello** ogni anno.
- **Verifica la pressione dell'acqua** nell'impianto: deve essere tra 1 e 1,5 bar.

Gestione degli ambienti

- **Riscalda solo gli ambienti che usi**: chiudi le porte delle stanze non utilizzate.
- **Arieggia rapidamente**: apri le finestre per 5-10 minuti (ventilazione di "sfiato") invece di lasciarle socchiuse.
- **Usa tende pesanti e tapparelle** la sera per trattenere il calore.
- **Sfrutta il calore solare**: apri tende e persiane durante le ore di sole.
- Se hai il riscaldamento centralizzato, **chiedi all'amministratore** di ridurre gli orari di accensione.
- **Mantieni una temperatura uniforme**: non alzare e abbassare continuamente il termostato.

APPROFONDIMENTO — SCALDARE MEGLIO, NON DI PIÙ

Il comfort non è solo aria calda. Dipende da temperatura dell'aria, temperatura delle superfici (pareti, vetri) e umidità relativa. Una stanza con pareti fredde richiede 22 °C per essere confortevole; la stessa stanza con pareti tiepide lo è a 19 °C. Ecco perché **isolare è più efficace che scaldare di più**: agisce sulle superfici, non sull'aria.

Umidità ideale: 40-55%. Sotto il 30% l'aria è troppo secca: le mucose si disidratano, si avverte secchezza a gola e occhi, e l'evaporazione cutanea può accentuare la sensazione di freddo. Sopra il 60% favorisce le muffe e, in inverno, l'umidità in eccesso nei vestiti e nell'aria accentua la sensazione di freddo perché l'acqua conduce il calore via dal corpo più rapidamente dell'aria. In inverno, riscaldando, l'umidità scende: un umidificatore passivo (contenitore d'acqua sui termosifoni) o l'asciugatura dei panni in casa riportano l'umidità nel range ideale e migliorano il comfort percepito.

Dove va il calore di casa (abitazione non isolata): pareti esterne 20-30%, finestre e porte 10-20%, sottotetto 25-30%, pavimento 5-10%, ponti termici e ventilazione 15-25%. Intervenire sui punti più deboli (sottotetto, spifferi, vetri) dà il maggior risparmio con la minor spesa.

Riscaldare a legna: un camino aperto ha rendimento del 10-20% (butta via l'80% del calore e aspira aria calda dalla stanza). Una stufa a chiusura ermetica sale al 70-80%; una stufa a pellet all'85-90%. Una stufa a legna ben dimensionata può coprire **tutto il riscaldamento invernale di una casa isolata**, indipendentemente da rete elettrica e gas. Qualsiasi combustione richiede però una **presa d'aria dedicata** e un **rilevatore di monossido**.

La stube tirolese (Kachelofen): è l'evoluzione della stufa ad accumulo. Funziona con **una o due cariche di legna al giorno** e restituisce calore per **12-24 ore** dopo lo spegnimento, grazie alla massa in maiolica, pietra ollare o materiale refrattario che accumula e rilascia lentamente per irraggiamento. Raggiunge rendimenti fino al **90%** e non ha parti elettromeccaniche: **funziona anche in blackout**.

Stufe in maiolica modulari: una tipologia intermedia sempre più diffusa in area alpina è la **stufa in maiolica a elementi componibili**. Viene assemblata con blocchi, anelli e piastrine in ceramica, mantenendo il principio dell'accumulo della stube tradizionale ma con costi e ingombri inferiori. Si monta in poche ore, si adatta a spazi ridotti e conserva l'irraggiamento piacevole della maiolica, senza la necessità di una costruzione su misura in muratura.

Preriscaldamento solare passivo: una finestra esposta a sud, con doppio vetro e tapparelle alzate, guadagna **2-3 kWh al giorno** nelle giornate serene d'inverno: come 2-3 ore di stufa gratis. La sera, chiudendo tapparelle e tende pesanti, quel calore resta in casa.

Climatizzazione estiva

Condizionatori

- **Imposta la temperatura a 25-26°C** (non 22°): ogni grado in meno aumenta i consumi del 10%.
- **Usa la modalità "deumidificatore"** se l'aria è umida: consuma meno del raffreddamento.
- **Pulisci i filtri ogni 15 giorni** durante l'uso intensivo.
- **Spegnili quando esci di casa** (non serve tenerli accesi per "mantenere").
- **Usa la funzione "timer"** per spegnerli automaticamente la notte.
- Se hai un **condizionatore portatile**, assicurati che il tubo di scarico sia ben isolato.

Protezione solare e alternative

- **Installa tende da sole o veneziane** all'esterno delle finestre esposte a sud/ovest.
- **Usa pellicole solari** sui vetri: riducono l'ingresso del calore fino al 60%.
- **Pianta alberi o rampicanti** davanti alle pareti esposte al sole.
- **Usa ventilatori a soffitto o portatili**: consumano 10-20 volte meno di un condizionatore.
- **Di notte, sfrutta la ventilazione incrociata** aprendo finestre opposte.
- **Chiudi persiane e tapparelle** durante le ore più calde (12-17).

APPROFONDIMENTO — RAFFRESCARE SENZA CONDIZIONATORE

Il comfort estivo non si misura solo in gradi. Contano anche **umidità relativa**, **temperatura delle superfici** e **movimento dell'aria**. Una stanza a 28 °C con aria secca e un ventilatore è più confortevole di una a 25 °C con aria ferma e umida. Prima di accendere il condizionatore, agisci su questi tre fattori: spesso bastano da soli.

Il raffrescamento evaporativo: quando l'aria è secca (umidità sotto il 40%), far evaporare acqua raffredda. Un semplice **panno bagnato davanti a un ventilatore**, un **raffrescatore evaporativo** o anche solo una bacinella d'acqua vicino alla finestra abbassano la temperatura percepita di 2-4 °C consumando una frazione dell'energia di un condizionatore. Funziona poco, però, quando l'aria è già umida: in quel caso serve deumidificare, non raffreddare.

La deumidificazione: in molte zone costiere e pianeggianti il problema estivo non è il caldo, ma l'**umidità**. A parità di temperatura, un'umidità del 70% fa percepire 3-4 °C in più. Un **deumidificatore** consuma circa un terzo di un condizionatore e rende l'aria più respirabile senza abbassare troppo la temperatura. La modalità *dry* del condizionatore fa la stessa cosa, ma solo se l'apparecchio è dimensionato bene: un condizionatore troppo potente deumidifica poco e raffredda troppo.

La ventilazione notturna: il raffrescamento più economico è quello gratuito. In Italia l'escursione termica estiva è di 10-15 °C: la notte l'aria esterna è molto più fresca di quella interna. Aprendo **finestre opposte** (ventilazione incrociata) si crea un flusso che rinnova l'aria e raffredda le pareti. Se la casa è **ad alta massa** (pietra, mattone, terra cruda), le pareti si raffreddano durante la notte e restituiscono fresco durante il giorno: è il principio della **casa passiva mediterranea**. Un semplice **estrattore d'aria a soffitto** o una **ventola notturna** possono amplificare il flusso e ridurre di 5-8 °C la temperatura interna rispetto al picco diurno.

L'inerzia termica: una casa con pareti spesse e materiali ad alta massa (calcecanapa, pietra, terra cruda, fibra di legno ad alta densità) impiega molte ore a scaldarsi. Se durante il giorno tieni **chiuse persiane e finestre** e la sera apri per far entrare l'aria fresca, la massa interna non si scalda mai del tutto. Il risultato è che il condizionatore serve solo nei giorni più afosi, non per tutta l'estate.

Il tetto e il sottotetto: il 30-40% del calore estivo entra dal tetto. Un **tetto ventilato** (con intercapedine d'aria sotto le tegole) e un **sottotetto isolato** riducono di molto il calore che arriva agli ambienti abitati. In estate, un sottotetto non isolato può raggiungere 60-70 °C e funzionare come un termosifone rovesciato. Isolarlo è utile sia d'inverno che d'estate.

Il ruolo delle piante: gli alberi a foglia caduca sono la soluzione più elegante: d'estate ombreggiano, d'inverno lasciano passare il sole. Un **rampicante su una parete esposta a ovest** può ridurre la temperatura superficiale di 5-8 °C. Le piante traspirano vapore acqueo e rinfrescano l'aria circostante: un cortile alberato può essere 3-5 °C più fresco di uno asfaltato.

Se usi il condizionatore, scegli bene: un apparecchio in **classe A+++** con tecnologia **inverter** consuma fino al 40% in meno di un modello on/off di pari potenza. La funzione *Eco* o *Night* riduce ulteriormente i consumi notturni. Ricorda che ogni grado in meno oltre i 26 °C aumenta i consumi del 10%: la temperatura di setpoint più efficiente è **26-27 °C** con ventilazione media, non 22 °C.

Acqua calda sanitaria

- **Installa frangi-getto (riduttori di flusso)** sui rubinetti: riducono il consumo d'acqua del 40-50%.
- **Doccia invece del bagno:** consuma 1/3 dell'acqua e molta meno energia.
- **Docce brevi:** 5 minuti invece di 10 riducono il consumo del 50%.
- **Imposta il boiler a 55-60°C** (non oltre: oltre è spreco e calcare).
- Se hai lo **scaldabagno elettrico**, programmalo con timer: accendi solo poco prima del tuo orario di doccia.
- Se hai la caldaia, **abbassa la produzione di acqua calda a 45-50°C in estate**.
- **Isola il boiler** con un rivestimento termico se è vecchio.
- **Solare termico:** se puoi installarlo, copre il 60-80% del fabbisogno di acqua calda.
- Vedi anche il capitolo sullo **scaldabagno ibrido** (legna/elettrico/fotovoltaico).

APPROFONDIMENTO — ACQUA CALDA CON MENO ENERGIA

Quanta energia serve per una doccia: scaldare 50 litri d'acqua da 15 °C a 40 °C richiede circa **1,5 kWh**. Con uno scaldabagno elettrico tradizionale sono 1,5 kWh di rete; con una caldaia a gas circa 0,15 m³ di metano; con il solare termico, quasi zero. Una famiglia di 3 persone che fa 3 docce al giorno consuma **1.600 kWh/anno** solo per l'acqua calda: più del frigorifero, più dell'illuminazione, più di tutti gli elettrodomestici messi insieme.

La stratificazione del boiler: l'acqua calda tende a salire e quella fredda a scendere. Nei boiler verticali si crea naturalmente uno **strato caldo in alto** e uno freddo in basso. Prelevando l'acqua dall'alto, puoi avere docce calde anche quando il boiler è "mezzo pieno" di acqua calda. Nei boiler orizzontali la stratificazione è peggiore: per questo, a parità di litri, un boiler verticale offre più acqua calda utile.

Il ricircolo dell'acqua calda: se il boiler è lontano dal punto di prelievo, ogni doccia butta via diversi litri d'acqua fredda prima che arrivi quella calda. Un **sistema di ricircolo** (pompa che fa circolare l'acqua nel tubo) elimina lo spreco, ma consuma energia per la pompa e disperde calore nel tubo. La soluzione più semplice ed efficiente è **isolare bene le tubature** e, se possibile, **accorciare il percorso** tra boiler e bagno.

Il solare termico: come funziona: un pannello solare termico non produce elettricità, ma **scalda direttamente l'acqua** con un rendimento del 50-70%, molto più alto del fotovoltaico (15-20%). Due tipi principali: **collettori piani** (lastra di vetro, assorbitore nero, tubi in rame) e **collettori sottovuoto** (tubi di vetro con vuoto isolante, migliori in inverno e con cielo coperto). Un impianto ben dimensionato copre il 60-80% del fabbisogno annuo; nei mesi estivi può arrivare al 100%, con il boiler integrativo spento.

L'integrazione con il riscaldamento: un impianto solare termico ben fatto può contribuire anche al **riscaldamento a pavimento** o all'integrazione del boiler in inverno, con un **accumulo combinato** (un grande serbatoio che serve sia l'acqua calda sanitaria sia il riscaldamento). Questa configurazione, abbinata a una caldaia a condensazione o a una pompa di calore, riduce ulteriormente il consumo di gas.

Boiler elettrico a pompa di calore: è l'evoluzione dello scaldabagno elettrico tradizionale. Invece di scaldare l'acqua con una resistenza, **preleva calore dall'aria** (interna o esterna) e lo trasferisce all'acqua, come un frigorifero che lavora al contrario. Il risultato è un **COP di 3-4**: per ogni kWh di elettricità consumata, produce 3-4 kWh di calore. In pratica consuma il **70-75% in meno** di un boiler elettrico tradizionale. Una famiglia di 4 persone passa da circa 3.400 kWh/anno a circa 850 kWh/anno, con un risparmio che ripaga l'investimento in **2-4 anni**. Esistono modelli **monoblocco** (tutto integrato, più semplici da installare) e **split** (unità esterna separata, più silenziosi). Si integrano perfettamente con il fotovoltaico: programmando il funzionamento nelle ore di sole, l'acqua calda diventa di fatto gratuita.

Il boiler elettrico tradizionale: come usarlo bene: se non puoi installare il solare termico o un boiler a pompa di calore, uno scaldabagno elettrico ben gestito costa meno di quanto si pensi. Tre accorgimenti: **timer** per accendere solo nelle ore di effettivo bisogno; **isolamento termico** del serbatoio se è vecchio (una coperta termica riduce le dispersioni del 20-30%); **temperatura a 55-60 °C**, perché oltre si accumula calcare e si disperde più calore. Se hai il fotovoltaico, un **boiler elettrico programmato nelle ore di sole** funziona di fatto come accumulo termico gratuito.



Illuminazione a LED

- **Sostituisci tutte le lampadine** con LED ad alta efficienza. Consumano fino all'85% in meno e durano 15-20 anni.
- **Sfrutta la luce naturale:** tieni tende e persiane aperte durante il giorno.
- **Dipingi le pareti con colori chiari:** riflettono meglio la luce.
- **Installa sensori di movimento** per scale, corridoi e zone di passaggio.
- **Pulisci lampadari e paralumi:** la polvere riduce l'illuminazione fino al 30%.
- **Usa lampade in alto al centro dei locali per la luce diffus e lampade da tavolo** per la lettura invece di illuminare tutta la stanza.
- **Installa dimmer** per regolare l'intensità in base alle esigenze.
- **Usa lampade solari** per giardino e spazi esterni.

! APPROFONDIMENTO — SCEGLIERE I LED PER L'AUTONOMIA E PER LA SALUTE

Non tutti i LED sono uguali. Per scegliere quello giusto in un'ottica di **risparmio energetico, indipendenza e salute**, guarda **tre parametri** sulla confezione, non solo il prezzo:

- **Temperatura di colore (K):** in casa scegli **2700–3000 K** (bianco caldo). La luce **sopra i 3000 K** è ricca di **luce blu**: affatica gli occhi, disturba il sonno e inibisce la melatonina. **Evitala in casa**, in particolare in camera da letto e nelle ore serali.
- **Flusso luminoso (Lumen, lm):** è la vera misura della luce emessa. Una vecchia lampadina a incandescenza da 60 W produce circa 700 lm. Non fidarti dei "watt equivalenti": guarda sempre i lumen.
- **Resa cromatica (CRI o Ra):** da 0 a 100, indica quanto fedelmente il LED rende i colori. Sotto 80 i colori risultano spenti; sopra 90 la resa è ottima anche per la lettura e il lavoro al banco.

Perché la luce blu fa male: la luce blu (400–500 nm) ha la lunghezza d'onda più corta dello spettro visibile e penetra in profondità nell'occhio. A differenza della luce rossa o gialla, quella blu non viene filtrata dalla cornea e arriva direttamente alla retina. L'esposizione cronica a luce ricca di blu — tipica dei LED sopra i 3000 K e degli schermi — è associata a **affaticamento visivo, secchezza oculare, mal di testa** e, sul lungo periodo, a un **maggiore rischio di degenerazione maculare**. L'effetto è **cumulativo**: anche dosi basse ripetute nel tempo danneggiano i fotorecettori della retina. La luce blu serale inibisce la **melatonina**, l'ormone che regola il sonno, e sposta in avanti il ritmo circadiano, rendendo più difficile addormentarsi e peggiorando la qualità del riposo.

Pareti chiare = meno luce artificiale: il colore delle pareti determina quanta luce serve per illuminare un ambiente. Una parete **bianca riflette fino all'80% della luce** che la colpisce; una parete color crema, avorio o pastello ne riflette il 60–70%; una parete scura appena il 10–20%. Questo significa che in una stanza con pareti chiare basta **metà della potenza di LED** per ottenere la stessa luminosità percepita rispetto a una stanza con pareti scure. In un'ottica di autonomia energetica, **dipingere le pareti di chiaro è un intervento a costo quasi zero che riduce permanentemente il fabbisogno di illuminazione** e alleggerisce il carico sull'impianto fotovoltaico. Il soffitto, in particolare, va tenuto **bianco**: riflette la luce verso il basso e amplifica ogni punto luce.

Luce diffusa: lampade al centro della stanza Le lampade installate alle pareti non riescono a illuminare l'intero locale: dirigono la luce solo su una porzione e lasciano in ombra il resto. Le lampade al centro del soffitto, invece, diffondono la luce in modo uniforme e illuminano tutta la stanza con un solo punto luce. A parità di lumen, una lampada centrale è molto più efficiente di una o più applique laterali. Regola pratica: luce principale al centro, luci a parete solo come luce localizzata (lettura, lavoro, cucina).

LED a 12V o 24V per impianti off-grid: se hai un impianto a isola con batterie o supercondensatori a 24V, puoi alimentare direttamente **lampade LED a 24V DC**, evitando la doppia conversione DC→AC (inverter) →AC→DC (alimentatore del LED). Ogni conversione perde il 10–15% di energia: eliminarla significa **allungare l'autonomia delle batterie del 20–30%** a parità di luce.

Quanto consuma davvero un LED: un LED da 9 W acceso 5 ore al giorno consuma **45 Wh/giorno**, circa **16 kWh/anno**. Dieci punti luce LED in casa consumano complessivamente **160 kWh/anno**: una cifra che un piccolo impianto fotovoltaico da 200–300 W copre abbondantemente. Sostituire tutte le lampadine di casa con LED è il primo intervento da fare in un percorso di autonomia, perché **costa poco, si ripaga in pochi mesi e riduce subito il carico dell'impianto**.

Durata reale: un LED di qualità dichiara 25.000–50.000 ore (15–20 anni con 4 ore al giorno). La durata crolla se il LED è in un **corpo lampada chiuso** che non dissipa il calore: meglio LED con dissipatore in alluminio, non in plastica. Nei sistemi a isola, dove la manutenzione è più scomoda, un LED di qualità significa **non doverlo sostituire per decenni**.

Consiglio pratico per l'autonomia: concentra la luce dove serve (tavolo, cucina, lettura) con **lampade localizzate a bassa potenza** (3–5 W), invece di illuminare tutta la stanza con un punto centrale potente. In un impianto a isola questo riduce i picchi serali, **allunga la vita delle batterie** e permette di usare un inverter più piccolo.

Elettrodomestici

Frigorifero e congelatore (24h/24, 15-20% della bolletta)

- **Tienili a distanza da fonti di calore** (forno, termosifone, finestra esposta al sole).
- **Temperatura ideale:** 4-5°C per il frigo, -18°C per il freezer.
- **Sbrina il freezer** quando lo strato di ghiaccio supera i 3 mm.
- **Non inserire cibi caldi:** lasciali raffreddare prima.
- **Controlla la guarnizione:** prova con un foglio di carta (se esce senza resistenza, va sostituita).
- **Organizza il contenuto:** un frigo pieno consuma meno di uno semivuoto.

Lavatrice e lavastoviglie

- **Usa sempre carichi pieni** (ma senza sovraccaricare).
- **Programmi eco a bassa temperatura** (30-40°C): consumano fino al 50% in meno.
- **Partenza differita** per farli partire nelle ore notturne (se hai tariffa bioraria).
- **Lavastoviglie: evita il prelavaggio a mano** e usa il programma "eco".
- **Usa detersivo per basse temperature:** lava meglio a 30°C.

Forno, piani cottura e piccoli elettrodomestici

- **Non aprire il forno durante la cottura** (si disperde il 20% del calore ogni volta).
- **Spegnilo 5-10 minuti prima** e sfrutta il calore residuo.
- Usa pentole con **fondo piano e dello stesso diametro del fornello** (soprattutto per induzione).
- **Cuoci più pietanze insieme** nello stesso forno.
- **Usa la pentola a pressione:** riduce i tempi di cottura del 50-70%.
- Piano a gas: **la fiamma deve essere blu** (se è gialla, chiama un tecnico).
- **Usa i coperchi:** riducono i tempi di cottura e il consumo.
- **Usa il bollitore elettrico** per l'acqua: consuma meno del fornello a gas.

Asciugatrice e stiratura

- **Usa la centrifuga ad alta velocità** (1400 giri) per ridurre l'umidità.
- **Asciuga all'aria aperta** quando possibile (l'asciugatrice è molto energivora).
- Se usi l'asciugatrice, **pulisci il filtro molto spesso**.
- **Stira i panni ancora leggermente umidi:** consumi meno e ottieni risultati migliori.
- **Riduci lo stirato:** molti capi non necessitano di stiratura.

APPROFONDIMENTO — ELETTRODOMESTICI E AUTONOMIA

L'etichetta energetica non basta: la classe A+++ indica il consumo in condizioni standard, ma il consumo reale dipende da come usi l'apparecchio. Un frigorifero A+++ tenuto vicino al forno consuma più di un A+ ben posizionato.

Il frigorifero è l'unico elettrodomestico sempre acceso: per questo pesa così tanto in bolletta. Tienilo lontano da fonti di calore e lascia almeno 10 cm dietro per far circolare l'aria. Non metterlo a temperatura troppo bassa: ogni grado in meno aumenta i consumi del 5%. Se ha più di 15 anni, un modello nuovo in classe A+++ consuma fino al **60% in meno**.

Lavatrice e lavastoviglie: il vero consumo è il riscaldamento dell'acqua. Il 90% dell'energia di un ciclo serve a scaldare l'acqua. Lavare a 30 °C invece che a 60 °C riduce il consumo del **60-70%**. I detersivi moderni funzionano bene anche a basse temperature. Il programma eco dura di più ma consuma meno, perché scalda l'acqua più lentamente.

Il forno e il piano cottura: il forno è tra gli elettrodomestici meno efficienti: solo il **10-15%** del calore serve davvero a cuocere. Ogni apertura dello sportello abbassa la temperatura di 20-30 °C. Il **piano a induzione** ha un rendimento del **90%**, contro il 40% del gas. La **pentola a pressione** è l'accessorio che fa risparmiare più energia in cucina: riduce i tempi di cottura del 50-70%.

L'asciugatrice: un ciclo consuma **2-4 kWh**, quanto 100 ore di LED accesi. Le asciugatrici a **pompa di calore** consumano circa la metà di quelle a resistenza. Se puoi, asciuga all'aria: è gratis. La centrifuga ad alta velocità (1400 giri) riduce l'umidità residua del 50% e dimezza il tempo di asciugatura.

Nelle ore di sole: se hai un impianto fotovoltaico, far partire lavatrice e lavastoviglie nelle ore centrali della giornata significa usare energia gratuita. Un **timer di partenza differita** o un'app smart permette di programmare il ciclo per l'ora di massima produzione.



Consumi fantasma (stand-by)

STAND-BY: UNO SPRECO INUTILE

Lo stand-by è uno spreco evidente: incide per l'**8-10%** sulla bolletta, pari a **50-80 €/anno** per una famiglia media.



I più energivori a riposo

- **Decoder e TV datati:** 10-27 W costanti
- **Microonde con display e macchine da caffè:** fino a 15-27 W
- **Console da gioco:** fino a 15 W
- **Condizionatori:** 10-20 W
- **PC e stampanti:** 10-15 W

Nota: i caricabatterie moderni senza dispositivo collegato consumano meno di 0,1 W.



Come verificare i consumi

- **Spegni tutti gli apparecchi** (compreso il frigo per qualche minuto).
- Sul contatore scorri il menu fino a **Potenza Istantanea (P+)** (premi il tastino per 4 volte).
- Il valore in Watt indica il "**carico parassita**" residuo.
- Ricollega i dispositivi uno alla volta per scovare i colpevoli.



Soluzione

- Usa **multiprese con interruttore** per spegnere interi gruppi di apparecchi (zona TV o scrivania).
- L'acquisto si ripaga in poche settimane, eliminando sprechi invisibili ma costosi.
- **Scollega dalla rete** i dispositivi che non utilizzi, es. il condizionatore in inverno.
- Stacca la spina o usa ciabatte con interruttore per: TV, decoder, computer, stampante, stereo, console.
- Spegni il modem e il router durante la notte se non li usi.

APPROFONDIMENTO — CACCIA AGLI SPRECHI INVISIBILI

Perché lo stand-by esiste: un apparecchio in stand-by non è "spento", ma in uno stato di riposo attivo. Deve restare pronto a ricevere il segnale del telecomando, mantenere l'orologio, aggiornare il firmware, restare connesso al Wi-Fi. Tutto questo costa energia 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Il Wi-Fi e il modem: un caso a parte. Router e modem non hanno un vero stand-by: trasmettono continuamente segnale, anche quando nessun dispositivo è connesso. Di notte, quando dormi, il router continua a emettere onde elettromagnetiche nella stanza in cui si trova, con intensità che diminuisce nelle stanze accanto. In un'ottica di **precauzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico domestico**, spegnere il router di notte è una scelta ragionevole: elimina l'esposizione per 8 ore consecutive, riduce i consumi energetici e alleggerisce il carico sulle batterie in un impianto off-grid.

La casa connessa peggiora le cose: ogni dispositivo smart aggiunge un consumo nascosto e una fonte di emissione. Router, modem, telecamere IP, assistenti vocali, lampadine smart, termostati connessi, TV in standby con connessione di rete: sommati, possono arrivare a **20-40 W costanti**, cioè **175-350 kWh/anno**. La comodità della casa connessa ha un prezzo energetico ed elettromagnetico che spesso non si considera.

Misurare i consumi con il contatore digitale: con i contatori elettronici di nuova generazione puoi leggere la **Potenza Istantanea** direttamente dal display. Premi il pulsantino del contatore **4 volte** fino a visualizzare la scritta **P+** o **Potenza Istantanea**: il valore mostrato in Watt è il consumo reale della casa in quel momento. Per individuare gli stand-by, la sera spegni tutto ciò che puoi (TV, decoder, PC, router), leggi il valore residuo e poi ricollega un apparecchio alla volta per scoprire quanto pesa ciascuno.

La ciabatta intelligente: la soluzione più efficace ed economica è la **ciabatta con interruttore** o, meglio ancora, la **ciabatta master-slave**: quando spegni la TV, la ciabatta rileva il calo di assorbimento e spegne automaticamente anche decoder, soundbar, console e altri apparecchi collegati.

L'effetto sulle batterie off-grid: in un impianto a isola, gli stand-by sono un nemico silenzioso. Un carico parassita di 30 W costanti per 24 ore consuma **720 Wh**, cioè quasi un giorno intero di produzione di un impianto da 200 W. Ridurre gli stand-by al minimo è il primo passo per dimensionare correttamente un impianto off-grid: **meno sprechi, batterie più piccole, costo totale più basso**.



Elettronica e ufficio

- Computer: **attiva la modalità risparmio energetico** e imposta lo spegnimento automatico del monitor dopo 5 minuti.
- **Preferisci il portatile al desktop**: consuma 5-10 volte meno.
- Stampa solo quando necessario e in **bozza** (consuma meno toner ed energia).
- **Usa schermi LED** invece di LCD o plasma (consumano molto meno).
- **Scollega gli alimentatori** quando i dispositivi sono carichi.

■ APPROFONDIMENTO — IL COSTO ENERGETICO DEL DIGITALE

Il vero consumo di un computer non è quello che dichiara la scatola: un desktop acceso 8 ore al giorno per 365 giorni consuma mediamente **150-250 kWh/anno**, pari a 40-70 € in bolletta. Lo stesso utilizzo con un portatile scende a **30-50 kWh/anno** (8-15 €). La differenza non è solo il processore: è l'alimentatore, il monitor, le ventole, le periferiche sempre collegate. Un portatile è progettato per consumare poco perché deve funzionare a batteria; un desktop no.

Il monitor è il vero divoratore: un monitor da 24" consuma 20-40 W, un 27" sale a 30-60 W. Se resta acceso anche quando non lavori, in un anno sono **50-100 kWh** buttati. Lo spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività è la modifica più semplice e più efficace che puoi fare. Ancora meglio: spegni fisicamente il monitor con il suo interruttore quando ti alzi per più di mezz'ora.

Gli alimentatori e i caricabatterie: ogni alimentatore collegato alla presa consuma anche senza dispositivo attaccato, ma il consumo è minimo (sotto 0,1 W). Il vero problema sono gli alimentatori **vecchi o di bassa qualità**, che possono consumare 1-3 W costanti ciascuno. Moltiplicato per 5-6 alimentatori in casa, sono **40-80 kWh/anno** per nulla. La soluzione è una **ciabatta con interruttore** per tutto l'angolo ufficio.

Stampanti: il consumo nascosto è il riscaldamento: una stampante laser consuma **300-500 W** nei secondi di riscaldamento del fusore, anche per stampare una sola pagina. Una stampante inkjet consuma 15-30 W in stampa e 1-3 W in stand-by. Se stampi poco, l'inkjet è più efficiente; se stampi molto, la laser conviene ma va spenta tra un lavoro e l'altro. La modalità **bozza** riduce il consumo di toner e di energia per pagina.

Il raffreddamento d'estate: ogni watt consumato da computer, monitor e stampanti si trasforma in calore. In estate, questo calore va smaltito dal condizionatore, che consuma altrettanto per raffreddare. Spegnerne il PC quando non serve riduce due volte i consumi: l'energia del PC e quella del condizionatore.

Consiglio pratico per l'autonomia: concentra l'angolo ufficio su una sola ciabatta con interruttore. A fine giornata, un unico gesto spegne PC, monitor, stampante, casse e caricabatterie. In un impianto a isola questo riduce i picchi serali, allunga la vita delle batterie e permette di usare un inverter più piccolo.

Q Cottura e cucina

- Usa il bollitore elettrico per l'acqua: consuma meno del fornello a gas.
- Usa la cuoceriso elettrica per la cottura dei cibi in acqua: consuma meno del fornello a gas e del forno ad induzione.
- Cuoci più cose insieme quando accendi il forno.
- Scalda solo l'acqua che ti serve, non di più.
- Usa pentole con fondo spesso e coperchio per trattenere il calore.
- La pentola a pressione riduce i tempi di cottura fino al 70%.
- Spegni il forno 5-10 minuti prima della fine cottura.
- Usa il piano a induzione se puoi: è il più efficiente (oltre il 90% di rendimento). Ha però l'inconveniente di generare un campo elettromagnetico nelle vicinanze. Il campo diminuisce molto rapidamente con la distanza: usa quindi il più possibile le piastre più lontane dal corpo (tipicamente quelle posteriori), e mantieni una distanza di 5-10 cm dal piano. Assicurati anche che la pentola sia centrata e copra bene la piastra. Chi ha un pacemaker o un dispositivo impiantato dovrebbe stare ad almeno 50 cm.

Q APPROFONDIMENTO – CUCINARE CON MENO ENERGIA

Dove finisce l'energia in cucina: quando accendi un fornello, solo una parte del calore prodotto finisce davvero nel cibo. I rendimenti reali sono molto diversi: **piano a induzione 90%, piano elettrico tradizionale 45-60%, gas 35-45%, forno 10-15%**. Scegliere il piano di cottura giusto è il primo risparmio. Il gas, pur avendo rendimento basso, resta il più leggero per un impianto off-grid, perché non richiede inverter di grossa taglia.

Il bollitore elettrico: scaldare l'acqua è l'operazione più frequente in cucina. Un bollitore ha una resistenza immersa che trasferisce il calore direttamente all'acqua, con rendimento quasi del 100%. Per scaldare 1 litro d'acqua, il bollitore consuma circa **0,1 kWh**, il fornello a gas circa **0,25 kWh equivalenti**. La differenza su base annua è significativa. Attenzione però: se scaldi più acqua di quella che ti serve, il vantaggio si perde. Riempilo solo con l'acqua necessaria.

La cuoceriso: per cuocere pasta, riso, legumi, verdure in acqua, la cuoceriso è sorprendentemente efficiente. Scalda solo ciò che serve, si spegne da sola al momento giusto e non disperde calore intorno. Consuma meno sia del fornello a gas sia del piano a induzione usato per la stessa cottura. Un ciclo di cottura per 4 persone assorbe circa **0,3-0,4 kWh**, contro 0,6-0,8 kWh del piano a induzione. In un impianto off-grid è un elettrodomestico prezioso, perché non richiede picchi elevati e si può programmare con timer.

Pentole e coperchi: il fondo della pentola deve essere **piatto e spesso**. Un fondo sottile o deformato non aderisce bene al piano e disperde calore. Il **coperchio** è l'accessorio più sottovalutato: trattiene il vapore e il calore, riducendo i tempi di cottura fino al 30% e il consumo di energia fino al 25%. Cuocere senza coperchio significa scaldare l'aria della cucina, non il cibo. Su un piano a induzione, usa pentole con fondo in acciaio ferritico o ghisa: l'alluminio e il vetro non funzionano.

La pentola a pressione: è il singolo accessorio che fa risparmiare più energia. Cuocendo a pressione, l'acqua raggiunge temperature più alte e i tempi si riducono del **50-70%**. Un piatto di legumi che cuoce in 90 minuti in pentola normale ne impiega 25-30 in pentola a pressione. Meno tempo sul fuoco significa meno gas o elettricità consumati. Nelle cucine off-grid è spesso l'accessorio che permette di cucinare senza dipendere dalla rete: una carica di legna o gas basta per più pasti.

Il forno: è l'elettrodomestico meno efficiente della cucina. Un forno da 2000 W acceso per 100 ore l'anno consuma circa **210 kWh**, pari a 40 € in bolletta. Il picco di consumo è nella fase di riscaldamento: per raggiungere i 180 °C può assorbire fino a **800 Wh nel primo quarto d'ora**. Ogni apertura dello sportello abbassa la temperatura di 20-30 °C, costringendo il forno a consumare di nuovo per risalire. Il forno **ventilato** consuma circa un terzo in meno rispetto a quello statico, perché distribuisce il calore uniformemente e riduce i tempi. Spegnerlo 5-10 minuti prima sfrutta il calore residuo senza compromettere la cottura.

Il piano a induzione: ha il rendimento più alto (90%), ma assorbe **2-3 kW di picco**. In un impianto off-grid questo richiede un inverter di grossa taglia e batterie capienti. Per questo, molte case a isola preferiscono il gas per la cottura principale e l'induzione solo per piccoli usi. Se scegli l'induzione, meglio un piano a 2 fuochi da 1,5 kW totali che un piano a 4 fuochi da 3 kW: copre la maggior parte delle esigenze con un picco più basso.

Consiglio pratico per l'autonomia: in un impianto a isola, la cucina è il momento di massimo carico elettrico. Distribuire le cotture, usare bollitore e cuoceriso (che assorbono meno), spegnere il forno prima, riduce i picchi e permette di usare un inverter più piccolo. Il gas resta la soluzione più leggera per l'off-grid, ma va ventilato bene. Se usi legna o pellet, la stufa può diventare anche piano cottura: nelle case off-grid, una stufa economica con forno integrato copre sia riscaldamento sia cucina. Bollitori, cuoceriso e qualsiasi altro elettrodomestico consumano molto meno se collegati in corrente continua direttamente alle batterie: si trovano modelli per auto, camper, camion che utilizzano tensioni 12/24V.



Suggerimenti strategici

- **Fai la lettura del contatore** regolarmente e confronta i consumi mese per mese.
- **Controlla la bolletta:** verifica che tariffe e consumi fatturati corrispondano al vero.
- Se hai il **contatore digitale**, impara a leggere la potenza istantanea.
- **Valuta il contratto** ogni 12-18 mesi per trovare la tariffa più vantaggiosa.
- **Per il gas**, verifica se la tariffa con fascia oraria può esserti utile.
- **Monitora i consumi** con prese smart con contatore integrato.
- **Usa le app del fornitore** per monitorare i consumi in tempo reale.
- Per l'acqua calda, valuta lo **scaldabagno ibrido**.
- Per il riscaldamento, valuta la **pompa di calore geotermica**.

APPROFONDIMENTO — MISURARE PER CAPIRE, CAPIRE PER RISPARMIARE

Quello che non si misura non si controlla. Il primo passo per ridurre i consumi non è comprare un apparecchio nuovo, ma **capire dove va l'energia**. Senza dati, ogni intervento è cieco: si sostituiscono elettrodomestici a caso, si spende senza sapere se il problema è il riscaldamento, il frigorifero o gli stand-by. Con i dati, invece, si sceglie dove agire con il massimo ritorno.

Come leggere la bolletta per capire i consumi reali: la bolletta non dice solo quanto paghi, ma anche **quanti kWh** hai consumato nel periodo di fatturazione e **come è composto il prezzo** (quota energia, quota fissa, oneri, imposte). La parte più utile è il **confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente**: se il consumo è aumentato senza che tu abbia cambiato abitudini, c'è una perdita da qualche parte. Controlla anche che la lettura riportata corrisponda a quella reale del contatore: le bollette basate su stime possono nascondere conguagli salati.

La potenza istantanea del contatore digitale: il contatore elettronico di nuova generazione permette di leggere in tempo reale la potenza assorbita dalla casa. Premendo il pulsante in alto a destra per 4 volte si arriva alla schermata **Pot. Ist.** (Potenza Istantanea), che mostra in Watt quanto stai consumando in quel momento. È uno strumento potentissimo per individuare gli sprechi.

Come controllare gli standby e i consumi dei dispositivi:

- **Standby, consumi nascosti:** scegli un momento in cui puoi spegnere tutto ciò che puoi (frigorifero, TV, decoder, PC, router, stampante, ecc.) e leggi **Pot. Ist.** Il valore che resta è il consumo degli apparecchi in standby. Attenzione perché anche videocitofoni, citofoni, campanelli, lampade di emergenza, ecc. rientrano negli standby.
- **Accendi un apparecchio alla volta:** partendo da quel valore, accendi un solo dispositivo e leggi di nuovo **Pot. Ist.** dopo 5-10 secondi. La differenza è il consumo reale di quell'apparecchio.
- **Smonta i falsi "spenti":** se un apparecchio è "spento" ma **Pot. Ist.** scende quando lo stacchi dalla presa, significa che era in standby e consumava comunque.
- **Soluzione pratica:** usa **ciabatte con interruttore** per gruppi di apparecchi (zona TV, angolo PC). Un solo gesto spegne tutto il gruppo ed elimina più standby in una volta.

Le prese smart con contatore: costano pochi euro e si interpongono tra la presa e l'apparecchio. Misurano i consumi reali di frigorifero, lavatrice, TV, PC, modem e li mostrano su un'app. Sono lo strumento più efficace per scoprire i consumi nascosti: un frigorifero vecchio può consumare il doppio di uno nuovo, un decoder in stand-by può pesare più di quanto immagini. Dopo una settimana di misurazioni hai un quadro chiaro della tua casa.

Il monitoraggio continuo: un **misuratore di consumi domestico** installato nel quadro elettrico legge i consumi di tutta la casa in tempo reale e li registra. Puoi vedere quando parte la lavatrice, quanto consuma il forno, quali sono i picchi serali. È uno strumento utile soprattutto se hai un impianto fotovoltaico, perché ti permette di capire quanta energia produci, quanta ne consumi e quanta ne prelevi dalla rete o dalle batterie.

Scegliere la tariffa giusta: il mercato libero offre decine di offerte, ma la differenza tra una tariffa buona e una mediocre può superare il **20% sulla bolletta**. Prima di cambiare, guarda il **costo della materia prima** (€/kWh), il **costo fisso annuo** e le eventuali condizioni (durata, penali, sconti). Per il gas, valuta se la **tariffa a fascia oraria** è adatta al tuo profilo: se cucini e ti scaldi soprattutto la sera, può non convenire.

Consiglio pratico per l'autonomia: se stai costruendo un impianto fotovoltaico a isola, il monitoraggio è ancora più importante. Devi sapere con precisione quanta energia consumi ogni giorno, in quali ore, con quali picchi. Solo così puoi dimensionare correttamente pannelli, batterie e inverter. Un wattmetro da presa e un misuratore di quadro sono gli strumenti che ti eviteranno di spendere troppo in batterie o di restare senza energia d'inverno.

Investimenti che ripagano

TEMPI DI AMMORTAMENTO STIMATI

Questi investimenti si ripagano nel tempo con i risparmi in bolletta.

Investimento	Risparmio stimato	Ammortamento	Durata
Lampadine LED	80-85% su illuminazione	6-12 mesi	15-20 anni
Caldaia a condensazione	20-30% su riscaldamento	4-6 anni	15-20 anni
Cappotto termico	25-35% su riscaldamento	5-10 anni	30+ anni
Infissi a taglio termico	20-30% su riscaldamento	6-12 anni	25+ anni
Pannelli fotovoltaici	50-70% su elettricità	6-10 anni	25+ anni
Pompa di calore aria-acqua	40-60% su riscaldamento	5-8 anni	15 anni
 Pompa di calore GEOTERMICA	60-80% su riscaldamento	5-10 anni	20+ anni
Solare termico	60-80% su acqua calda	5-7 anni	20+ anni
 Scaldabagno ibrido	70-90% su acqua calda	2-4 anni	15+ anni
Cronotermostato smart	15-25% su riscaldamento	1-2 anni	10+ anni
Elettrodomestici A+++	20-40% su ogni apparecchio	3-8 anni	10-15 anni

APPROFONDIMENTO — COME LEGGERE I TEMPI DI AMMORTAMENTO

Il tempo di ammortamento non è tutto. Un investimento che si ripaga in 10 anni ma dura 30 è spesso più conveniente di uno che si ripaga in 2 anni ma dura 5. Il vero indicatore è il **costo ciclo di vita**: quanto spendi in totale, dall'acquisto allo smaltimento, diviso per gli anni di servizio. Un cappotto termico che costa 15.000 € e dura 30 anni costa 500 €/anno; una caldaia che costa 3.000 € e dura 12 anni costa 250 €/anno, ma consuma molto di più. Il confronto va fatto sempre sul costo annuo totale (investimento + gestione).

L'ordine giusto degli interventi: non tutti gli investimenti vanno fatti insieme. L'ordine più efficiente è quello che segue il **costo per kWh risparmiato**:

- **Primo:** LED, cronotermostato, guarnizioni, ciabatte con interruttore. Costano poco, si ripagano in mesi.
- **Secondo:** isolamento del sottotetto, isolamento delle tubature, sostituzione degli elettrodomestici più vecchi. Investimenti contenuti, ritorno in 2-5 anni.
- **Terzo:** infissi a taglio termico, caldaia a condensazione, solare termico, scaldabagno ibrido. Investimenti medi, ritorno in 4-8 anni.
- **Quarto:** cappotto termico, pompa di calore, fotovoltaico. Investimenti importanti, ritorno in 6-12 anni, ma durata molto lunga.

Saltare i primi due livelli per fare subito il cappotto o il fotovoltaico è un errore: senza LED, senza isolamento del sottotetto e senza elettrodomestici efficienti, l'impianto fotovoltaico si trova a dover alimentare sprechi che potevano essere eliminati con pochi euro.

Gli incentivi cambiano il calcolo: detrazioni fiscali, conto termico, bonus casa possono ridurre il costo effettivo di un intervento del 30-65%. Un cappotto che si ripaga in 10 anni senza incentivi può scendere a 4-6 anni con la detrazione. Prima di decidere, verifica sempre quali incentivi sono attivi nel tuo caso e come si combinano tra loro.

Attenzione al "payback" troppo bello: quando un venditore promette tempi di rientro molto brevi, spesso sta confrontando il costo dell'investimento con il risparmio **teorico massimo**, non con il risparmio reale. Il risparmio reale dipende dal tuo consumo attuale, dal tuo clima, dalle tue abitudini. Un impianto fotovoltaico sovradimensionato produce più di quanto consumi e immette in rete energia che non ti viene pagata quanto l'hai pagata tu. Un impianto sotto-dimensionato non copre i tuoi consumi e ti costringe a prelevare dalla rete. La misura è tutto.

Consiglio pratico per l'autonomia: se il tuo obiettivo è l'indipendenza energetica, l'ordine cambia leggermente. Prima riduci i consumi (LED, isolamento, elettrodomestici), poi produci (fotovoltaico, solare termico), infine accumuli (batterie, supercondensatori). Ogni kWh risparmiato è un kWh che non devi produrre né accumulare: costa meno e non ha manutenzione. In un impianto a isola, ridurre i consumi del 30% significa poter ridurre del 30% anche pannelli, batterie e inverter, con un risparmio complessivo molto maggiore del singolo intervento.

! Errori comuni da evitare

✗ ATTENZIONE

Questi comportamenti annullano i tuoi sforzi di risparmio!

- **Lasciare il riscaldamento al massimo** e aprire le finestre per "arieggiare".
- **Coprire i termosifoni** con mobili, tende o panni stesi.
- **Non fare manutenzione** alla caldaia (consumo +15%).
- **Lasciare il caricabatterie** inserito senza dispositivo.
- **Tenere il frigo troppo freddo** o il freezer troppo caldo.
- **Usare il forno** per scaldare una singola porzione.
- **Lasciare le tende chiuse** in inverno durante il giorno.
- **Tenere il condizionatore acceso** con porte o finestre aperte.
- **Lasciare il computer acceso** tutta la notte.
- **Non usare il coperchio** quando cuoci.
- **Installare una pompa di calore aria-acqua** in zone con inverni rigidi senza valutare il COP reale.
- **Sottodimensionare i pannelli fotovoltaici** per lo scaldabagno ibrido.

! APPROFONDIMENTO — GLI ERRORI CHE COSTANO DI PIÙ

Gli errori più costosi non sono quelli evidenti, ma quelli che sembrano buone abitudini. Molte persone credono di risparmiare e invece sprecano: alzano il termostato al massimo pensando di scaldare prima, lasciano il boiler sempre acceso pensando di avere acqua calda pronta, comprano elettrodomestici di classe alta ma li usano male. Ecco i comportamenti che annullano i risparmi senza che tu te ne accorga.

Alzare il termostato non scalda prima: è uno degli errori più comuni. Il termostato non è un acceleratore: imposta la temperatura **finale**, non la velocità con cui la raggiungi. Alzandolo a 25 °C per scaldare prima, ottieni solo che la caldaia continui a lavorare fino a raggiungere i 25 °C — e poi ti tocca abbassarlo di nuovo. Il risultato è un consumo maggiore e una temperatura sbagliata. La cosa giusta è impostare la temperatura desiderata (19-20 °C) e **lasciare che il sistema lavori con calma**.

Il boiler sempre acceso: tenere lo scaldabagno elettrico acceso 24 ore su 24 significa mantenere l'acqua calda anche quando non la usi. Le dispersioni del serbatoio, giorno e notte, possono arrivare al **20-30% del consumo totale** dello scaldabagno. Un timer che accende il boiler 1-2 ore prima dell'uso copre la maggior parte delle esigenze e dimezza i consumi. Se hai il fotovoltaico, programmarlo nelle ore di sole è ancora meglio.

Comprare un elettrodomestico efficiente e usarlo male: un frigorifero A+++ tenuto vicino al forno consuma più di un A+ ben posizionato. Una lavatrice A+++ usata a 60 °C consuma più di una A+ usata a 30 °C. L'etichetta energetica misura l'efficienza **in condizioni standard**, ma il consumo reale dipende dal tuo uso. Prima di spendere di più per un apparecchio migliore, chiediti se stai usando bene quello che hai già.

Il condizionatore con le finestre aperte: è un errore talmente evidente che sembra impossibile, ma è più frequente di quanto si pensi. Non solo butta via l'energia del condizionatore, ma lo fa lavorare in condizioni per cui non è progettato, aumentando l'usura e accorciando la vita del compressore. La stessa logica vale per il riscaldamento con le finestre aperte "per arieggiare": apri 5 minuti, non 30, e solo quando serve davvero.

La pompa di calore scelta male: una pompa di calore aria-acqua ha un rendimento che crolla con il freddo. In una zona con inverni rigidi, una pompa di calore che nel libretto dichiara COP 4 può lavorare a COP 1,5-2 nelle notti più fredde, consumando più di una caldaia a gas. La scelta va fatta sul **COP reale alla temperatura di progetto della tua zona**, non sul COP nominale. Per questo, in climi freddi, la pompa di calore geotermica o un sistema ibrido (pompa di calore + caldaia) sono spesso più convenienti di una semplice aria-acqua.

Sottodimensionare il fotovoltaico per lo scaldabagno ibrido: lo scaldabagno ibrido con resistenza DC ha bisogno di pannelli sufficienti per scaldare l'acqua anche nelle giornate nuvolose. Se installi solo 1-2 pannelli, d'inverno l'acqua non raggiunge la temperatura e devi integrare con la resistenza AC, vanificando il risparmio. Il dimensionamento corretto parte dal consumo di acqua calda della famiglia, non dal numero di pannelli che hai in cantina.

L'errore trasversale: cambiare tutto insieme. Molti partono con il fotovoltaico, poi aggiungono la pompa di calore, poi cambiano gli infissi, senza un piano. Ogni intervento viene dimensionato sullo stato attuale della casa, che nel frattempo è cambiato. Il risultato è un sistema sovradimensionato o mal bilanciato. L'ordine giusto è sempre: **prima riduci i consumi, poi produci, infine accumula**.

Pompe di calore geotermiche

PERCHÉ È PRIORITARIA

Il terreno mantiene una temperatura costante di 12-15°C tutto l'anno, garantendo un **COP (Coefficiente di Prestazione) di 4-5** in ogni stagione, indipendentemente dal clima esterno. Le pompe di calore aria-acqua, al contrario, perdono efficienza quando l'aria è più fredda (COP che può scendere a 2 o meno).

- **Nessuna dipendenza dal gas naturale:** non brucia combustibile, ma trasferisce calore dal terreno all'edificio consumando solo una piccola quota di elettricità.
- **Prestazioni stabili tutto l'anno:** a differenza delle pompe aria-acqua, non subisce perdite di efficienza in inverno e non entra in cicli di sbrinamento.
- **Funziona anche in blackout:** integrata con un impianto fotovoltaico configurato "in isola" (con batterie o supercondensatori), garantisce riscaldamento e produzione di corrente anche quando la rete elettrica è assente.
- **Installazione:** i collettori orizzontali vengono interrati a circa 1,5 m di profondità, oppure si utilizzano speciali collettori a canestro, senza bisogno di perforazioni profonde. In generale queste tecnologie vengono installate a profondità comprese tra 1,5 e 4 metri, con la sommità generalmente posta a 1,5 m dal piano campagna
- **Emissioni CO₂** molto inferiori rispetto ai sistemi a combustione.
- **Integrazione:** si abbina perfettamente a pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo (batterie e supercondensatori) per la massima autosufficienza.

COME PROCEDERE

- Richiedi un sopralluogo e un'analisi di fattibilità in base alle caratteristiche dell'edificio e del terreno.
- Affidati a un progettista per la progettazione completa del sistema geotermico e l'integrazione con l'impianto esistente.

APPROFONDIMENTO – GEOTERMIA DI SUPERFICIE, NON DI PROFONDITÀ

Due geotermie molto diverse: quando si parla di "pompa di calore geotermica" bisogna distinguere due approcci completamente diversi, con impatti ambientali opposti.

Geotermia di profondità (da evitare): prevede perforazioni che possono arrivare a **centinaia di metri**, fino a intercettare **falde acquifere profonde o pozzi**. Questo tipo di intervento comporta rischi concreti:

- **Contaminazione delle falde:** la perforazione mette in comunicazione falde diverse, che in natura sono separate. Acqua di una falda superficiale (più fredda, più ossigenata, a volte inquinata) può mescolarsi con falde profonde, alterandone la chimica e la qualità. Una volta contaminata, una falda profonda è praticamente impossibile da bonificare.
- **Rischio di risalita di fluidi indesiderati:** in alcune zone la perforazione può mettere in contatto la falda con gas o fluidi profondi (metano, anidride carbonica, acqua salata) che risalgono in superficie.
- **Subsidenza e alterazione del regime idrico:** l'estrazione o l'immissione di calore in falda può modificare la temperatura e la pressione dell'acquifero, con effetti sulla vegetazione e sui pozzi vicini.
- **Costi e permessi:** le perforazioni profonde richiedono autorizzazioni complesse, studi geologici, e hanno costi che possono superare di molto quelli del geotermico di superficie.

Geotermia di superficie (da preferire): sfrutta il calore del **terreno superficiale**, senza mai raggiungere le falde profonde. I collettori orizzontali vengono interrati a **1,5-2 metri di profondità**, dove il terreno mantiene una temperatura costante di 12-15 °C tutto l'anno. In alternativa si usano **collettori a canestro** (sonde verticali corte, di pochi metri) o **collettori a spirale**, sempre senza perforazioni profonde.

Perché è sicuro: nessuna falda viene intercettata, nessun pozzo viene contaminato, nessun fluido profondo viene messo in circolazione. Il calore scambiato con il terreno superficiale è **energia solare accumulata**: il sole riscalda il terreno in estate, e la pompa di calore lo "restituisce" in inverno. È un ciclo rinnovabile, locale e senza impatti sulle risorse idriche.

Prestazioni: una pompa di calore geotermica di superficie ben dimensionata raggiunge **COP 4-5** in ogni stagione, non subisce cicli di sbrinamento e non perde efficienza con il freddo. È la soluzione più stabile ed efficiente per il riscaldamento, ma anche per il raffrescamento estivo (inversione del ciclo).

Consiglio pratico per l'autonomia: se stai valutando una pompa di calore geotermica, chiedi esplicitamente al progettista se il sistema è **di superficie** (collettori orizzontali o canestri) o **di profondità** (sonde geotermiche profonde). Diffida delle soluzioni che prevedono perforazioni profonde. Per l'autonomia domestica, il geotermico di superficie è la scelta giusta: efficiente, sicuro, senza rischi per le falde.

Scaldabagno ibrido (legna + elettrico + fotovoltaico)

PERCHÉ È PRIORITARIO

Un sistema estremamente semplice, economico e versatile per produrre acqua calda sanitaria sfruttando **tre fonti di energia**: legna, resistenza elettrica (230 V) e fotovoltaico (pannelli + riscaldatore a cartuccia DC). È **autocostruibile** con una minima manualità. Si realizza con un normale scaldabagno a legna che abbia lateralmente dei fori filettati su cui inserire una resistenza DC (in corrente continua).

Rispetto a un impianto solare termico convenzionale, il riscaldamento dell'acqua tramite pannelli fotovoltaici ha sicuramente una resa inferiore. Il vantaggio decisivo, però, si manifesta in inverno: con temperature molto basse i pannelli fotovoltaici migliorano le prestazioni, mentre i collettori solari termici perdono efficienza per le dispersioni termiche e il basso irraggiamento. A parità di insolazione, in inverno, la produzione di acqua calda con il fotovoltaico risulta molto elevata rispetto all'estate.

Altri vantaggi importanti: nessun problema di manutenzione legato ai liquidi termovettori, nessun rischio di congelamento e nessuna criticità da sovratemperatures estive, il costo è estremamente contenuto.

Configurazione con resistenza DC

- **Materiale principale**: uno scaldabagno a legna elettrico di tipo commerciale, oppure un **qualsiasi scaldabagno elettrico standard**.
- **Modifica per il fotovoltaico**: sostituire la resistenza AC originale con una **resistenza in corrente continua (DC)**.
- **Tensione**: la tensione della resistenza DC deve essere **leggermente superiore al Voc (tensione a circuito aperto)** dei pannelli fotovoltaici collegati in parallelo.
- **Pannelli fotovoltaici**: uno o più pannelli in parallelo per una potenza massima adeguata (es. due pannelli da 280W).
- **Riscaldatore a cartuccia DC**: da 36V o 48V, potenza adeguata, con attacco filettato.
- **Termostato bimetallico**: normalmente chiuso, da 60°C (o 80-90°C). Si consiglia di metterne due in parallelo per sicurezza.
- **Rendimento**: ogni 2 ore di sole produce acqua per una doccia calda (aumento > 7°C/h). In inverno, con 5-6 ore di sole, si arriva a 3 docce al giorno.
- **Versatilità**: il posizionamento dei pannelli può essere ovunque; tra scaldabagno e pannelli ci sono solo due cavi elettrici.

SICUREZZA ELETTRICA

- **Cavi elettrici dimensionati correttamente** (sezione adeguata, specifici per solare fotovoltaico).
- **Miscelatore termostatico** all'uscita dell'acqua calda per evitare ustioni.
- **Valvola di sicurezza temperatura/pressione** per evitare sovrappressioni.
- **Questo sistema è a bassa tensione (sotto i 50V DC) ed è considerato più che sicuro**, ma richiede comunque attenzione.

DETTAGLI COSTRUTTIVI IMPORTANTI

- Il riscaldatore va inserito in un foro da 3/4" dello scaldabagno, meglio se nella parte bassa (in alcuni riscaldatori serve una riduzione da 3/4" a M14x1,5).
- Il termostato bimetallico va fissato ben aderente alla tubazione dell'acqua calda in uscita.
- In basso, il tappo da 3/4" può essere sostituito con un rubinetto di scarico per le gelate.
- La resistenza elettrica originale (230V) può essere usata come backup.
- Se si utilizza uno scaldabagno elettrico standard, assicurarsi che la resistenza sia filettata e sostituirla con un modello a corrente continua (DC).
- **Manutenzione**: ogni tanto smontare il riscaldatore per eliminare il calcare che si forma sulla sonda.

     **Clicca qui per scaricare un libretto dedicato a questo scaldabagno**     

APPROFONDIMENTO — IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON BATTERIE: METÀ DELL'ENERGIA CON COLLEGAMENTI DC

La soluzione: resistenza DC diretta. Sostituendo la resistenza AC con una **resistenza in corrente continua oppure utilizzando una resistenza in DC alternativa** (chiamata anche riscaldatore a cartuccia DC), i pannelli o le batterie alimentano direttamente la resistenza, **senza inverter**. Il percorso diventa: pannelli/batterie (DC) → resistenza DC → calore. Nessuna conversione, nessuna perdita.

Risparmio reale: da prove dirette sul campo, a parità di acqua calda prodotta, la resistenza DC consuma **circa la metà** dell'energia richiesta dalla resistenza AC alimentata dall'inverter.

Vantaggio aggiuntivo: l'inverter non lavora più per scaldare l'acqua, quindi dura di più. Se collegata alla rete, la resistenza AC originale, resta come **backup** per i giorni di brutto tempo prolungato.

Collettori solari ad aria

COSA SONO?

Tecnologie semplici, economiche e sostenibili per riscaldare e raffrescare gli edifici sfruttando l'energia solare, con consumi elettrici paragonabili allo stand-by di un televisore.

- **Cos'è:** una "scatola piatta" con fondo in alluminio nero e coperchio in polycarbonato alveolare trasparente.
- **Come funziona:** una ventolina a basso consumo (alimentata a 12V o 24V) aspira l'aria calda dalla parte superiore del collettore e la immette nell'ambiente. Un termostato accende/spegne automaticamente la ventola.
- **Rendimento:** fino a **500 Wh/m²** di calore prodotto. Con 3 m² di collettore, in un ambiente di 30 m² si ottiene un aumento di 2-3°C in una giornata soleggiata.
- **Doppia funzione:** d'inverno riscalda; d'estate, invertendo la logica del termostato, aspira aria fresca notturna, funzionando come **raffrescatore passivo**.
- **Consumi:** circa **3-7W** (ventola + termostato), meno di un televisore in stand-by.
- **Materiali:** legno, alluminio preverniciato nero, polycarbonato alveolare, ventola, termostato. **Costo contenuto.**

     Clicca qui per scaricare un libro dedicato a questi collettori     

APPROFONDIMENTO — PROGETTARE BENE UN COLLETTORE AD ARIA

La ventola: il dettaglio che fa la differenza. Molti collettori commerciali hanno una **ventolina con pannellino fotovoltaico integrato** nel collettore stesso. Sembra una soluzione elegante: nessun cavo, nessun collegamento elettrico, funziona solo quando c'è sole. In realtà è un errore progettuale che riduce drasticamente la resa del collettore.

Perché il fotovoltaico integrato è sconsigliato: la ventola parte solo quando il piccolo pannello riceve abbastanza luce per farla girare. Nelle giornate nuvolose, al mattino presto, alla sera, in inverno, la ventola resta ferma e il collettore **non trasferisce calore all'ambiente**. L'aria calda resta intrappolata nella "scatola" e si disperde verso l'esterno. Il risultato è che il collettore lavora molte meno ore al giorno e produce molto meno calore di quanto potrebbe.

Il paradosso del consumo: la ventola consuma solo **3-7 W**, meno dello stand-by di un condizionatore. Alimentarla con un pannellino dedicato significa rinunciare a centinaia di Wh di calore prodotto per risparmiare pochi Wh di elettricità. È un cattivo affare: il calore perso vale molto più dell'energia risparmiata.

La soluzione giusta: alimentare la ventola con la **corrente di casa** (o con l'impianto fotovoltaico domestico, se presente). Il consumo è trascurabile (paragonabile a un LED acceso), ma la ventola funziona **ogni volta che il termostato rileva aria calda nel collettore**, anche con cielo coperto, al mattino e alla sera. Il collettore lavora molte più ore e produce molto più calore.

Quanto calore si perde: un collettore da 3 m² che resta fermo per 2-3 ore al giorno in più rispetto a un collettore con ventola sempre attiva perde **1-1,5 kWh al giorno** di calore utile. In una stagione invernale, sono centinaia di kWh persi per risparmiare pochi kWh di elettricità. Il bilancio è nettamente a favore della ventola alimentata dalla rete.

Consiglio pratico: se costruisci o acquisti un collettore solare ad aria, scegli un modello con **ventola alimentata a 12 V o 24 V DC dalla rete** (o dall'impianto fotovoltaico di casa, se presente) e **termostato separato**. Evita i modelli con pannellino integrato: costano meno, ma rendono molto meno. La differenza di produzione di calore si nota già dal primo inverno.

Veneziane nere in alluminio

- **Cos'è:** veneziane con lamelle nere in alluminio, installate all'interno della finestra.
- **Rendimento:** 1 m² di veneziana nera può generare fino a **400-450 W** in pieno sole.
- **Costo: contenuto.**
- **Prova pratica:** fissa un pezzo di carta igienica nella parte superiore: dopo pochi minuti al sole, la carta si volatilizza, dimostrando il flusso d'aria calda.
- **Estiva:** in estate si possono alzare (o sostituire con veneziane chiare) per riflettere il calore.

APPROFONDIMENTO — VENEZIANE NERE COME COLLETTORE SOLARE

Perché funzionano: le lamelle nere in alluminio assorbono la radiazione solare e si scaldano. L'aria a contatto con le lamelle si riscalda, sale per convezione naturale e si accumula nella parte alta della finestra. Se lasci una piccola apertura in alto (verso l'interno) e una in basso (verso l'esterno), si crea un flusso continuo: l'aria fredda entra dal basso, si scalda sulle lamelle, sale e viene spinta nell'ambiente. È lo stesso principio dei collettori solari ad aria, ma integrato nella finestra.

Come installarle bene: le lamelle vanno orientate con il **lato nero verso l'esterno** (dove arriva il sole) e inclinate di **30-45°**, in modo da catturare la radiazione diretta senza rifletterla. La veneziana va montata **all'interno del vetro**, a 5-10 cm di distanza, così da creare una camera d'aria che si scalda e non disperde subito il calore verso l'esterno. Se la veneziana è troppo vicina al vetro, il calore si dissipa; se è troppo lontana, l'aria calda si mescola con quella fredda della stanza e perde efficacia.

Rendimento reale: una veneziana nera ben installata produce **400-450 W per m²** in pieno sole. Una finestra standard da 1,5 m² con veneziana nera può quindi produrre **600-700 W** di calore nelle ore centrali della giornata invernale. Non è poco: equivale a un piccolo termosifone che funziona gratis. Su una giornata soleggiata d'inverno, una singola finestra a sud può fornire **2-3 kWh di calore**, contribuendo in modo significativo al riscaldamento dell'ambiente.

Il limite dell'inverno: il sistema funziona solo con il sole diretto. Nelle giornate nuvolose o al mattino presto, la veneziana nera non produce calore utile. Va considerata come un **integratore**, non come un sostituto del riscaldamento principale. Il suo contributo è massimo nelle giornate serene e nelle ore centrali, quando il sole colpisce direttamente la finestra.

La gestione estiva: d'estate la veneziana nera diventa un problema, perché assorbe il calore e lo trasmette all'ambiente. Due soluzioni praticabili:

- **Alzare completamente la veneziana**, lasciando che il vetro faccia il suo lavoro. In questo modo il calore solare entra comunque, ma senza l'effetto "collettore" della lamella nera. Se il vetro è a bassa emissività, il guadagno estivo è limitato.
- **Sostituirla con una veneziana chiara:** le veneziane montate all'interno di un telaio a gancetti si smontano e si rimontano in pochi minuti, senza attrezzi. Puoi tenere due serie di veneziane, una nera per l'inverno e una chiara per l'estate, e scambiarle al cambio di stagione. Le veneziane chiare riflettono la radiazione solare invece di assorbirla, e aiutano a mantenere l'ambiente più fresco.

Consiglio pratico: le veneziane nere sono più efficaci sulle finestre esposte a **sud** e nelle giornate invernali serene. Su finestre esposte a est o ovest, il contributo è limitato alle prime ore del mattino o al tardo pomeriggio. Se hai più finestre a sud, puoi installare veneziane nere su tutte: il contributo complessivo può coprire una buona parte del fabbisogno di riscaldamento diurno. Il costo è contenuto e l'intervento è reversibile: se non ti trovi bene, le togli e torni alla situazione precedente.

Raffrescatore ad aria

- **Cos'è:** una ventola montata su una lamiera di alluminio, installata sul foro di aerazione, con un termostato che la accende quando l'aria esterna è più fresca di quella interna.
- **Raffrescamento:** in Italia, con escursione termica di 10-15°C, si può abbassare la temperatura interna di **5-8°C** rispetto al picco diurno.
- **Ricambio d'aria:** una ventola da 100 m³/h, in 12 ore, ricambia l'aria di un appartamento di 100 m² **più di 4 volte al giorno**.
- **Costo: contenuto.**

     [Clicca qui per scaricare un libro dedicato a questi raffrescatori](#)     

APPROFONDIMENTO — RAFFRESCARE, RISCALDARE E RINNOVARE L'ARIA

Perché funziona: il raffrescatore ad aria non raffredda attivamente, ma **sostituisce l'aria calda interna con quella fresca esterna**. Nelle notti serene, l'aria esterna è più fresca di 10-15 °C rispetto al picco diurno. Una ventola che aspira l'aria esterna e la immette in casa, espellendo quella calda, abbassa la temperatura interna senza consumare energia per il raffreddamento. È il principio della ventilazione notturna, ma automatizzato dal termostato.

Dove si installa: il raffrescatore va montato su un **foro di aerazione esistente**, preferibilmente in una stanza diversa da quella dove dormi. Va benissimo anche il **foro del metano**, che spesso è già presente e inutilizzato: è un foro permanente, protetto da una griglia, e si presta perfettamente allo scopo. Serve anche un'apertura opposta, da cui l'aria calda esce. Il flusso migliore si ottiene con il raffrescatore su una parete e un'apertura sulla parete opposta: si crea una ventilazione incrociata che rinnova l'aria di tutta la casa.

Il termostato con sonda esterna: il cuore del sistema è un **termostato manuale con sonda esterna**. La sonda legge la temperatura dell'**aria esterna**, non quella interna, e il termostato ha due soglie impostabili: una **massima** e una **minima**. La ventola si accende quando la temperatura esterna supera la soglia massima (per riscaldare) o scende sotto la soglia minima (per raffrescare). In questo modo il sistema funziona in modo completamente automatico, senza dover misurare ogni volta la temperatura interna.

La doppia funzione (raffrescare e riscaldare): con lo stesso termostato a due soglie, il raffrescatore può funzionare sia d'estate per raffrescare, sia nelle **stagioni intermedie** per **riscaldare**. In primavera e in autunno, quando l'aria esterna è più calda di quella interna, la ventola immette aria calda in casa e contribuisce al riscaldamento gratuito. Un sistema che d'estate raffresca e nelle mezze stagioni riscalda, con la stessa ventola e lo stesso termostato.

Il ricambio d'aria e il Radon: il raffrescatore non è solo un climatizzatore: è anche un **sistema di ventilazione continua**. Una ventola da 100 m³/h, in 12 ore, ricambia più volte l'aria di un appartamento medio. Questo ha un effetto importante anche sulla **qualità dell'aria interna**, in particolare sul **Radon**: il gas radioattivo naturale che si accumula negli ambienti chiusi, soprattutto ai piani bassi e nelle zone con terreni granitici o vulcanici. Il Radon è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo, e si combatte principalmente con la **ventilazione continua**. Un raffrescatore che funziona ogni notte, e spesso anche di giorno nelle mezze stagioni, mantiene il ricambio d'aria costante e riduce l'accumulo di Radon in casa. È un beneficio per la salute che va oltre il comfort termico.

L'integrazione con il fotovoltaico: una ventola da 30-50 W che funziona 8-10 ore per notte consuma **0,3-0,5 kWh**, cioè meno di un'ora di condizionatore. Se hai un impianto fotovoltaico con batterie o supercondensatori, il raffrescatore può funzionare tutta la notte **senza prelevare nulla dalla rete**. In un impianto a isola, è uno dei pochi sistemi di climatizzazione che può funzionare davvero con l'energia accumulata durante il giorno.

Il limite dell'umidità: il raffrescatore funziona bene quando l'aria esterna è **secca**. Nelle notti molto umide (tipiche delle zone costiere in piena estate), l'aria esterna può essere più fresca ma più umida di quella interna: in quel caso immetterla in casa può aumentare il disagio invece di ridurlo. In molte notti estive, però, l'aria è abbastanza secca e il sistema funziona bene.

Consiglio pratico: il raffrescatore ad aria è più efficace nelle **case isolate o con buona inerzia termica**, dove le pareti si raffreddano di notte e restituiscono fresco durante il giorno. Se vivi in una zona con forti escursioni termiche notturne, è uno degli interventi più economici ed efficaci per ridurre l'uso del condizionatore. Il costo è contenuto e l'installazione è semplice: basta un foro di aerazione e una presa elettrica. E come bonus, migliora la qualità dell'aria che respiri ogni giorno.

⚡ Supercondensatori Artigianali SC

⚠ IMPORTANTE - AMBITO DI UTILIZZO

- I Supercondensatori SC non sono omologati per impianti elettrici certificati (es. impianti domestici allacciati alla rete).
 - Sono progettati esclusivamente per piccoli impianti separati e indipendenti dalla rete elettrica.
 - Funzionano solo in corrente continua (DC) sotto i 50V, quindi sono considerati a bassissima tensione e innocui per le persone.
 - Non vanno mai collegati a impianti in corrente alternata (AC) o a tensioni superiori a 50V.
- **Cos'è:** accumulatori di energia autocostruiti con materiali semplici e non tossici (carbone da gusci di cocco, titanio).
 - **Tensione consigliata: 24V** è la scelta ottimale per ridurre l'ampereaggio sui cavi, diminuendo le perdite e aumentando la sicurezza.
 - **Perché usarli:** si caricano con pannelli fotovoltaici (in DC) e alimentano dispositivi a basso consumo (collettore solare ad aria 12V/24V, luci LED, elettronica).
 - **Autonomia:** un SC da 80-100 Wh può alimentare il sistema di ventilazione per tutta la notte (10 ore).
 - **Vantaggi:** autocostruibili (con il giusto know-how), materiali riciclabili, durata teorica molto lunga, non contengono sostanze tossiche come le batterie al piombo o al litio.
 - **Applicazioni tipiche:** alimentazione di ventole, termostati, luci LED, piccoli dispositivi elettronici in contesti off-grid o come sistema di backup per emergenze.
 - **Per approfondimenti:** visita progettosocialesc.it o i canali Telegram dedicati.

⚡ APPROFONDIMENTO — IL PROGETTO SOCIALE E L'IMPIANTO PILOTA DI PIOBBICO

Un progetto sociale, prima che tecnico. Il Progetto Sociale Supercondensatori Artigianali SC nasce con l'obiettivo di diffondere una tecnologia di accumulo **accessibile, sicura e sostenibile**, che chiunque possa autocostruire con materiali facilmente reperibili e non inquinanti. Non è un prodotto commerciale: è un progetto aperto, portato avanti da una comunità di appassionati e sperimentatori, che condivide pubblicamente progetti, dati e miglioramenti. L'obiettivo dichiarato è rendere l'indipendenza energetica **accessibile a tutti**, non solo a chi può permettersi impianti commerciali.

Non è teoria: è un impianto reale in funzione. Il progetto gestisce dal 2026 un impianto pilota a **Piobbico (PU)**, nelle Marche, che alimenta un'abitazione a medi consumi con **7.920 W di pannelli fotovoltaici** (12 standard + 4 bifacciali verticali) e un accumulo a supercondensatori artigianali, passato da 2,4 kWh a **4,5 kWh** dall'11 agosto 2026. L'impianto è monitorato in continuo e i dati sono pubblici.

Risultati misurati (marzo-agosto 2026): nel periodo, l'impianto ha coperto l'**87% del fabbisogno energetico** dell'abitazione, con consumi da 3 a 5 kWh/giorno. A partire dal **13 agosto 2026**, nelle giornate soleggiate, l'alimentatore di soccorso viene **staccato fisicamente**: l'impianto raggiunge il **100% di autonomia**, con prelievo dalla rete nullo e consumo di standby azzerato.

Rendimento reale: il rendimento andata-ritorno misurato è del **63%**, pienamente competitivo con le batterie al piombo (60-70%) e vicino alle batterie al litio (80-90%). Con l'aumento della capacità da 2,4 a 4,5 kWh, il rendimento è migliorato (dal 60-61% al 63%) grazie alla **riduzione delle perdite ohmiche**: la corrente si ripartisce su più elementi, riducendo l'effetto Joule (I^2R) sulla resistenza interna.

Perché durano così tanto: i supercondensatori artigianali sono accumulatori **elettrostatici**, non chimici. Non c'è degrado legato alle reazioni chimiche, come nelle batterie. Il prototipo più vecchio del progetto ha **oltre 10 anni di funzionamento** con scariche quasi totali giornaliere, senza sostanziali perdite di rendimento. I nuovi SC usano titanio al posto dell'acciaio e carbone attivo di qualità superiore: la durata attesa è di decenni.

Manutenzione e sicurezza: richiedono solo **acqua distillata ogni 6-12 mesi**. Non temono le basse temperature (a differenza del litio, che non si carica sotto 0 °C), non temono le sovratensioni brevi, non temono la scarica totale. Producono pochissimo idrogeno, quindi sono sicuri anche in ambienti poco ventilati. Non hanno bisogno di BMS: il bilanciamento degli elementi in serie avviene in modo naturale.

Per approfondire: il monitoraggio in tempo reale è su progettosc.it, i dati elaborati sono su un foglio condiviso, e gli aggiornamenti sono sul canale Telegram SupercondensatoriArtigianali. Il sito del progetto è progettosocialesc.it.

⚡ Preparazione e gestione dei blackout

🔊 ANTIBLACKOUT

Se hai un **impianto a isola o ibrido** (fotovoltaico con batterie), il blackout non ti riguarda. Se dipendi dalla rete, prepara questi dispositivi. **Nota:** il blackout **non blocca automaticamente** acqua e gas: il gas arriva e il fornello si accende con un accendino; l'acqua manca solo se l'acquedotto richiede pompaggio elettrico.

📦 Cosa tenere a portata di mano

- **Torced a LED** (ricaricabili USB) e batterie di scorta.
- **Power bank di grande capacità** (es. 20.000 mAh o superiore) per smartphone e dispositivi small.
- **Power Station portatile** con presa AC e USB (300-1000 Wh e oltre): alimenta piccoli elettrodomestici, luci, router e ricarica laptop.
- **Avviatore di emergenza per auto** (jump starter): oltre ad avviare l'auto in caso di batteria scarica è un potente power bank per ricaricare molte volte dispositivi con porte USB.
- **Radio a batterie, a manovella o ricaricabile via USB** per ricevere comunicazioni da autorità locali, enti di soccorso, ecc.
- **Acqua e cibo non deperibile:** 3 litri d'acqua a persona al giorno per 3 giorni e scorte alimentari a lunga conservazione.
- **Accendino o fiammiferi** per il fornello a gas (il piezoelettrico non funziona senza corrente).

💡 NOTA PRATICA — POWER STATION E FRIGORIFERO

Frigo standard: servono **≥1000W** e **≥1000Wh** per ~24h (consumo 0,5-0,8 kWh/g). Frigo grandi: **1500-2000Wh** e **1500W**.

❄️ Durante il blackout

- **Apri il frigo e il freezer il meno possibile:** il frigo mantiene il freddo per 4 ore, il freezer per 24-48 ore se pieno.
- **Usa torced a LED** e assicura una buona ventilazione se usi candele.
- **Spegni e stacca le apparecchiature elettriche** in uso per evitare sovraccarichi al ritorno della corrente.
- **Se hai un generatore**, usalo solo all'aperto, lontano da finestre e prese d'aria (almeno 6 metri).
- **Ricarica i dispositivi** con la Power Station o l'avviatore, dando priorità a smartphone e radio.

💡 Dopo il blackout

- **Controlla il cibo:** se il frigo è rimasto chiuso <4h è sicuro; altrimenti verifica attentamente prima di consumarlo.
- **Verifica le caldaie** e gli impianti di riscaldamento prima di riaccenderli.
- **Ricarica completamente** Power Station (si trovano anche con pannelli FV in dotazione), power bank e avviatori.
- **Fai un inventario** di ciò che ha funzionato e cosa no.

🔍 APPROFONDIMENTO — BREVE O PROLUNGATO: COSA CAMBIA

Un blackout breve (poche ore) si gestisce con torced, power bank e senza aprire frigo e freezer. Se hai una Power Station carica, puoi cucinare qualcosa di semplice o mantenere il router attivo. Il gas è disponibile, quindi il fornello funziona con un accendino.

Un blackout prolungato (giorni) richiede una preparazione diversa. La **regola del tre** è l'ABC dell'emergenza: 3 minuti senza aria, 3 ore senza riparo, 3 giorni senza acqua, 3 settimane senza cibo. Servono scorte idriche e alimentari, un piano di riscaldamento alternativo (stufa a legna, caminetto) e un modo per mantenere i dispositivi di comunicazione carichi.

La catena del freddo: riempi frigo e freezer prima del blackout con bottiglie d'acqua e cibi che non temono il freddo. Un freezer pieno mantiene la temperatura per 24-48 ore. Metti un termometro a massima/minima dentro il frigo.

La gestione del calore corporeo: in inverno, il corpo è il primo sistema di riscaldamento. Un cappello di lana fa più di un maglione: il 30% del calore corporeo si perde dalla testa. Vestiti a strati e usa coperte di lana.

Il gruppo elettrogeno: attenzione ai pericoli. Un generatore produce monossido di carbonio, un gas invisibile e letale. Non va mai usato in casa, garage o ambienti chiusi. Va posizionato all'aperto, lontano da finestre e prese d'aria. Un rilevatore di monossido da pochi euro è un investimento di sicurezza.

La comunicazione è vitale: tieni una radio a batterie, a manovella o ricaricabile via USB per ricevere le comunicazioni ufficiali delle autorità locali e degli enti di soccorso. Scarica in anticipo informazioni importanti e numeri utili (autorità locali, Vigili del Fuoco, acquedotto, distributore elettrico).

Consiglio pratico: se non hai un impianto a isola, investi in una **Power Station** e/o un **power bank** o **avviatore di emergenza**, tienili carichi e a portata di mano. Ti permettono di vivere un blackout come una normale serata.

📖 APPROFONDIMENTI PER BLACKOUT ESTREMAMENTE PROLUNGATI

↓ Scarica il libro **"KIT di SOPRAVVIVENZA alla portata di tutti"** (PDF)



Le 10 priorità assolute

DOVE AGIRE SUBITO PER MASSIMIZZARE IL RISPARMIO

Le priorità sono ordinate per resa e ammortamento, ma la scelta va subordinata anche a semplicità, robustezza e reperibilità sul mercato: una tecnologia valida ma introvabile, non installabile o non assistibile nella tua zona non è una priorità praticabile.

- **1. Isolamento termico** (sottotetto, guarnizioni, infissi, cappotto) – il ritorno maggiore.
- **2. Gestione del riscaldamento** (19-20°C, cronotermostato, valvole termostatiche).
- **3. Luci a LED** – sostituzione immediata, basso costo, grande risparmio.
- **4. Eliminazione stand-by** – stacca la spina o usa ciabatte con interruttore.
- **5. Elettrodomestici efficienti** – quando li sostituisci, scegli classe A+++.
- **6. Stufa a legna efficiente** (chiusura ermetica, stube modulare in maiolica) – semplice, robusta, indipendente da rete e gas, funziona anche in blackout.
- **7. Caldaia a condensazione** – se la tua ha più di 15 anni, risparmi il 20-30%.
- **8. Solare termico** – copre il 60-80% dell'acqua calda sanitaria, si ripaga in 5-7 anni.
- **9. Pompa di calore geotermica a sonde superficiali** (o boiler a pompa di calore per ACS) – COP 4-5 stabile tutto l'anno, ma complessa: dipende da elettronica e rete elettrica.
- **10. Fotovoltaico con accumulo** – per l'indipendenza elettrica e la riduzione dei prelievi dalla rete.

APPROFONDIMENTO – EFFICIENZA, SEMPLICITÀ, ROBUSTEZZA E REPERIBILITÀ

Non si fa tutto insieme, e non si fa tutto subito. Le 10 priorità sono in ordine di rapporto costo/beneficio, ma il modo in cui le affronti dipende dalla tua situazione. Prima di ogni intervento, chiedi: **1) Quanto mi costa? 2) Quanto mi fa risparmiare in un anno? 3) Quanto dura? 4) Quanto è semplice e robusto? 5) È reperibile e assistibile nella mia zona?** Il rapporto tra risparmio e costo è il tempo di ammortamento; il rapporto tra risparmio e durata è il vero valore dell'investimento; la semplicità e la robustezza decidono se l'impianto funzionerà ancora tra dieci anni, e se funzionerà anche durante un blackout; la reperibilità decide se l'intervento è davvero realizzabile oggi, con i tecnici e i ricambi disponibili sul territorio.

Efficienza non è tutto. Una pompa di calore geotermica a sonde superficiali ha COP 4-5 stabile tutto l'anno, ma dipende da compressore, elettronica, sensori e rete elettrica: in un blackout si ferma. Una stufa a legna a chiusura ermetica o una stube modulare in maiolica ha rendimento 70-90%, nessuna elettronica, nessuna dipendenza da rete o gas, e resta operativa anche quando tutto il resto è spento. Costa meno, dura decenni, richiede solo legna e una canna fumaria. Non è la scelta più efficiente in senso stretto, ma è spesso la più robusta, la più semplice e la più reperibile. Gli impianti più efficienti sono anche i più complessi; gli impianti più semplici sono anche i più robusti. La scelta giusta sta nel mezzo: usa la tecnologia efficiente dove serve (illuminazione, elettrodomestici, acqua calda) e affidati alla semplicità dove conta la resilienza (riscaldamento di emergenza, backup, cottura). E verifica sempre che ciò che scegli si trovi davvero: un prodotto eccellente ma introvabile, privo di assistenza o di ricambi, non è una priorità praticabile.

Le priorità si dividono in tre gruppi:

- **Gruppo A – Zero o quasi costo:** eliminazione stand-by, gestione riscaldamento, abitudini di consumo. Si fanno subito, senza investimenti.
- **Gruppo B – Basso costo, alto ritorno:** LED, ciabatte, guarnizioni, cronotermostato, valvole termostatiche. Ritorno in mesi.
- **Gruppo C – Investimento strutturale:** isolamento, stufa a legna efficiente, caldaia a condensazione, solare termico, pompa di calore geotermica a sonde superficiali, fotovoltaico con accumulo. Richiede pianificazione, budget, tecnici abilitati e verifica della reperibilità locale di prodotti e assistenza.

L'effetto cumulativo: ogni intervento dei Gruppi A e B **riduce il fabbisogno**, e riducendo il fabbisogno rendi più piccolo (e meno costoso) ogni intervento del Gruppo C. Se riduci i consumi del 30% con interventi a basso costo, puoi ridurre del 30% anche la taglia dell'impianto fotovoltaico, dell'accumulo e della pompa di calore. La trappola dell'investimento precoce è partire dal fondo della lista – fotovoltaico, pompa di calore – senza prima aver fatto i Gruppi A e B: il risultato è un impianto sovradimensionato, che alimenta sprechi eliminabili con pochi euro e che dipende interamente da elettronica e rete.

L'ordine giusto: prima riduci i consumi con i Gruppi A e B, poi scegli riscaldamento e acqua calda in base a clima, budget, robustezza e reperibilità, infine produci e accumula con il fotovoltaico. Ogni fase riduce il costo della successiva.

Regola d'oro finale: non cercare la perfezione, cerca il progresso. Tre interventi ben fatti valgono più di dieci abbozzati. Scegli le 3 priorità che puoi fare subito, applicale per un mese, misura il risultato. L'autonomia energetica non è un traguardo, è un percorso che si costruisce un pezzo alla volta.



IMPIANTI FOTOVOLTAICI A ISOLA

Manuale Completo: Dalla Teoria alla Pratica

A cura di Achille Sacchi. Ottobre 2026

Più info su:

Canali Telegram: t.me/KitAntiBlackout, t.me/SupercondensatoriArtigianali

Sito WEB: progettosocialesc.it

Se stai leggendo queste righe, probabilmente stai pensando di renderti indipendente dalla rete elettrica. È una decisione coraggiosa, lungimirante, e ti porterà una libertà che pochi conoscono. Ma, come ogni percorso che vale la pena intraprendere, anche questo richiede studio, passione e pazienza.

Questo manuale non è un trattato teorico. Nasce dall'esperienza diretta, fatta di tentativi ed errori, ma anche dallo studio di tanto materiale che si trova in rete. È scritto per chi ha già una conoscenza di base dell'elettricità, sa distinguere un volt da un ampere, ha una buona manualità, ma non ha mai progettato un impianto fotovoltaico.

"L'indipendenza energetica è tra le forme più autentiche e concrete di libertà"

Un ringraziamento speciale al gruppo [WUTEL](#), che dal 2006 promuove divulgazione e realizzazione pratica di progetti per il risparmio energetico e l'autoproduzione da fonti rinnovabili, sempre accessibili a tutti e in ogni parte del mondo.




Indice del Libretto II

Impianti Fotovoltaici a Isola – Manuale Completo

Introduzione: Perché questo manuale	3
I Fondamenti che Devi Sapere Prima di Iniziare	4
Consumi: calcolo	6
Pannelli: dimensionamento	7
Tensione di Sistema	9
Batterie: dimensionamento e scelta	10
Regolatore di Carica	13
Inverter	15
Cavi e Protezioni	18
Quadro Elettrico e Messa a Terra	21
Installazione Meccanica dei Pannelli	22
Cablaggio (L'Ordine Giusto)	23
Messa in Servizio (Il Collaudo)	25
Manutenzione	26
Il Backup: Il Generatore di Riserva	28
I 20 Errori Fatali	29
Checklist Finale: Prima di Accendere	31
Glossario dei Termini Tecnici	32
Risorse e Dove Approfondire	33
I Diodi nel Fotovoltaico: Bypass e Blocco	34

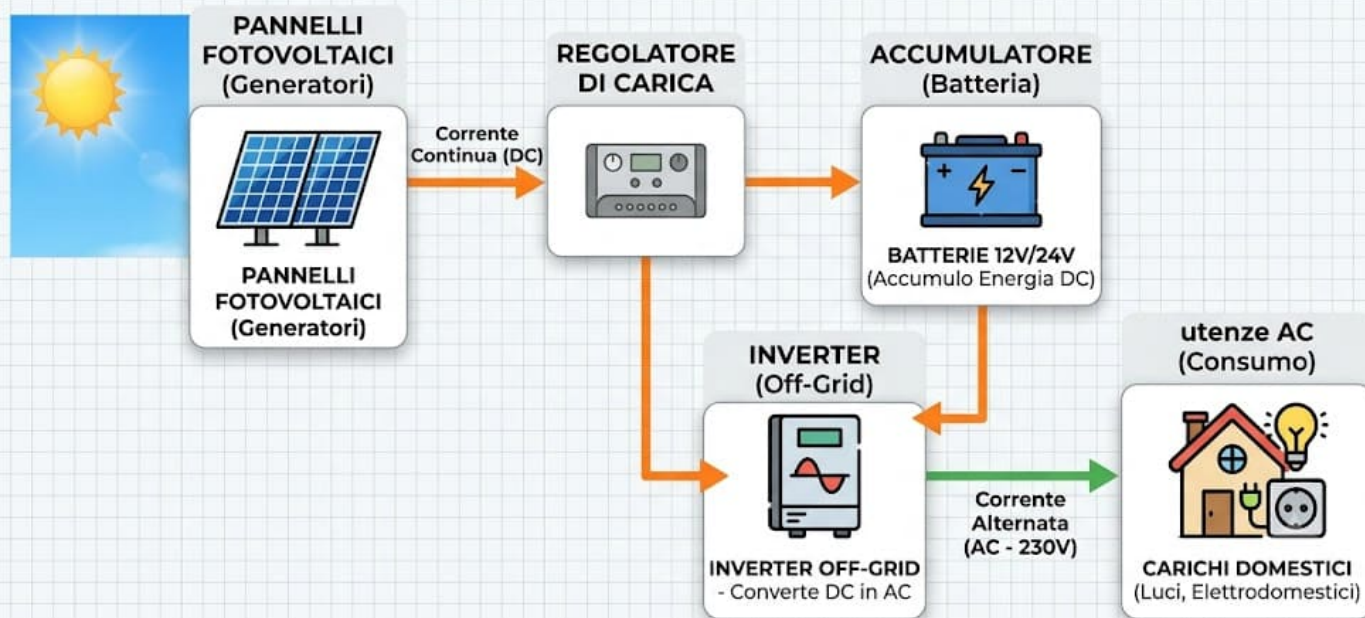SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA (Stand-Alone)



Introduzione: Perché questo manuale

Hai deciso di renderti indipendente dalla rete elettrica? Ottima scelta, ma il percorso non è sicuramente facile. Prima di intraprenderlo ti consiglio un attento studio sull'argomento.

Questo manuale nasce dall'esperienza diretta, fatta di tentativi ed errori, ma anche dallo studio di tanto materiale che si trova in rete. È pensato per chi:

- Conosce le basi dell'elettricità (legge di Ohm, differenza tra AC e DC, cosa sono volt, ampere, watt)
- Ha una buona manualità e sa usare gli attrezzi
- Non ha mai progettato un impianto fotovoltaico
- Vuole evitare gli errori più comuni che costano tempo e denaro

Cosa non troverai in questo manuale:

- Teoria astrusa e formule inutilmente complicate
- Marketing di marche o prodotti specifici
- Consigli approssimativi ("metti un po' più di pannelli e stai a posto")

Cosa troverai:

- Procedure passo-passo con esempi reali
- Numeri, calcoli e tabelle pronte all'uso
- I dettagli che fanno la differenza
- I pericoli nascosti e come evitarli

● NOTA DI ATTENZIONE

Questo manuale ha scopo didattico e divulgativo. L'autore non si assume responsabilità per danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute. L'installazione di un impianto elettrico è soggetta alle norme CEI e al T.U. Sicurezza. In caso di dubbi, consulta un tecnico abilitato. Verifica sempre i permessi edilizi presso il tuo comune prima di iniziare i lavori.

I Fondamenti che Devi Sapere Prima di Iniziare

Le Grandezze Elettriche (Il Ripasso Veloce)

Grandezza	Simbolo	Unità	Cosa indica
Tensione	V	Volt	La "pressione" dell'elettricità
Corrente	I	Ampere	La quantità di elettroni che fluisce
Potenza	P	Watt	Il lavoro che può fare: $P = V \times I$
Energia	E	Wattora (Wh)	La potenza moltiplicata per il tempo
Resistenza	R	Ohm	L'opposizione al passaggio di corrente
Capacità	C	Ampereora (Ah)	Quanta carica può immagazzinare una batteria

Le due formule che userai sempre:

1. Potenza (W) = Tensione (V) × Corrente (A)
2. Energia (Wh) = Potenza (W) × Tempo (h)

Corrente Continua (DC) vs Corrente Alternata (AC)

Caratteristica	DC	AC
Flusso	Va sempre in una direzione	Cambia direzione 50 volte al secondo
Dove la trovi	Pannelli solari, batterie	Rete elettrica di casa, inverter
Pericolo	L'arco non si spegne da solo	L'arco si spegne allo zero della sinusoide
Protezioni	Sezionatori DC specifici	Interruttori AC normali

 ATTENZIONE

La corrente DC è più pericolosa della AC a parità di tensione perché l'arco elettrico non si estingue naturalmente. Per questo servono protezioni specifiche.

I 5 Pericoli di un Impianto a Isola

Pericolo	Da cosa deriva	Conseguenza
Scossa DC	Pannelli (fino a 150V) e batterie (fino a 48V)	Folgorazione, ustioni, arresto cardiaco
Scossa AC	Inverter (230V)	Folgorazione mortale
Incendio	Cavi sottili, morsetti allentati, connettori falsi	L'impianto prende fuoco
Esplosione	Idrogeno (AGM) o fuga termica (Litio)	Danni strutturali, ustioni, avvelenamento
Caduta	Lavoro in quota per i pannelli	Fratture, paraplegia, morte

Il principio di base: Se non ti senti sicuro in uno qualsiasi di questi ambiti, fermati e chiedi aiuto.

La Cassetta degli Attrezzi Indispensabile

Strumento	A cosa serve
Multimetro o Tester	Misura tensione, corrente, resistenza
Pinza amperometrica DC	Misura corrente senza interrompere il circuito
Crimpatrice per MC4	Crimpare i connettori solari
Spellacavi di precisione	Spellare i cavi senza danneggiare il rame
Chiave dinamometrica	Serraggio morsetti batterie alla coppia esatta
Cacciaviti isolati 1000V	Lavorare in sicurezza su impianti in tensione
Termometro a infrarossi	Rileva punti caldi su morsetti e cavi
Livella e metro	Installazione meccanica

I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

- Occhiali a visiera chiusa (rischio acido e proiezioni)
- Guanti isolanti Classe 0 (fino a 1000V) + sovraguanti in nitrile
- Scarpe antinfortunistiche con suola isolante
- Abbigliamento in cotone (mai sintetico: fonde sulla pelle)
- Rimozione totale di gioielli metallici
- Per lavoro in quota: imbracatura certificata, cordino con assorbitore di energia

Consumi: calcolo

Il dimensionamento parte sempre dal carico, mai dai pannelli.

Come Calcolare il Consumo Giornaliero

1. Elenca ogni apparecchio che vuoi alimentare
2. Per ciascuno, rileva la potenza in Watt (W) dall'etichetta o usando un wattmetro
3. Stima le ore di utilizzo giornaliere
4. Calcola: Consumo (Wh) = Potenza (W) × Ore (h)
5. Somma tutti i valori → consumo giornaliero totale (Wh/giorno)

Esempio Pratico: Seconda Casa

Apparecchio	Potenza (W)	Ore/giorno	Wh/giorno
LED cucina	10	4	40
LED camera	8	3	24
LED esterno	15	2	30
Frigorifero DC 12V	80 (nom.) / 10 (medio)	24	240
TV LED 32"	35	3	105
PC portatile	40	4	160
Router WiFi	10	24	240
Inverter (standby)	10	10	100
TOTALE			~940 Wh

Le Insidie sui Consumi

Inganno	Realtà	Soluzione
Frigoriferi: dati di targa ottimistici	Un frigo DC da 100L consuma in media 10W/h (240 Wh/giorno)	Usa 10W medi × 24h come valore prudenziale
Consumo parassita dell'inverter	In standby consuma 1-3W, a vuoto 5-15W	Spegnilo quando non serve o usa modalità "Eco"
Picchi di avviamento	Motori e compressori assorbono 3-7 volte la nominale	L'inverter deve reggere i picchi
Misura reale	Le etichette sono spesso ottimistiche	Usa un wattmetro da presa per almeno una settimana

 **REGOLA D'ORO**

Misura, non stimare. Utilizza un wattmetro da presa per almeno una settimana. I dati reali valgono più di mille calcoli teorici.

Pannelli: dimensionamento

Le Ore di Sole Equivalente (ESH)

La produzione di un pannello dipende dall'irraggiamento locale, espresso in Ore di Sole Equivalente (ESH).

Zona	Inverno (ESH)	Estate (ESH)	Media annuale
Nord Italia	1,5 - 2,5	4,0 - 5,0	3,0 - 3,5
Centro Italia	2,0 - 3,0	4,5 - 5,5	3,5 - 4,0
Sud Italia e Isole	2,5 - 3,5	5,0 - 6,5	4,0 - 4,5

La Formula per Dimensionare i Pannelli

$$\text{Potenza pannelli (Wp)} = (\text{Consumo giornaliero} \times 1,3) / \text{ESH}$$

Il fattore 1,3 copre: perdite per sporco, perdite per temperatura, perdite nei cavi, perdite nel regolatore, giornate nuvolose.

Esempio Pratico

Consumo: 940 Wh/giorno, Centro Italia (ESH medio 3,5)

Potenza pannelli = $(940 \times 1,3) / 3,5 = 1222 / 3,5 = \mathbf{349\ W}$

Dimensionamento invernale: $(940 \times 1,3) / 2,5 = 1222 / 2,5 = \mathbf{489\ W}$

REGOLA D'ORO

SOVRADIMENSIONA I PANNELLI! Il costo dei pannelli è basso rispetto al costo di batterie, regolatore e inverter.

Perché?

- Con cielo coperto produci il 10-20% della potenza nominale
- Ricarichi le batterie più velocemente dopo i giorni di brutto tempo
- Le batterie durano di più se vengono caricate completamente con regolarità

Esempio: Se i calcoli dicono 350W, considera l'installazione di 600-700W (2 pannelli da 300-350W).

Orientamento e Inclinazione

Parametro	Consiglio	Perché
Orientamento	SUD (emisfero nord)	Massima esposizione al sole
Deviazioni	Max 20° Est/Ovest	Oltre si perde 10-20% di produzione
Inclinazione annuale	30°-35°	Ottimale per tutto l'anno
Inclinazione invernale	60°	Migliore resa in inverno
Inclinazione estiva	20°	Migliore resa in estate

Sistema regolabile due volte l'anno: aumenta la resa del 10-15%.

Ombre: Anche una piccola ombra su una cella abbatte la produzione dell'intera stringa.

Temperatura: Le celle perdono lo 0,45% di efficienza per ogni °C sopra i 25°C. Lascia un'intercapedine di almeno 10 cm sotto i pannelli.

Scelta dei Pannelli

Tipo	Efficienza	Durata	Caratteristiche
Monocristallino PERC	20-23%	25-30 anni	Massima resa per superficie
Policristallino	15-18%	20-25 anni	Buon rapporto qualità/prezzo
Film sottile (CIGS)	10-13%	15-20 anni	Flessibili, superfici curve

Consiglio: Per impianti domestici, i pannelli monocristallini PERC offrono il miglior rapporto tra efficienza e durata.



IL CONNETTORE MC4: IL PERICOLO NASCOSTO

I connettori MC4 non sono tutti intercambiabili. Maschi e femmine di marche diverse possono avere diametri del pin differenti di frazioni di millimetro. L'accoppiamento imperfetto crea una resistenza di contatto che genera calore e può innescare un arco elettrico.

REGOLA: Usa sempre connettori dello stesso produttore dei pannelli. In caso di dubbio, sostituisci tutti i connettori con componenti della stessa marca.

Tensione di Sistema

REGOLA D'ORO

Più alta è la tensione, minore è la corrente. Aumentare la tensione riduce la corrente a parità di potenza, permettendo l'utilizzo di cavi di sezione minore, minori perdite e maggiore sicurezza.

Tensione	Potenza inverter max	Consumo giornaliero	Applicazioni tipiche
12V	Fino a 600-800W	< 1 kWh	Camper, barche, piccoli capanni
24V	Fino a 2000-3000W	1 - 3 kWh	Seconde case, piccole abitazioni
48V	Oltre 3000W	> 3 kWh	Abitazioni complete, sistemi professionali

Esempio Pratico

Inverter da 1000W:

- A 12V: corrente di 83A → cavo di sezione 35 mm², fusibile da 100A
- A 24V: corrente di 42A → cavo di sezione 16 mm², fusibile da 50A

La differenza in termini di costo dei cavi, facilità di installazione e sicurezza è notevole.

CONSIGLIO PER PRINCIPIANTI

Scegli **24V**. È il miglior compromesso tra sicurezza, sezione dei cavi e disponibilità di componenti sul mercato.

Batterie: dimensionamento e scelta

La Formula di Base

$$Ah_{giornalieri} = Consumo_Wh / Tensione_sistema$$

Esempio: 940 Wh/giorno, sistema 24V → 940 / 24 = 39,2 Ah/giorno

Il Fattore di Scarica (DoD)

Tipo di batteria	Scarica massima (DoD)	Capacità necessaria
AGM/GEL	50%	$(Ah_{giornalieri} \times \text{giorni}) / 0,5$
LiFePO4	80%	$(Ah_{giornalieri} \times \text{giorni}) / 0,8$

Calcolo della Capacità con Autonomia

Esempio: 39,2 Ah/giorno, 24V, 3 giorni, batterie AGM (DoD 50%)

$$Capacità = (39,2 \times 3) / 0,5 = 117,6 / 0,5 = 235,2 \text{ Ah a } 24V$$

Soluzione pratica: 2 batterie AGM da 12V 120Ah in serie → 240Ah totali.

Le Batterie Giuste per il Fotovoltaico

Tipo	Vantaggi	Svantaggi	Ideale per
AGM/GEL	Costo contenuto, nessuna manutenzione	Peso elevato, DoD 50%, 500-600 cicli	Budget limitato, seconde case
LiFePO4	Leggere, DoD 80-90%, 2000-5000 cicli	Costo elevato, BMS obbligatorio	Prestazioni elevate, lunga durata
Piombo bagnato	Costo molto basso	Peso elevato, DoD 50%, 200-300 cicli. Necessaria manutenzione, ventilazione	Dove sono necessarie alte correnti di picco

● ATTENZIONE

Le batterie per avviamento auto NON sono adatte al fotovoltaico. Sono progettate per erogare elevate correnti per brevi periodi e non sopportano scariche profonde ripetute. Si deteriorano in poche settimane.

I Supercondensatori Commerciali per Fotovoltaico

Negli ultimi anni sono comparsi sul mercato moduli di accumulo a supercondensatori specificamente progettati per impianti fotovoltaici. A differenza delle batterie tradizionali, che immagazzinano energia tramite reazioni chimiche, i supercondensatori lo fanno tramite un campo elettrostatico. Questa caratteristica fondamentale li rende insensibili ai danneggiamenti per scariche profonde.

Caratteristiche Tecniche:

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia	Supercondensatori al grafene da 48V DC, capacità da 3,6 kWh, 5,5 kWh e 7,6 kWh
Cicli di vita	Fino a 20.000 cicli di carica-scarica (oltre 40 anni di vita utile)
Profondità di scarica (DoD)	80-100%: possono essere scaricati completamente senza subire danni
Temperatura di carica	0°C / +55°C
Temperatura di scarica	-20°C / +60°C
Efficienza andata-ritorno	97,5-97,8%
Autoscarica	2% al mese
Connessione in parallelo	Fino a 16 moduli collegabili in parallelo

Vantaggi e Svantaggi

Vantaggi	Svantaggi
Tecnologia intrinsecamente sicura (nessuna reazione chimica)	Costo iniziale molto elevato
Ciclo di vita estremamente lungo (20.000 cicli)	Densità energetica inferiore
Elevata efficienza (97,5-97,8%)	Richiedono tensione di sistema 48V
Bassa manutenzione	Richiedono elettronica di gestione specifica
Adatti alla connessione in parallelo	Non compatibili con qualsiasi regolatore o inverter

I Pericoli delle Batterie

Batterie AGM/GEL - Due meccanismi di esplosione:

1. **Accumulo di idrogeno:** Durante la carica le batterie producono idrogeno. Se si accumula in un ambiente chiuso (concentrazione >4%), una scintilla causa un'esplosione.
Soluzione: Ventilazione naturale obbligatoria con aperture in basso e in alto. Divieto assoluto di fumare o usare apparecchi che producono scintille.
2. **Sovrapressione da sovratensione:** Se la tensione di carica supera i limiti, la gassificazione diventa massiccia. La pressione interna fa esplodere l'involucro proiettando acido e frammenti.
Segnali di allarme: Batterie gonfie o deformate, calde al tatto (>50°C), sibili, odore di acido, tensione >14,5V in carica.

Batterie LiFePO4 - I rischi reali:

1. **Lithium plating:** Non caricare mai a temperature inferiori a 0°C. Il litio si deposita sull'anodo formando dendriti che possono perforare il separatore e causare un cortocircuito interno, innescando una fuga termica.
2. **BMS come unico punto di fallimento:** Se si guasta, la batteria è vulnerabile a sovraccarichi e squilibri.
Requisiti per un BMS affidabile: Certificazione IEC 62619 o UL 9540, protezione da sovracorrente, sovratensione, sottotensione, bassa temperatura, bilanciamento attivo.

EMERGENZA BATTERIE

Se la batteria è gonfia, calda, emette sibili o odore di acido:

1. Stacca immediatamente i pannelli (sezionatore DC)
2. Stacca la batteria dal regolatore
3. Evacua il locale
4. Ventila
5. Non avvicinarti finché non si è raffreddata

Per LiFePO4 in fuga termica: evacua il locale, chiudi la porta, chiama i Vigili del Fuoco. Non tentare di spegnere con acqua.

Regolatore di Carica

PWM vs MPPT

Caratteristica	PWM	MPPT
Principio	Interruttore a impulsi	Convertitore DC-DC
Efficienza	70-80%	95-98%
Tensione pannelli	Deve essere prossima a quella della batteria	Può essere superiore
Utilizzo consigliato	Impianti < 150W	Qualsiasi impianto > 150W

Vantaggio pratico dell'MPPT: Un pannello da 100W a 18V su batteria da 12V: con PWM eroghi 66W, con MPPT eroghi 99W.

 **REGOLA D'ORO**

Per qualsiasi impianto di potenza superiore a 150W, utilizza un regolatore MPPT. La differenza di efficienza giustifica ampiamente il costo aggiuntivo.

Parametri Critici da Verificare

Parametro	Cosa controllare
Tensione massima di ingresso (Voc max)	Deve essere superiore alla Voc della stringa alla temperatura minima invernale. La Voc aumenta dello 0,3% per ogni °C sotto i 25°C.
Corrente massima di carica	Almeno 1,25 × Isc della stringa
Tensioni di carica configurabili	AGM: 14,4V (assorbimento), 13,8V (float). LiFePO4: 14,2-14,6V (assorbimento), 13,5-13,8V (float).
Protezione da scarica profonda	Interviene a 11,5V (12V AGM) o 12,0V (LiFePO4)
Sensore di temperatura	Compensa la tensione di carica in base alla temperatura

⚠ REGOLA D'ORO DEL REGOLATORE

Non utilizzare l'uscita LOAD del regolatore per carichi di potenza superiore a 5A o per carichi induttivi (inverter, motori, pompe). I relè interni non sono progettati per queste applicazioni. Collega sempre i carichi di potenza elevata direttamente alla batteria tramite un proprio fusibile e un interruttore sezionatore.

Esempio di Dimensionamento

Dati: 2 pannelli da 300W in serie, Voc 37V, Isc 8A, sistema 24V

- Voc totale = $37 \times 2 = 74V$
- Isc = 8A
- Regolatore MPPT con Voc max $\geq 100V$ (per margine invernale)
- Corrente di carica = $(600W / 24V) \times 1,2 \approx 30A$
- Scegli regolatore da 30A o 40A

💡 CONSIGLIO PRATICO

I regolatori economici spesso hanno tensioni di mantenimento (float) non regolabili. Verifica sempre questa caratteristica prima dell'acquisto. Per batterie AGM serve 13,8V, per LiFePO4 serve 13,5-13,8V.

Inverter

Onda Sinusoidale Pura vs Modificata

Tipo di onda	Compatibilità	Consiglio
Onda modificata	Danneggia motori, alimentatori switching, forni a microonde	SCONSIGLIATO
Onda sinusoidale pura	Compatibile con qualsiasi apparecchio	OBBLIGATORIO

 REGOLA D'ORO

La scelta dell'onda sinusoidale pura non è negoziabile. Il risparmio iniziale di un inverter a onda modificata viene ampiamente superato dal costo degli apparecchi che danneggerà.

Dimensionamento della Potenza

L'inverter deve gestire tre aspetti:

- 1. **Potenza continua (nominale):** superiore alla somma di tutti gli apparecchi che potrebbero essere accesi contemporaneamente
- 2. **Potenza di picco (surge):** per l'avviamento dei motori (3-7 volte la nominale per 1-3 secondi)
- 3. **Consumo a vuoto (standby):** 5W a 30W

Consumo continuo massimo	Inverter consigliato	Motivazione
300W	600-800W	Per gestire i picchi del frigorifero
500W	1000-1500W	Margine per futuri ampliamenti
800W	1500-2000W	L'inverter lavora al 50-60%
1200W	2500-3000W	Per motori ed elettrodomestici
2000W	4000-5000W	Abitazioni con più elettrodomestici

Il Problema dei Picchi di Avviamento

Sintomo tipico: L'inverter va in protezione (si spegne) quando si accende il frigorifero, la pompa dell'acqua o il condizionatore.

Causa: I motori a compressore e le pompe assorbono 3-7 volte la corrente nominale per 1-3 secondi all'avvio.

Soluzioni pratiche:

Soluzione	Principio
Soft-Start	Dispositivo in serie al carico che limita la corrente di avviamento
Inverter con elevata capacità di picco	Picco fino al doppio o triplo della nominale
Elettrodomestici con tecnologia Inverter	Avviamento progressivo, picchi 1,5-2 volte
Avviamento scaglionato	Evitare che più motori partano contemporaneamente

Consiglio pratico: Se l'inverter va in protezione all'accensione del frigorifero, l'installazione di un dispositivo Soft-Start è la soluzione più efficace ed economica.

Caratteristiche Aggiuntive da Ricerare

Caratteristica	Funzione
Ingresso caricabatterie (AC IN)	Collegare un generatore di backup
Priorità dei carichi programmabile	Ottimizza l'utilizzo dell'energia
Comunicazione con BMS	OBBLIGATORIO per batterie al litio
Modalità ECO/Search	Riduce il consumo a vuoto a 2-5W
Ventola termoregolata	Riduce rumore e consumo

Il Consumo a Vuoto (L'Invisibile Nemico)

L'inverter, anche quando non alimenta alcun carico, consuma energia elettrica per mantenere attivi i propri circuiti di controllo.

Tipologia di inverter	Consumo a vuoto tipico	Energia consumata in 24 ore
Inverter di fascia economica	15-30 W	360-720 Wh
Inverter di qualità costruttiva elevata	5-15 W	120-360 Wh
Inverter con modalità ECO/Search	2-5 W	48-120 Wh

Strategie per ridurre il consumo a vuoto:

- Spegnerne l'inverter quando non serve
- Utilizzare la modalità ECO/Search se disponibile
- Scegliere un inverter con basso consumo a vuoto

CONSIGLIO

Il consumo a vuoto può incidere in modo significativo sul bilancio energetico giornaliero. In un impianto da 940 Wh/giorno, un inverter che consuma 15W a vuoto per 24h assorbe 360 Wh, cioè quasi il 40% dell'energia prodotta! Scegli un inverter con basso consumo a vuoto.

Cavi e Protezioni

I Cavi Giusti per il Fotovoltaico

Tipo di cavo	Dove si utilizza	Caratteristiche
Cavo solare H1Z2Z2-K	Tra pannelli e regolatore, tra regolatore e batteria	Doppio isolamento, resistente UV, -40°C a +90°C
Cavo flessibile per batterie	Collegamenti tra batterie e inverter	Rame flessibile ad alta sezione, rosso/nero
Cavo per impianti civili	Lato AC (dall'inverter alle prese)	Isolamento 450/750V

⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare cavi rigidi per impianti civili sul lato DC. Le vibrazioni meccaniche e il vento possono causare la rottura dei conduttori, con conseguente formazione di archi elettrici e rischio di incendio.

Dimensionamento della Sezione dei Cavi

$$Sezione (mm^2) = (2 \times \rho \times L \times I) / \Delta V$$

Dove: ρ = 0,0175 $\Omega \cdot mm^2/m$ (rame), L = lunghezza totale, I = corrente, ΔV = caduta di tensione

Cadute di tensione massime:

- Campo fotovoltaico → regolatore: $\leq 2\%$
- Batteria → inverter: $\leq 2\%$
- Batteria → utenze DC: $\leq 3\%$
- Uscita AC 230V: $\leq 4\%$

Tabella orientativa per cavi in rame, caduta di tensione < 3%, sistema a 24V:

Corrente (A)	Lunghezza 2 m	Lunghezza 5 m	Lunghezza 10 m
10 A	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
20 A	2,5 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
40 A	6 mm ²	10 mm ²	25 mm ²
60 A	6 mm ²	16 mm ²	35 mm ²
80 A	16 mm ²	25 mm ²	50 mm ²
100 A	25 mm ²	35 mm ²	70 mm ²

REGOLA PRATICA

In caso di dubbio, scegli la sezione superiore. Un cavo di sezione maggiore comporta un costo leggermente superiore ma riduce le perdite, il surriscaldamento e il rischio di incendi.

Le Protezioni: Fusibili e Sezionatori**Fusibili DC:**

Punto di installazione	Dimensionamento
Tra pannello e regolatore	$1,56 \times I_{sc}$ della stringa
Tra regolatore e batteria	$1,25 \times$ corrente massima di carica
Tra batteria e inverter	$1,25-1,5 \times$ corrente nominale (tipo ritardato gD o aM)

Sezionatori DC:**⚠ ATTENZIONE**

I sezionatori per corrente continua devono essere specificamente progettati per il funzionamento in DC. Non utilizzare interruttori magnetotermici AC: in corrente continua l'arco elettrico non si estingue naturalmente, quindi un interruttore AC può fondere e incendiarsi.

Differenziale AC (lato inverter):

- Tipo A o F (non tipo AC puro)
- Sensibilità 30 mA
- Deve essere coordinato con l'inverter

SPD (Protezione da sovratensioni):

Tipo	Dove si installa	Funzione
SPD Tipo 2	Quadro DC lato pannelli	Scarica a terra le sovratensioni da fulmini
SPD Tipo 2	Quadro AC lato inverter	Protegge le apparecchiature

Installazione minima consigliata: SPD di Tipo 2 sia sul lato DC che sul lato AC.

🔒 REGOLA D'ORO

La sicurezza non è un optional. Non è un costo da evitare, non è burocrazia inutile. La sicurezza è il primo e più importante componente del tuo impianto. Senza di essa, tutti gli altri componenti perdono ogni significato.

Quadro Elettrico e Messa a Terra

Quadro Elettrico

Il quadro elettrico deve essere suddiviso in sezione DC e sezione AC, fisicamente separate.

Componenti della sezione DC:

1. Sezionatore DC tra pannelli e regolatore
2. Fusibile o sezionatore-fusibile tra regolatore e batteria
3. Fusibili per ogni derivazione di utenza DC
4. Fusibile ad alta velocità (classe aM o gPV) tra batteria e inverter
5. SPD di Tipo 2 sul lato DC

Componenti della sezione AC:

1. Interruttore differenziale (salvavita) tipo A o F, sensibilità 30 mA
2. Interruttore magnetotermico di protezione delle linee
3. SPD di Tipo 2 sul lato AC

Grado di protezione: Esterno IP65, interno IP40-IP55.

La Messa a Terra (Obbligatoria)

Elementi da collegare a terra:

- Telai metallici dei pannelli
- Struttura di supporto
- Carcassa metallica dell'inverter
- Carcasce metalliche dei quadri
- Involucri metallici delle batterie

Realizzazione del dispersore:

- Picchetto in acciaio ramato $\geq 1,5$ m
- Conduttore in rame nudo ≥ 25 mm²
- Pozzetto di ispezione
- Resistenza di dispersione $< 20 \Omega$

Installazione Meccanica dei Pannelli

Il Fissaggio sul Tetto

Superficie	Sistema di fissaggio consigliato
Tetto a tegole o coppi	Ganci in acciaio inox A2/A4 da ancorare alle travi portanti
Tetto in lamiera	Morsetti aggraffanti con guarnizioni in EPDM
Tetto piano o terrazzo	Supporti triangolari zavorrati con pesi in cemento
Installazione a terra	Paline in acciaio zincato o basamenti in calcestruzzo
Camper, barca, roulotte	Supporti angolari incollati con adesivi strutturali
Installazione su palo	Staffe metalliche a "U" o a collare

Materiali: Utilizza sempre componenti in alluminio anodizzato o acciaio inox A2/A4. L'acciaio zincato a caldo si corrode in 5-7 anni.

Distanza dal tetto: Lascia almeno 10-15 cm di intercapedine per la circolazione dell'aria.

Sicurezza in Quota

⚠ ATTENZIONE

Il lavoro in quota è la causa principale di infortuni gravi e mortali nel settore del fotovoltaico.

- Utilizza DPI anticaduta: imbracatura certificata (EN 361), cordino con assorbitore di energia (EN 355), ancoraggio su linea vita (EN 795)
- Se il tetto ha pendenza >30° o è scivoloso, non salire senza formazione e attrezzatura adeguata
- Mai lavorare da soli in quota
- Mai lavorare con vento >30 km/h o in condizioni di pioggia

Cablaggio (L'Ordine Giusto)

La Sequenza di Accensione

⚠ ATTENZIONE

L'ordine di connessione dei componenti è fondamentale. Un ordine errato può danneggiare irreparabilmente il regolatore di carica.

Procedura di accensione (ordine obbligatorio):

1. Collegare PRIMA la batteria al regolatore di carica
2. Attendere 5-10 secondi che il regolatore si avvii e visualizzi la tensione
3. Verificare che la tensione sia coerente con la tensione nominale
4. Collegare DOPO i pannelli al regolatore (con il sezionatore DC aperto)
5. Chiudere il sezionatore DC sul lato pannelli-regolatore
6. Accendere l'inverter

Procedura di spegnimento (ordine inverso):

1. Spegner l'inverter
2. Aprire il sezionatore DC sul lato pannelli-regolatore
3. Scollegare fisicamente i pannelli dal regolatore
4. Scollegare la batteria dal regolatore

● ATTENZIONE

Non invertire mai questa sequenza: collegare i pannelli al regolatore prima della batteria può causare la bruciatura istantanea dell'elettronica del regolatore.

Crimpatura dei Connettori MC4

La crimpatura dei connettori MC4 è l'operazione meccanica più critica per la sicurezza a lungo termine dell'impianto. Una crimpatura eseguita in modo non corretto causa un aumento della resistenza di contatto, con conseguente surriscaldamento, formazione di archi elettrici e potenziale incendio.

Procedura corretta:

1. Spellare il cavo per la lunghezza esatta (tipicamente 6-8 mm)
2. Inserire il capocorda nel cavo e crimpare con l'apposita pinza per MC4
3. Test di strappo: tirare il cavo con forza moderata (50N). Il capocorda non deve muoversi
4. Inserire il capocorda nel connettore fino al "click" della linguetta
5. Verifica visiva: attraverso la finestrella di ispezione, il rame deve essere visibile ma non sporgere
6. Serrare la ghiera con la chiave apposita

Errori da evitare assolutamente:

- Utilizzare pinze universali invece della crimpatrice MC4
- Lasciare fili di rame scoperti all'esterno del capocorda
- Non serrare completamente la ghiera (penetrazione di acqua, ossidazione)
- Miscelare connettori di marche diverse

Serraggio dei Morsetti delle Batterie

Ogni morsetto ha una coppia di serraggio specifica (tipicamente 6-12 Nm per M8, 15-25 Nm per M10).

CONSIGLIO

Utilizza sempre una chiave dinamometrica per il serraggio dei morsetti delle batterie. Dopo il primo ciclo di carica e scarica, ricontrolla la coppia di serraggio.

Messa in Servizio (Il Collaudo)

Checklist Pre-Accensione

- ☐ Tutti i collegamenti elettrici sono serrati alla coppia corretta
- ☐ La polarità di ogni collegamento è stata verificata con il multimetro
- ☐ I fusibili sono installati e dimensionati correttamente
- ☐ Tutti i sezionatori DC sono in posizione OFF
- ☐ L'inverter è spento
- ☐ Per AGM/GEL: il locale è ventilato, le tensioni del regolatore sono impostate
- ☐ Per LiFePO4: il BMS è funzionante, la temperatura $> +3^{\circ}\text{C}$
- ☐ Il sistema di messa a terra è collegato a tutte le masse
- ☐ Gli SPD sono installati e i loro indicatori sono verdi

Test a Freddo

1. Misurare la tensione della batteria a riposo (12,6-12,8V per 12V AGM)
2. Collegare la batteria al regolatore, attendere 10 secondi
3. Verificare che il display si accenda e legga la tensione corretta
4. Chiudere i sezionatori delle utenze DC uno alla volta
5. Accendere l'inverter a vuoto, misurare la tensione AC ($230\text{V} \pm 5\%$)
6. Collegare un carico AC di bassa potenza e verificare il funzionamento

Attivazione del Campo Fotovoltaico

1. Con il sezionatore aperto, misurare la Voc della stringa
2. Chiudere il sezionatore DC
3. Verificare sul display l'icona di carica
4. Misurare con la pinza amperometrica la corrente in ingresso

Manutenzione

Calendario di Manutenzione

Ogni 1-3 mesi:

- Pulizia dei pannelli con acqua e panno morbido (mattino presto o sera)
- Controllo visivo di cavi, morsetti e connettori
- Controllo della ventilazione del locale batterie
- Lettura del voltmetro permanente
- Controllo degli indicatori di stato degli SPD
- Controllo del display del regolatore (assenza di errori)

Ogni 6-12 mesi:

- Misura della tensione di ogni batteria singola (AGM)
- Verifica dell'equilibrio delle celle tramite BMS (LiFePO4)
- Ispezione visiva delle batterie: gonfiore, corrosione, perdite
- Ricontrollo del serraggio dei morsetti
- Pulizia della polvere da regolatore e inverter
- Verifica delle impostazioni del regolatore

Ogni 3-5 anni:

- Prova di scarica controllata delle batterie
- Sostituzione preventiva degli SPD
- Misura della resistenza di dispersione del sistema di terra

Matrice di Troubleshooting

Problema	Possibili cause	Azioni correttive
Regolatore non carica	Fusibile interrotto; Voc superiore al limite; polarità invertita; BMS in protezione	Verifica e sostituisci i fusibili; misura la Voc; controlla la polarità; resetta il BMS
Regolatore carica ma tensione non aumenta	Batteria solfatata; cella guasta; carico parassita	Prova carica separata; misura ogni singola batteria; scollega i carichi
Inverter si spegne all'avvio di un motore	Cavi di sezione insufficiente; fusibile non ritardato; batteria scarica	Verifica sezione cavi; sostituisci con fusibile ritardato; carica la batteria
Batteria AGM emette sibili o è calda	Sovratensione di carica; regolatore guasto	EMERGENZA: apri i sezionatori, stacca tutto, ventila, non avvicinarti
Batteria LiFePO4 calda o odore chimico	Fuga termica imminente; BMS guasto	EMERGENZA: evacua, chiudi la porta, chiama i Vigili del Fuoco
Produzione inferiore al previsto	Ombre; sporco; pannello o diodo di bypass guasto	Pulisci; verifica ombre; misura Voc e Isc di ogni pannello
SPD con indicatore rosso	Ha scaricato una sovratensione	Sostituire immediatamente

Il Backup: Il Generatore di Riserva

Il Generatore Termico

Dimensionamento: La potenza del generatore deve essere pari a quella dell'inverter o leggermente superiore.

Modalità di integrazione:

Modalità	Descrizione	Vantaggi	Svantaggi
Caricabatterie esterno	Il generatore alimenta un caricabatterie da rete	Semplice, economico	Non automatico
Inverter/Charger integrato	L'inverter ha un ingresso AC per il generatore	Automatico, gestito dal BMS	Costo più elevato

Interlock di sicurezza:

- Impedisce l'immissione di corrente in rete
- Impedisce l'alimentazione contemporanea da generatore e inverter

Gestione del Backup

1. Monitorare quotidianamente lo stato di carica (SOC) delle batterie
2. Avviare il generatore quando il SOC scende sotto il 40% (AGM) o il 20% (LiFePO4)
3. Far funzionare il generatore fino all'80-90% di carica
4. Spegnerne il generatore e lasciare che il fotovoltaico completi la carica

Un generatore utilizzato con questa strategia (poche decine di ore all'anno) ha costi contenuti e garantisce la continuità del servizio.

I 20 Errori Fatali (E Come Evitarli)

#	Errore	Conseguenza	Soluzione
1	Utilizzare cavi rigidi da impianto civile sul lato DC	I cavi si spezzano con vibrazioni e vento	Utilizza cavi solari flessibili H1Z2Z2-K
2	Utilizzare interruttori AC al posto di sezionatori DC	L'arco in DC non si estingue; l'interruttore fonde	Utilizza sezionatori specifici per DC
3	Collegare l'inverter all'uscita LOAD del regolatore	I relè interni si bruciano	Collegare l'inverter direttamente alla batteria
4	Miscelare connettori MC4 di marche diverse	Resistenza di contatto, arco elettrico, incendio	Utilizza connettori della stessa marca
5	Caricare batterie LiFePO4 a temperature < 0°C	Lithium plating, dendriti, fuga termica	Non caricare mai sotto 0°C (meglio 3°C)
6	Non ventilare il locale batterie AGM	Accumulo di idrogeno, esplosione	Ventilazione naturale obbligatoria
7	Dimensionare il fusibile dell'inverter sulla corrente nominale	Il fusibile interviene ad ogni avviamento	Utilizza fusibile ritardato (gD o aM) 1,25-1,5x
8	Invertire la sequenza di accensione	Bruciatura dell'elettronica del regolatore	Prima batteria, poi pannelli
9	Non calcolare la Voc alla temperatura minima	Regolatore danneggiato al primo inverno	Calcola la Voc a -10°C
10	Serraggio dei morsetti senza chiave dinamometrica	Punto caldo, fusione, incendio	Usa la chiave dinamometrica
11	Cavi DC e AC nella stessa canalina	Interferenze, rischio di accoppiamento	Canaline separate
12	Omettere la messa a terra delle masse	Rischio di folgorazione	Collega a terra tutte le masse
13	Utilizzare batterie per avviamento auto	Si deteriorano in poche settimane	Usa solo batterie Deep Cycle
14	Non sovradimensionare i pannelli	Produzione insufficiente in inverno	Installa almeno 1,5x il calcolato
15	Regolatore MPPT sottodimensionato	Sovraccarico, surriscaldamento	Margine almeno 20% sulla corrente
16	Inverter a onda modificata	Danni a motori e alimentatori	Usa solo sinusoidale pura
17	Non installare SPD	Un fulmine distrugge regolatore, inverter, BMS	Installa SPD Tipo 2 DC e AC
18	Non rispettare le norme CEI	L'assicurazione non copre i danni	Rispetta le norme e richiedi Dichiarazione di Conformità
19	Lavorare in quota senza DPI anticaduta	Rischio di caduta mortale	Usa imbracatura certificata o affidati a un professionista
20	Non ottenere i permessi edilizi	Multa e rimozione obbligatoria	Verifica in municipio prima di iniziare

Checklist Finale: Prima di Accendere

Da compilare, firmare e conservare nel libretto dell'impianto.

Progettazione:

- ☐ Schema unifilare disegnato e verificato
- ☐ Calcolo dei consumi effettuato con misurazioni reali
- ☐ Dimensionamento dei pannelli con margine invernale
- ☐ Scelta della tensione di sistema giustificata
- ☐ Calcolo della capacità di accumulo con giorni di autonomia
- ☐ Permessi edilizi ottenuti

Acquisti:

- ☐ Tutti i componenti sono di marche affidabili e certificati
- ☐ Connettori MC4 della stessa marca
- ☐ BMS per LiFePO4 certificato (IEC 62619 o UL 9540)
- ☐ Cavi solari H1Z2Z2-K della sezione corretta
- ☐ Fusibili, sezionatori e SPD correttamente dimensionati

Installazione meccanica:

- ☐ Struttura di fissaggio in alluminio o acciaio inox
- ☐ Distanza minima di 10 cm sotto i pannelli
- ☐ DPI anticaduta utilizzati durante il lavoro in quota

Installazione elettrica:

- ☐ Crimpatura MC4 verificata con test di strappo
- ☐ Morsetti delle batterie serrati con chiave dinamometrica
- ☐ Cavi DC e AC in canaline separate
- ☐ Messa a terra di tutte le masse metalliche
- ☐ SPD installati sul lato DC e sul lato AC
- ☐ Etichettatura di tutti i cavi e protezioni

Glossario dei Termini Tecnici

Termine	Spiegazione
AC	Corrente alternata. 230V, 50Hz nelle prese di casa
AGM	Batteria al piombo sigillata con elettrolita assorbito
Ah	Ampereora. Unità di misura della capacità di una batteria
BMS	Battery Management System. Gestisce e protegge le batterie al litio
Bulk	Prima fase di carica di una batteria
DC	Corrente continua. Prodotta dai pannelli e immagazzinata nelle batterie
DoD	Depth of Discharge. Profondità di scarica di una batteria
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
ESH	Equivalent Sun Hours. Ore di sole equivalente
Float	Fase di carica di mantenimento
GEL	Batteria al piombo sigillata con elettrolita in gel
Isc	Corrente di cortocircuito di un pannello
LiFePO4	Litio Ferro Fosfato. Batteria al litio ad alta sicurezza
MC4	Connettore standardizzato per pannelli fotovoltaici
MPPT	Maximum Power Point Tracking. Massimizza l'estrazione di potenza
PWM	Pulse Width Modulation. Regolazione a impulsi
SOC	State of Charge. Stato di carica di una batteria
SPD	Surge Protection Device. Protezione da sovratensioni
Voc	Voltage open circuit. Tensione a vuoto di un pannello
Wp	Watt di picco. Potenza massima di un pannello

Risorse e Dove Approfondire

Forum e community online:

- Forum dedicati al fotovoltaico (italiano)
- Gruppi di discussione sul fai-da-te fotovoltaico
- Community internazionali (Reddit r/SolarDIY)

Strumenti di calcolo online:

- Calcolatori per il dimensionamento degli impianti
- Calcolatori per la caduta di tensione
- Mappe dell'irraggiamento solare (PVGIS, NASA SSE)

Normative da consultare:

- CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori)
- CEI EN 50272-2 (sicurezza delle batterie)
- CEI 82-25 (connessione di generatori fotovoltaici)
- T.U. Sicurezza 81/08 (lavoro in quota e DPI)

Conclusioni

Un impianto fotovoltaico a isola correttamente progettato e installato è un investimento che garantisce energia affidabile e indipendenza dalla rete per decenni. Le chiavi del successo sono:

1. **Dimensionamento accurato** — basato su consumi reali misurati e sull'irraggiamento della zona
2. **Sovradimensionamento dei pannelli** — garantisce produzione anche nelle giornate nuvolose
3. **Scelta della tensione di sistema appropriata** — 24V per la maggior parte delle applicazioni domestiche
4. **Protezioni adeguate e specifiche** — fusibili, sezionatori DC, SPD, messa a terra
5. **Rispetto assoluto della sequenza di accensione** — sempre batteria prima, pannelli dopo
6. **Gestione consapevole delle batterie** — ventilazione per le AGM, BMS certificato per le LiFePO4
7. **Manutenzione regolare e documentata** — secondo il calendario di controllo previsto

LA SICUREZZA NON È UN OPTIONAL

La sicurezza è il primo e più importante componente del tuo impianto. Senza di essa, tutti gli altri componenti e tutto il lavoro di installazione perdono ogni significato.

I Diodi nel Fotovoltaico: Bypass e Blocco

Premessa: Cosa si Intende per "Stringa"?

Una stringa è un insieme di pannelli collegati in serie (uno dopo l'altro). In questa configurazione:

- Le tensioni si sommano: 2 pannelli da 37V = 74V totali
- La corrente rimane uguale: se ogni pannello eroga 8A, la stringa eroga 8A

Quando si collegano più stringhe in parallelo, i positivi si collegano insieme e i negativi insieme. Le correnti si sommano, mentre la tensione rimane uguale.

I Due Tipi di Diodi

1. Diodi di Bypass (Già Integrati nei Pannelli)

Caratteristica	Dettaglio
Dove si trovano	Già installati all'interno dei pannelli dal produttore
Funzione	Proteggono le celle dal fenomeno dell'hot spot in caso di ombreggiamento parziale
Come funzionano	Quando una parte del pannello viene ombreggiata, le celle in ombra diventano un carico resistivo. Il diodo di bypass devia la corrente intorno alle celle ombreggiate
Quanti sono	Tipicamente 3 o 4 per pannello
Sono obbligatori?	Sì, sono già integrati e non richiedono installazione

2. Diodi di Blocco (Da Installare Esternamente)

Caratteristica	Dettaglio
Dove si installano	All'esterno dei pannelli, in serie al cavo positivo di ogni stringa
Funzione	Impediscono il flusso di corrente inversa
Come funzionano	Valvola unidirezionale: permettono alla corrente di fluire dal pannello verso il regolatore, ma la bloccano se tenta di fluire al contrario
Quale diodo usare	Diodi Schottky (caduta di tensione 0,4V contro 0,7V)

Perché i Diodi di Blocco Sono Importanti

1. Scarica della batteria sui pannelli (durante la notte)

La batteria si scarica lentamente sui pannelli, riducendone la vita utile e danneggiando le celle.

2. Corrente inversa tra stringhe in parallelo

Se due o più stringhe sono in parallelo e una viene ombreggiata, le altre stringhe "spingono" corrente nella stringa ombreggiata, surriscaldandola e danneggiandola.

Dimensionamento del Diodo di Blocco

Parametro	Dimensionamento
Tensione inversa di picco (V_{RRM})	Almeno $2 \times V_{oc}$ del pannello/stringa
Corrente diretta (I_F)	Almeno $1,5 \times I_{sc}$ del pannello/stringa

Consiglio: Scegli sempre diodi più capienti del necessario. Esempio: se la corrente è 8A, scegli un diodo da 15A o 20A.

Esempio pratico: Pannello con V_{oc} 37V e I_{sc} 8A

- Tensione inversa: $2 \times 37V = 74V \rightarrow$ scegliere diodo con $V_{RRM} \geq 80V$
- Corrente diretta: $1,5 \times 8A = 12A \rightarrow$ scegliere diodo da 15A o 20A

Dissipazione di Potenza e Raffreddamento

$$Potenza\ dissipata\ (W) = Corrente\ (A) \times Caduta\ di\ tensione\ del\ diodo\ (V)$$

Esempio: Diodo Schottky con caduta di 0,4V, corrente di 8A $\rightarrow 8A \times 0,4V = 3,2W$

Corrente	Potenza dissipata (0,4V)	Serve dissipatore?
Fino a 3A	1,2W	No, il diodo si raffredda da solo
3A - 5A	2,0W	Consigliato un piccolo dissipatore
5A - 10A	4,0W	Sì, dissipatore obbligatorio
Oltre 10A	Oltre 4,0W	Sì, dissipatore di dimensioni adeguate

● ATTENZIONE

Per correnti superiori a 5A, monta sempre il diodo su un dissipatore di calore in alluminio, utilizzando pasta termoconduttiva.

Quando Servono i Diodi di Blocco?

✓ CASI IN CUI SERVONO	Perché
Stringhe in parallelo con orientamenti diversi	La stringa meno esposta può ricevere corrente da quella più esposta
Stringhe con caratteristiche diverse	Tensioni diverse possono creare correnti inverse
Stringhe con diverso numero di pannelli	Tensioni diverse, rischio di correnti inverse
Più regolatori in parallelo sulla stessa batteria	Un regolatore guasto può far fluire corrente inversa
Impianti senza regolatore	La batteria si scarica sui pannelli durante la notte

✗ CASI IN CUI NON SERVONO	Perché
Una sola stringa	Non c'è altra fonte che possa immettere corrente
Due stringhe con stesso orientamento e stessi pannelli	Le tensioni sono bilanciate
Sistema con regolatore MPPT di qualità	Il regolatore impedisce il flusso inverso dalla batteria verso i pannelli
Tre o più stringhe in parallelo	Meglio usare fusibili su ogni stringa

Perché Spesso Sono Sconsigliati

- **Perdita di energia:** Ogni diodo ha una caduta di 0,4-0,7V. Su un sistema a 24V, perdere 0,5V significa circa il 2% di energia persa
- **I regolatori MPPT proteggono già:** La maggior parte impedisce il flusso inverso
- **Rischio di surriscaldamento:** Se non dimensionato correttamente
- **Sostituiti dai fusibili:** Più efficaci ed economici

Sintesi Finale

Scenario	Cosa fare
Impianto base (1-2 stringhe, stesso orientamento, MPPT)	Non installare diodi di blocco
Stringhe con orientamenti diversi	Installa un diodo Schottky sulla stringa meno esposta
Stringhe con pannelli di caratteristiche diverse	Installa un diodo Schottky sulla stringa con tensione inferiore
Più di 3 stringhe in parallelo	Installa fusibili su ogni stringa invece dei diodi
Più regolatori in parallelo	Installa un diodo Schottky su ogni regolatore
Senza regolatore	Installa un diodo di blocco

✏ REGOLA D'ORO

Nella maggior parte degli impianti moderni con regolatore MPPT e una o due stringhe con stesso orientamento, i diodi di blocco sono superflui e causano solo perdite di potenza.

Installali solo in casi specifici. Se installi un diodo di blocco, scegliilo sempre più capiente del necessario ($\geq 1,5 \times I_{sc}$) e, per correnti $>5A$, montalo su un dissipatore.



GUIDA AI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Caratteristiche, scelta, posa e manutenzione

Achille Sacchi. Ottobre 2026

Molte più informazioni sul Canale Telegram: t.me/KitAntiBlackout

I pannelli fotovoltaici sono il cuore di qualsiasi impianto solare. Che tu stia progettando un sistema per un'abitazione, un camper, una barca o qualsiasi altra applicazione, la scelta del modulo giusto determina la resa, la durata e la convenienza economica dell'intero investimento.

Questa guida è stata pensata per chi desidera avvicinarsi al mondo del fotovoltaico con consapevolezza e sicurezza. Troverai spiegati in modo semplice e diretto i parametri tecnici, le differenze tra le tecnologie, i criteri di posa e le regole di manutenzione per garantire la massima efficienza nel tempo.


Dai moduli monocristallini ai bifacciali, dalle installazioni su tetto alle recinzioni verticali, ogni aspetto è trattato con rigore tecnico ma con un linguaggio accessibile a tutti.



Indice del Libretto III

Guida ai Pannelli Fotovoltaici

Nota importante	3
Introduzione	4
Le tecnologie dei pannelli	5
Le caratteristiche elettriche	6
Tecnologie costruttive · Diodi di bypass	7
Garanzie · Posa in opera · Dimensioni	8
Orientamento · Tilt · Ombre · Ventilazione	9
Pannelli bifacciali	10
Installazioni verticali · Curva a doppia gobba	11
Analisi orientamenti · Regole meccaniche	12
Moduli diversi o posizionati diversamente · Diodi di blocco	13
Dimensionamento diodo · Esempio · Riepilogo	14
Differenze tra diodi di bypass e di blocco	15
Compatibilità inverter · Dimensionamento elettrico	16
Calcolo Voc a freddo · Metodo pratico	17
Manutenzione e Pulizia	18

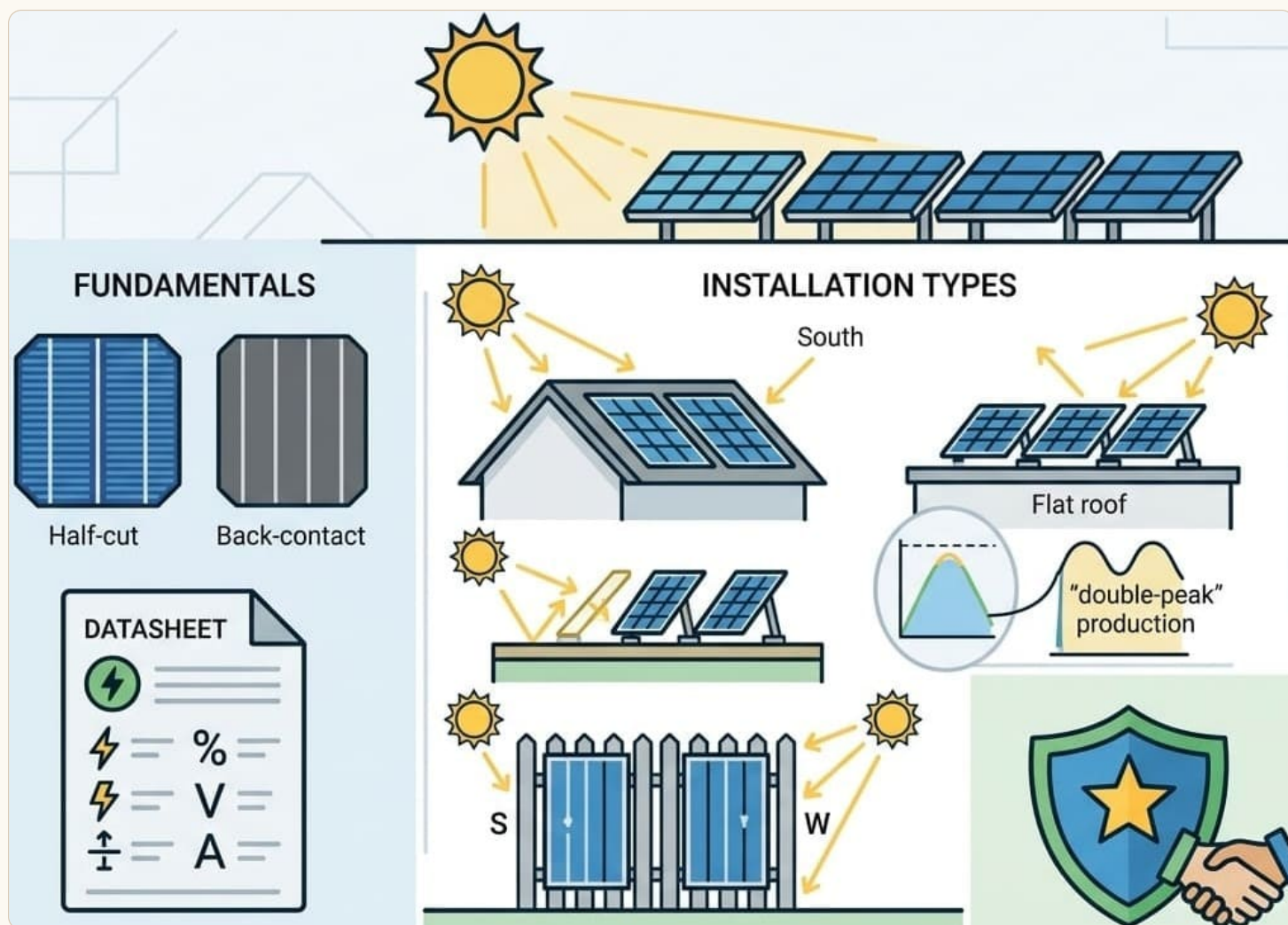

Nota importante

● NOTA DI ATTENZIONE

Questa guida ha scopo esclusivamente informativo e didattico. L'autore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti dall'uso, da errori di interpretazione o da applicazioni errate delle informazioni qui contenute. La realizzazione pratica di un impianto fotovoltaico richiede competenze tecniche specifiche; chiunque operi seguendo le indicazioni fornite lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità, attenendosi scrupolosamente alle norme di sicurezza elettrica e, in caso di dubbi, rivolgendosi a personale qualificato del settore.

La corrente continua non ha passaggi per lo zero. Un connettore MC4 mal crimpato può fondere. Usa sempre pinze crimpanti specifiche per MC4, mai il saldatore a stagno sui contatti, e verifica che il "click" di aggancio sia avvenuto.

Questa guida è ottimizzata per impianti off-grid, camper, baite e altre situazioni isolate. Per impianti collegati alla rete elettrica domestica (anche solo in autoconsumo), la legge italiana richiede la certificazione di un installatore abilitato.

Usare esclusivamente cavo solare doppio isolamento (es. H1Z2Z2-K) e non cavi elettrici standard, per resistere a UV e intemperie per 25 anni.

GUIDA AI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Caratteristiche, scelta, posa e manutenzione

Introduzione

Se stai pensando di installare un impianto fotovoltaico nella tua casa, in una baita in montagna, su un camper o per altre applicazioni, il primo passo è capire il cuore del sistema: il **modulo fotovoltaico** (pannello fotovoltaico). È lui che trasforma la luce del sole in elettricità, ed è da lui che dipendono resa, durata e convenienza dell'intero impianto.

Questa guida è pensata per chi parte da zero e vuole acquisire le conoscenze necessarie per **scegliere, installare e mantenere** correttamente i pannelli fotovoltaici. Il linguaggio è chiaro e diretto, ma i contenuti sono rigorosi: ogni parametro tecnico è spiegato partendo da ciò che serve davvero nella pratica.

Il percorso segue l'ordine logico di un progetto reale. Si parte dalle **tecnologie costruttive** — monocristallino P-type e N-type, back-contact, half-cut, shingled, vetro-vetro — per capire cosa distingue un modulo economico da uno di qualità. Si passa poi alle **caratteristiche elettriche** della scheda tecnica (Wp, Voc, Isc, Vmp, coefficiente di temperatura, NOCT), spiegando perché contano nel dimensionamento e nella resa quotidiana. Seguono i **criteri di posa in opera**: orientamento, inclinazione, gestione delle ombre, ventilazione sottomodulo, dimensioni e carichi meccanici.

Uno spazio importante è dedicato ai **pannelli bifacciali** e alle **installazioni verticali**, due soluzioni sempre più diffuse e spesso fraintese. Per i bifacciali si spiega il ruolo dell'albedo e si indicano le condizioni in cui il guadagno è reale. Per le installazioni verticali — recinzioni, barriere acustiche, ecc. — si analizza la **curva di produzione a doppia gobba** (Est-Ovest) e se ne mostrano i vantaggi operativi, in particolare nei sistemi off-grid e con accumulo.

Una parte centrale affronta un tema spesso trascurato ma decisivo: **collegare moduli diversi o posizionati diversamente**. Vengono spiegati in modo distinto i **diodi di bypass** (già presenti nel modulo, proteggono dalle ombre interne alla stringa) e i **diodi di blocco** (da aggiungere dall'installatore, proteggono dalle correnti inverse tra rami in parallelo), con criteri di dimensionamento ed esempio pratico.

Chiudono il volume la **compatibilità e il dimensionamento elettrico con l'inverter** (Voc a freddo, finestra MPPT, corrente massima) e le indicazioni su **manutenzione, pulizia e controlli periodici**.

Tutti i riferimenti a normative, autorizzazioni e burocrazia sono stati volutamente eliminati per concentrarsi sugli **aspetti tecnici e pratici**. L'obiettivo è fornirti gli strumenti operativi per progettare, scegliere e gestire un impianto fotovoltaico con consapevolezza, dal piccolo sistema per un camper all'impianto domestico su tetto.

Le tecnologie dei pannelli: cosa scegliere

Il mercato si è evoluto: la tecnologia **policristallina è fuori produzione**. La scelta reale è tra tre famiglie di moduli a silicio monocristallino:

Caratteristica	Monocristallino P-type (PERC)	Monocristallino N-type (TOPCon, HJT)	Back-Contact (IBC/BC)
Efficienza	20-21,5%	22-23,5%	23-25%
Aspetto	Scuro uniforme, griglie frontali visibili	Scuro uniforme, estetica pulita	Totalmente nero , senza griglie frontali
Costo	Economico (in fase di dismissione)	Medio (+5-10% vs PERC)	Premium (+15-25%)
Coeff. temperatura	-0,35 / -0,40 %/°C	-0,29 / -0,32 %/°C	-0,28 / -0,30 %/°C
Degrado 1° anno (LID)	2-3%	≤ 1%	≤ 0,5%
Degrado annuo successivo	0,4-0,55%	0,25-0,4%	0,2-0,35%
Vantaggio principale	Prezzo iniziale basso	Miglior resa termica, lunga durata	Estetica totale + efficienza massima
Ideale per	Budget molto limitati	Quasi tutti i tetti (scelta raccomandata)	Tetti visibili, vincoli estetici, spazi minimi

 CONSIGLIO PRATICO

La scelta ottimale per rapporto qualità/prezzo è il **monocristallino N-type (TOPCon o HJT)**. Rispetto al vecchio PERC ha un coefficiente di temperatura migliore (perde meno potenza durante le giornate estive molto calde), subisce un degrado iniziale (LID) quasi nullo e garantisce una produzione residua nettamente superiore nel lungo periodo. Il Back-Contact (IBC) è indicato per spazi ridotti o esigenze estetiche particolari.

Le caratteristiche elettriche da conoscere

Ogni pannello ha una scheda tecnica (datasheet) con parametri fondamentali per il dimensionamento elettrico:

Caratteristica	Cosa indica	Valori tipici	Perché è importante
Potenza di picco (Wp)	Potenza massima erogata in condizioni STC (1000 W/m ² , 25°C)	430-480 Wp (standard), 500-620 Wp (alta fascia)	Determina il numero di pannelli necessari per il target di potenza
Efficienza (%)	Rapporto tra energia solare ricevuta ed elettrica prodotta	21-23% (N-type), 23-25% (IBC)	Fondamentale se lo spazio di installazione è limitato
Tensione a vuoto (Voc)	Tensione ai capi del modulo senza carico collegato	37-52 V	Critico: la somma dei Voc in serie a freddo non deve mai superare la tensione max dell'inverter
Tensione lavoro (Vmp)	Tensione alla quale il modulo eroga la massima potenza	31-44 V	La somma dei Vmp della stringa deve rientrare nel range di funzionamento del tracker MPPT
Corrente cortocircuito (Isc)	Corrente massima erogabile in cortocircuito	11-14 A	Serve a dimensionare sezioni dei cavi, fusibili e protezioni di stringa
Coeff. temperatura (Pmax)	Perdita percentuale di potenza per ogni °C oltre i 25°C della cella	Ottimo: < -0,29 %/°C Buono: -0,30 / -0,32 %/°C	Impatta sulla resa estiva più del valore nominale di Wp
NOCT / NMOT	Temperatura raggiunta dalla cella in condizioni di lavoro reali	38-45 °C	Più è basso, migliore è la dissipazione termica del modulo

Analisi del Degrado (LID e PID)

- **LID (Light-Induced Degradation):** Perdita di potenza che avviene nelle prime ore di esposizione alla luce. I pannelli P-type perdono fino al 3% subito; i pannelli N-type sono immuni a questa specifica reazione e perdono ≤ 1%.
- **PID (Potential-Induced Degradation):** Degrado causato da correnti di dispersione verso terra per alte tensioni di stringa. Scegliere moduli contrassegnati come "PID-Free".

Tecnologie costruttive e assemblaggio

Oltre alla chimica della cella, la resa e la durata dipendono dall'architettura del modulo:

- **Half-cut (Mezze celle):** Il pannello è diviso elettricamente in due metà indipendenti e le celle sono tagliate a metà. Riduce della metà la corrente all'interno della singola cella, riducendo le perdite per effetto Joule del 75% e migliorando la tolleranza alle ombre parziali.
- **Shingled (A tegola):** Le celle sono sovrapposte leggermente e connesse con adesivi conduttivi senza l'uso di busbar metallici frontali. Elimina i punti di stress termico e riduce il rischio di microfratture (*microcracks*).
- **Vetro-Vetro vs Vetro-Backsheet** (tipico di molti pannelli bifacciali): I moduli Vetro-Vetro sostituendo il foglio plastico posteriore con un secondo strato di vetro temperato offrono una protezione superiore contro umidità, usura meccanica, nebbie saline e incendi.

Diodi di Bypass

Sono diodi integrati all'interno del giunto di derivazione (*junction box*) sul retro del pannello, tipicamente in numero di 3 per modulo. **Sono sempre presenti nei pannelli moderni** e la loro funzione è **proteggere il pannello dagli effetti dell'ombreggiamento**, specialmente quando i pannelli sono **collegati in serie** (in una stringa).

Quando una porzione di celle è in ombra, quelle celle non generano corrente e, se attraversate dalla corrente prodotta dalle celle in pieno sole, si surriscaldano (effetto *hot-spot*). Il diodo di bypass entra in conduzione quando la tensione ai capi del sotto-gruppo di celle ombreggiate si inverte, **cortocircuitando** quella sezione e permettendo alla corrente di "saltare" le celle in ombra.

- Si evita il surriscaldamento localizzato che può danneggiare il pannello.
- La corrente continua a fluire nel resto della stringa, anche se con una perdita di tensione pari alla sezione bypassata.

NOTA TECNICA

I diodi di bypass sono **già presenti** nel pannello e non vanno aggiunti dall'installatore. La loro presenza è obbligatoria per la certificazione del modulo. I diodi di bypass **non hanno nulla a che fare** con i diodi di blocco: i primi proteggono dai danni da ombreggiamento all'interno di una stringa in serie; i secondi proteggono dai flussi di corrente inversa tra rami in parallelo con esposizioni diverse (vedi pagina 13).

Garanzie e qualità

Valutare un modulo richiede l'analisi di due garanzie distinte:

Tipo di garanzia	Cosa copre	Valori consigliati
Garanzia di prodotto	Difetti di fabbricazione, penetrazione di umidità, delaminazione, rottura delle cornici	Minimo 15-25 anni (alcuni produttori premium offrono 30 anni)
Garanzia prestazioni	Massimo degrado di potenza producibile negli anni	30 anni , con output residuo garantito $\geq 87-90\%$

FATTORE TIER 1

La classificazione **BloombergNEF Tier 1** non certifica direttamente la qualità del singolo pannello, ma la stabilità finanziaria dell'azienda produttrice (bancabilità). Scegliere produttori Tier 1 offre maggiori garanzie che l'azienda sia ancora operativa per coprire eventuali reclami in garanzia a distanza di decenni.

Posa in opera e layout

Dimensioni, Pesì e Carichi Meccanici

- **Dimensioni modulo standard:** ~175-180 cm × 110-115 cm (superficie di circa 2 m²).
- **Peso:** 20-22 kg per monofacciali (vetro-backsheet); 24-28 kg per moduli doppio vetro.
- **Spazio necessario:** Per un impianto da 6 kWp servono circa 12-14 pannelli, pari a circa **25-30 m²** di superficie netta dei soli moduli (spazio utile su tetto consigliato: **35-40 m²** considerati i margini di rispetto).
- **Tenuta meccanica:** Verificare la resistenza del pannello ai carichi di neve (tipicamente 5400 Pa) e al vento (2400 Pa).

Orientamento e Tilt (Inclinazione)

- **Orientamento:**
 - **Sud:** Massima produzione annuale complessiva.
 - **Sud-Est / Sud-Ovest:** Perdita di resa contenuta (5-8%).
 - **Est / Ovest:** Perdita annuale del 15-20%, ma curva di produzione più ampie e spalmate durante il giorno.
- **Inclinazione (Tilt):**
 - **Nord Italia:** 30° - 35°
 - **Centro Italia:** 25° - 30°
 - **Sud Italia e Isole:** 20° - 25°

Ombreggiamento e Dissipazione Termica

- **Gestione ombre:** Se vi sono ombreggiamenti puntuali e inevitabili (comignoli, alberi, antenne), utilizzare **ottimizzatori di potenza** a livello di singolo modulo o **microinverter**. In alternativa, assicurarsi che l'inverter gestisca correttamente lo scan MPPT globale.
- **Ventilazione sottomodulo:** Su tetti inclinati, mantenere un'intercapedine d'aria di almeno **8-10 cm** tra la parte posteriore del pannello e le tegole. Una cattiva ventilazione fa salire la temperatura di esercizio della cella, riducendo l'efficienza fino al 5-10% nei mesi estivi.

Pannelli bifacciali

Principio di funzionamento

I moduli bifacciali utilizzano celle trasparenti sul retro e una struttura vetro-vetro, permettendo di convertire in elettricità anche la luce che colpisce la parte posteriore del pannello, derivante dalla riflessione del terreno o delle superfici circostanti (**Albedo**).

Tipo di Superficie sottostante	Valore indicativo Albedo	Guadagno Bifacciale Stimato
Neve fresca	80-90%	+20% / +30%
Membrana bianca / Cemento chiaro / Ghiaia chiara	50-70%	+12% / +20%
Erba / Terreno chiaro	15-25%	+5% / +10%
Tegole scure / Asfalto	5-10%	< 5% (Trascurabile)

- **Fattore di bifaccialità:** Espresso in percentuale (es. 80%), indica l'efficienza della faccia posteriore rispetto a quella anteriore.

Indicazioni pratiche di montaggio

- **Non installare** i moduli bifacciali adesi a tetti a falda con tegole scure (il retro non riceverebbe luce).
- **Tetti Piani:** Utilizzare strutture che sollevino il bordo inferiore del pannello di almeno **40-50 cm** dalla superficie per permettere alla luce riflessa di distribuirsi uniformemente sul retro.
- **A Terra / Carport:** Sollevare la struttura ad almeno **80-100 cm** dal suolo per massimizzare la cattura dell'albedo.
- **Sottostruttura:** Evitare profilati metallici che attraversino trasversalmente il retro del pannello creando ombre strette e continue sulle celle posteriori.

NOTA SULLE RECINZIONI

L'indicazione di sollevare la struttura ad almeno 80-100 cm dal suolo vale per le installazioni **a terra** e per i **carport**, dove serve massimizzare la cattura dell'albedo sul retro del modulo. Per le **recinzioni verticali**, invece, non è necessaria: è sufficiente mantenere il bordo inferiore libero dalla vegetazione, tipicamente a **30-50 cm** da terra (fino a 50-80 cm se l'erba è alta). In questo caso il guadagno bifacciale dipende soprattutto dalla **luce diffusa** e dall'**assenza di ombre sul retro**, non dall'altezza dal suolo.

NOTA SUL VETRO-VETRO

I moduli **vetro-vetro** incapsulano le celle tra due lastre di vetro temperato, offrendo una **durata nettamente superiore** rispetto ai moduli tradizionali vetro-backsheet: resistono meglio a umidità, corrosione, nebbia salina, ammoniaca, sbalzi termici e raggi UV, con un degrado annuo inferiore (circa **0,4%**) e garanzie prodotte fino a **30 anni**. Il rovescio della medaglia è il **peso maggiore**: un vetro-vetro pesa circa il **15-25% in più** di un vetro-backsheet equivalente (circa **15-18 kg/m²** contro **12,5 kg/m²**), richiedendo una verifica della portata del tetto o della struttura. Tuttavia, se la struttura lo consente, la maggiore longevità e la produzione stabile nel tempo rendono il vetro-vetro la scelta **da preferire** per chi punta a un impianto duraturo.

Installazioni verticali (esempio in recinzioni)

L'installazione verticale (90° di tilt) sfrutta moduli bifacciali ed è indicata per recinzioni civili/industriali, barriere acustiche o configurazioni agrivoltaiche.

La curva di produzione "A Doppia Gobba" (Est-Ovest)

Mentre un impianto tradizionale inclinato a Sud produce una parabola con un unico picco a mezzogiorno, una struttura verticale con orientamento **Est-Ovest** genera due picchi di produzione distinti:

1. **Picco Mattutino:** Il sole irradia direttamente la faccia rivolta ad Est.
2. **Picco Pomeridiano/Serale:** Il sole irradia direttamente la faccia rivolta ad Ovest.

Questa distribuzione riduce la sovrapproduzione nelle ore centrali della giornata e copre meglio i consumi domestici tipici (mattina e tardo pomeriggio).



VANTAGGIO OPERATIVO

La curva a doppia gobba è particolarmente adatta per sistemi **off-grid** o per impianti con accumulo, dove l'energia prodotta al mattino e al tramonto viene utilizzata direttamente, riducendo la necessità di sovradimensionare le batterie.

Un vantaggio da non trascurare è che il posizionamento verticale rende i moduli bifacciali praticamente indistruttibili dalla grandine e impedisce alla neve di accumularsi: la grandine colpisce con angolo radente senza concentrare l'impatto, la neve scivola verso il basso per gravità. Ne consegue meno rischi di rottura del vetro e produzione mantenuta anche in inverno, senza interventi manuali di pulizia.

Analisi degli Orientamenti della Struttura Verticale

Orientamento della Struttura	Esposizione delle due facce	Rendimento relativo	Analisi operativa
EST-OVEST	Faccia A → Est Faccia B → Ovest	90-95%	Configurazione Ottimale. Produzione perfettamente bilanciata su due picchi giornalieri. Sfrutta l'irraggiamento diretto su entrambi i lati in ore diverse.
NORD-SUD	Faccia A → Sud Faccia B → Nord	80-85%	Il lato Sud lavora ad alte prestazioni nelle ore centrali (anche se penalizzato dall'angolo d'incidenza a 90° in estate). Il lato Nord lavora solo di luce diffusa e albedo.
Esposizione singola prevalente	Faccia A → Est/ Ovest Faccia B → Coperta/ Inutilizzata	70-75%	Indicata solo per coprire carichi specifici in una precisa fascia oraria.

 **NOTA SULL'ESPOSIZIONE A NORD**
In un pannello bifacciale verticale, la faccia esposta a Nord produce energia unicamente tramite radiazione diffusa e riflessione del terreno sferzata sul retro. Sebbene funzioni, presenta un rendimento ridotto rispetto al lato esposto a Sud o Est/Ovest.

Regole di Installazione Meccanica e Spaziatura

- **Spazio dal suolo:** Mantenere il bordo inferiore del modulo ad almeno **50-80 cm** da terra. Questo evita l'oscuramento causato dalla vegetazione, protegge il vetro da schizzi di fango o accumuli di neve e permette alla luce riflessa sul terreno di raggiungere la fascia inferiore del pannello.
- **Dimensionamento strutturale (Carico Vento):** Un pannello posizionato verticalmente funge da barriera aerodinamica ("effetto vela"). Le strutture di supporto e le fondazioni (plinti o palificate) devono essere dimensionati per resistere a raffiche di vento secondo le mappe di idoneità della zona.
- **Distanza tra file parallele:** Se si installano più file verticali nello stesso spazio, la distanza tra le file deve essere pari ad almeno **3-4 volte l'altezza della struttura** per evitare che la prima fila proietti ombre portate sulla seconda durante le ore a sole basso.

Installazione di moduli diversi o posizionati diversamente

Nella pratica, capita spesso di dover collegare tra loro pannelli con esposizioni diverse (es. alcuni a Sud in pieno sole, altri a Est/Ovest o parzialmente in ombra) o con caratteristiche elettriche differenti (tensioni o potenze non allineate).

Cos'è una stringa?

Nel gergo tecnico del fotovoltaico, una **stringa** è un insieme di pannelli fotovoltaici collegati tra loro **in serie** (positivo di un pannello al negativo del successivo). I pannelli in una stringa condividono la stessa corrente, mentre le loro tensioni si sommano. Esempio: 4 pannelli da 40 Vmp ciascuno formano una stringa da 160 Vmp.

⚠ Il problema dei collegamenti in parallelo con tensioni o esposizioni diverse

Quando si collegano in parallelo due o più rami, stringhe o singoli pannelli, che si trovano in condizioni differenti, si verifica un fenomeno pericoloso:

- **Rami con esposizioni diverse** (es. uno a Sud in pieno sole e uno a Est/Ovest o in ombra parziale)
- **Rami con tensioni nominali differenti** (es. moduli di marche o tecnologie diverse)
- **Rami con potenze di picco non allineate**

In queste condizioni, il ramo in pieno sole (o a tensione maggiore) "spinge" corrente verso il ramo in ombra (o a tensione inferiore). Il pannello nel ramo più debole, non riuscendo a generare una tensione sufficiente, si comporta come un carico passivo: la corrente lo attraversa in senso inverso, surriscaldandolo e deteriorandolo rapidamente.

ESEMPIO

Colleghi in parallelo un pannello esposto a Sud (in pieno sole) e uno esposto a Nord (in ombra). Il pannello a Sud produce corrente e la "spinge" verso quello a Nord, che si trova a doverla assorbire in senso inverso, surriscaldandosi e deteriorandosi.

🔧 La soluzione: i Diodi di BLOCCO (da installare quando serve)

Cosa sono: A differenza dei diodi di bypass (già nel pannello), i diodi di blocco sono componenti di potenza che **DEVE** aggiungere l'installatore in fase di cablaggio.

A cosa servono: Impediscono che la corrente fluisca in senso inverso da un ramo in pieno sole (o a tensione maggiore) verso un ramo in ombra o a tensione inferiore, quando due o più rami sono collegati in parallelo.

Quando servono (casi tipici):

- Stringhe in parallelo con **esposizioni diverse** (es. falda Sud + falda Est/Ovest)
- Stringhe in parallelo con **orientamenti differenti** (es. Sud-Est + Sud-Ovest disassati)
- Pannelli di **potenza o tensione nominale differente** collegati in parallelo
- Configurazioni ibride con moduli di **tecnologie diverse** (es. mix P-type / N-type)
- **Aggiunte progressive** di stringhe non perfettamente allineate all'impianto esistente

Dove si installano: In serie al polo positivo di ogni stringa (o di ogni singolo pannello)

Dimensionamento del diodo di blocco

- **Tensione inversa (V_{RRM}):** Deve essere superiore alla V_{oc} più alta tra i rami in parallelo.
 - *Approccio nominale:* $V_{RRM} \geq V_{oc} + 5-10 \text{ V}$ (es. $V_{oc} 48 \text{ V} \rightarrow$ diodo 50-55 V)
 - *Approccio prudentiale:* $V_{RRM} \geq 1,5 \times V_{oc}$ (es. $V_{oc} 48 \text{ V} \rightarrow$ diodo 72 V, si prende 100 V)
- **Corrente diretta (I_F):** Deve essere superiore alla I_{sc} del ramo che protegge.
 - *Approccio nominale:* $I_F \geq 1,2 \times I_{sc}$ (es. $I_{sc} 14 \text{ A} \rightarrow 16,8 \text{ A} \rightarrow$ si prende 20 A)
 - *Approccio prudentiale:* $I_F \geq 1,25 \times I_{sc}$ (es. $I_{sc} 14 \text{ A} \rightarrow 17,5 \text{ A} \rightarrow$ si prende 20 A)
- **Dissipatore termico:** Obbligatorio per correnti $> 5-8 \text{ A}$.
- **Tipologia consigliata:** Diodo **Schottky** (minore caduta di tensione in conduzione, quindi minori perdite di potenza rispetto a un diodo al silicio standard).

Esempio pratico di dimensionamento

Scenario: Due stringhe in parallelo con esposizioni diverse:

Stringa	Esposizione	Tensione (V_{oc})	Corrente (I_{sc})
Stringa A	Sud (pieno sole)	49,8 V	13,9 A
Stringa B	Nord (ombra)	45,0 V	11,2 A

Problema: La stringa A in pieno sole "spinge" corrente verso la stringa B in ombra, che la assorbe in senso inverso, surriscaldandosi e danneggiandosi.

Diodo di blocco per la stringa B (il ramo più debole, da proteggere):

1. **Tensione:** $V_{RRM} \geq 49,8 \text{ V} \rightarrow$ scelgo **100 V** (valore commerciale prudentiale)
2. **Corrente:** $I_F \geq 11,2 \times 1,25 = 14 \text{ A} \rightarrow$ scelgo **20 A**
3. **Tipologia:** **Schottky**
4. **Dissipatore:** **Obbligatorio** ($I > 8 \text{ A}$)
5. **Posizione:** in serie al positivo della stringa B

Viceversa, quando la stringa B è in pieno sole e la stringa A è molto in ombra, la stringa B potrebbe spingere corrente verso la stringa A, che viene attraversata in senso inverso.

Pertanto, in tutti i casi in cui i pannelli sono collegati in parallelo e sono orientati in modo diverso oppure hanno caratteristiche elettriche differenti, ciascuno di essi va munito di un diodo di blocco. In caso di anomalie del regolatore di carica, serve anche ad impedire che, soprattutto di notte, la corrente passi dalle batterie ai pannelli

REGOLA PRATICA PER NON CONFONDERSI

- **BYPASS** = "salta l'ombra DENTRO il pannello" $\rightarrow$ già presente, non toccare
- **BLOCCO** = "ferma la corrente inversa TRA rami in parallelo" $\rightarrow$ da aggiungere se serve

 DIFFERENZE FONDAMENTALI TRA I DUE TIPI DI DIODI, SPESSO CONFUSI

Aspetto	Diodo di BYPASS	Diodo di BLOCCO
Chi lo installa	Il produttore (già nel pannello)	L'installatore (esterno, da cablare)
Dove si trova	Junction box sul retro del modulo	In serie al positivo di ogni stringa/ramo
Protegge da	Ombre parziali interne al modulo (serie)	Corrente inversa tra rami in parallelo
Quando serve	Sempre (obbligatorio, già di fabbrica)	Solo con paralleli a esposizione/tensione diversa
Effetto se manca	Hot-spot, microfratture, rischio incendio	Degrado accelerato, distruzione del modulo in ombra
Dimensionamento	Già fatto dal produttore	Lo calcola l'installatore (V_{RRM} , I_F)
Tipologia	Diodo al silicio standard	Diodo Schottky consigliato

Compatibilità e dimensionamento elettrico con l'inverter

Il corretto accoppiamento tra moduli e inverter richiede la verifica di tre parametri elettrici fondamentali:

1. **Tensione Max (Voc a freddo)** → **NON superare MAI la tensione max d'ingresso dell'Inverter**
2. **Corrente Max (Isc / Imp)** → **Verificare che la corrente di stringa rientri nei limiti MPPT**
3. **Tensione di Lavoro (Vmp)** → **Mantenere la somma dei Vmp all'interno della finestra MPPT**

Che inverter si intende?

In questa guida, con il termine "inverter" si intende il **dispositivo che riceve la corrente continua dalle stringhe fotovoltaiche** e che include la funzione di **inseguimento del punto di massima potenza (MPPT)**. A seconda del tipo di impianto, questo dispositivo può essere:

Tipo di sistema	Dispositivo che gestisce le stringhe PV	Include MPPT?	Include regolazione di carica?
Grid-connected (casa collegata alla rete)	Inverter di stringa	Sì	No (non ci sono batterie)
Off-grid (camper, baita, recinzione)	Regolatore di carica MPPT	Sì	Sì
Ibrido (rete + batterie, oppure off-grid evoluto)	Inverter ibrido	Sì	Sì

IN SINTESI

Quando leggi "inverter" in questa guida, pensa a:

Il dispositivo che riceve i pannelli fotovoltaici, li fa lavorare al punto di massima potenza (MPPT) e gestisce la carica delle batterie (se presenti).

Questo dispositivo può essere:

- un **inverter ibrido** (se serve anche la 230 V AC);
- un **regolatore di carica MPPT** (se serve solo la parte DC/batteria);
- un **inverter di stringa** (se non ci sono batterie e si è collegati alla rete).

I tre parametri (Voc a freddo, Isc/Imp, Vmp) servono **sempre** a proteggere l'ingresso PV di questo dispositivo e a farlo lavorare nella sua finestra MPPT.

Calcolo della Tensione a Vuoto Massimo (V_{oc_max}) a freddo

I pannelli fotovoltaici aumentano la propria tensione al diminuire della temperatura. Per evitare la rottura dello stadio d'ingresso dell'inverter, è necessario calcolare la V_{oc} della stringa alla temperatura minima storica del sito di installazione (es. -10°C):

FORMULA DI CALCOLO

$$V_{oc_modulo_min} = V_{oc_STC} + ((T_{min} - 25^{\circ}\text{C}) \times (\text{Coeff. } V_{oc} (\%/^{\circ}\text{C}) / 100) \times V_{oc_STC})$$

$$\text{Tensione Totale Stringa} = V_{oc_modulo_min} \times \text{Numero di pannelli in serie}$$

Il valore risultante deve essere inferiore alla tensione massima ammessa dal singolo ingresso MPPT dell'inverter (es. 600 V o 1000 V).

Verifica pratica e margini di sicurezza

⚠ ATTENZIONE

Il superamento della tensione massima d'ingresso dell'inverter (anche per pochi Volt) provoca la distruzione immediata dello stadio di potenza. Verificare sempre il calcolo a freddo con un margine di sicurezza del 5-10%.

Metodo pratico (senza calcoli). Se non vuoi applicare la formula ogni volta, usa un fattore di maggiorazione sulla Voc di targa: $\times 1,07$ a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\times 1,11$ a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\times 1,15$ a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Moltiplica poi per il numero di pannelli in serie e confronta il risultato con la tensione massima dell'inverter: la Voc della stringa deve restare sotto il 90% di quel limite. Regola a memoria: in zona temperata, la somma delle Voc di targa della stringa non deve superare il 90% della tensione massima dell'inverter.

Esempio. Modulo con Voc = 50 V, 12 pannelli in serie, sito a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, inverter con MPPT max 600 V. Voc maggiorata = $50 \times 1,11 = 55,5\text{ V} \rightarrow$ Voc stringa = $55,5 \times 12 = 666\text{ V}$, troppo alta (il limite prudenziale è 540 V). Si riduce a 9 pannelli: $55,5 \times 9 = 499,5\text{ V}$ ✓

Verifica degli altri due parametri

- **Corrente massima (Isc / Imp):** la corrente di stringa (Isc del modulo $\times$ numero di stringhe in parallelo) deve rientrare nei limiti dell'ingresso MPPT dell'inverter. Se l'inverter accetta al massimo 15 A per MPPT e la stringa produce 14 A, siamo al limite: meglio non superare l'80-90% del valore massimo per evitare derating termico.
- **Tensione di lavoro (Vmp):** la somma delle Vmp dei moduli in serie deve cadere all'interno della finestra MPPT dell'inverter (es. 200–800 V). Se la stringa produce 160 Vmp e l'inverter parte a 200 V, il sistema non si avvia. Se produce 850 Vmp e l'inverter si ferma a 800 V, si perde produzione nelle ore centrali.

🔑 REGOLA PRATICA

Prima di collegare una stringa all'inverter, verifica sempre:

- Voc stringa a freddo < 90% della tensione max inverter ✓
- Isc stringa < corrente max MPPT ✓
- Vmp stringa compresa nella finestra MPPT ✓

Se uno dei tre parametri non rientra, modificare il numero di pannelli in serie o la configurazione delle stringhe.

Manutenzione e pulizia

Manutenzione ordinaria e pulizia

- **Perché pulire:** polvere, sabbia, escrementi di volatili, polline e smog possono ridurre la resa dal 2% fino al 10% e, nei casi peggiori, anche oltre. La pulizia non è solo estetica: è una forma di gestione delle prestazioni.
- **Come pulire:**
 - Usare acqua demineralizzata (evita aloni e residui calcarei) oppure acqua di rete non troppo dura, con risciacquo abbondante.
 - Per lo sporco ostinato (escrementi, muschio, smog incrostato): sapone neutro biodegradabile diluito in acqua tiepida o un detergente specifico per pannelli solari.
 - Spazzole a setole morbide o panni in microfibra, per evitare graffi.
- **Quando pulire:** nelle ore più fresche (mattino presto o sera), mai sotto il sole diretto.
- **Da NON fare:**
 - Detergenti aggressivi, acidi o abrasivi.
 - Idropulitrici ad alta pressione: danneggiano i sigilli del telaio e possono creare microfratture nelle celle.
 - Pulire a pannelli caldi: rischio di shock termico e rottura del vetro temperato.
- **Frequenza:** in ambito residenziale è sufficiente 1-2 lavaggi all'anno (primavera e autunno), salvo condizioni particolari (zone costiere, agricole, urbane inquinate).

Controlli strumentali periodici

- **Termografia IR:** ispezione con termocamera per individuare celle surriscaldate (*hot-spot*), diodi di bypass guasti o connessioni difettose.
- **Serraggio coppie di montaggio:** verifica periodica delle staffe e dei morsetti di fissaggio sottoposti a vibrazioni da vento.
- **Verifica connettori MC4:** controllare visivamente l'assenza di infiltrazioni di umidità o principi di archi elettrici nei punti di giunzione dei cavi di stringa.



GUIDA AI REGOLATORI DI CARICA PWM & MPPT

Analisi tecnica revisionata, regole di dimensionamento e criteri di installazione fotovoltaica

Achille Sacchi. Ottobre 2026

Molte più informazioni su: Canale Telegram: t.me/KitAntiBlackout

I [Supercondensatori Artigianali SC](#) possono essere collegati direttamente ai pannelli fotovoltaici, rispettando unicamente il limite di tensione massima. Tuttavia, se si intende realizzare impianti che integrino anche accumulatori commerciali, allora tra i pannelli e le batterie deve essere interposto un regolatore di carica, che provveda a regolare sia la tensione sia la corrente.

Questa guida è stata pensata per chi desidera avvicinarsi al mondo del fotovoltaico fai-da-te con consapevolezza e sicurezza. Che tu stia progettando un impianto per una baita in montagna, per un camper, per una barca o per una semplice fonte di energia di riserva, il primo passo fondamentale è comprendere il cuore del sistema: il regolatore di carica.

Tra le diverse tecnologie disponibili, il regolatore PWM (Pulse Width Modulation) rappresenta la soluzione più diffusa ed economica, ma il suo corretto utilizzo richiede il rispetto di precise regole di dimensionamento. In questa guida troverai spiegate in modo semplice e diretto le proporzioni numeriche essenziali per evitare errori costosi e garantire la durata nel tempo dei tuoi accumulatori.

Verranno inoltre affrontati i principi di funzionamento del regolatore MPPT (Maximum Power Point Tracking), illustrandone i vantaggi e i criteri di scelta, in modo da fornirti un quadro completo e aggiornato per la progettazione del tuo impianto fotovoltaico a isola.



Indice del Libretto IV

Guida ai Regolatori di Carica PWM e MPPT

Nota importante	3
Introduzione	4
La prima regola: tensione	5
La seconda regola: la corrente · La terza regola: il rapporto di carica	6
Come calcolare la potenza dei pannelli · Batterie al litio · Proporzioni · Errori	7
Collegamenti · Esempio pratico · Regole d'oro per principianti	8
Introduzione all'MPPT · Principio · Confronto fisico	9
Prima regola MPPT · Seconda regola · Vantaggi del collegamento in serie	10
Tabella comparativa · Regole d'oro aggiornate	11
Conclusione · Nota finale	12



Nota importante:

● NOTA DI ATTENZIONE

Questa guida ha scopo esclusivamente informativo e didattico. L'autore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti dall'uso, da errori di interpretazione o da applicazioni errate delle informazioni qui contenute. La realizzazione pratica di un impianto fotovoltaico richiede competenze tecniche specifiche; chiunque operi seguendo le indicazioni fornite lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità, attenendosi scrupolosamente alle norme di sicurezza elettrica e, in caso di dubbi, rivolgendosi a personale qualificato del settore.

GUIDA COMPLETA AI REGOLATORI DI CARICA: PWM & MPPT

Analisi tecnica revisionata, regole di dimensionamento e criteri di installazione fotovoltaica

Introduzione

Se stai pensando di realizzare un impianto fotovoltaico fai-da-te per alimentare una baita, un camper, una barca o semplicemente per avere una fonte di energia di riserva, il primo ostacolo è capire come collegare i pannelli alle batterie senza bruciare tutto.

Il cuore di questo collegamento è il regolatore di carica. Tra i vari tipi esistenti, il PWM è il più diffuso per gli impianti economici. Il suo nome è l'acronimo di Pulse Width Modulation. In pratica funziona come un interruttore molto veloce che si apre e si chiude per regolare il flusso di energia dai pannelli verso le batterie.

Questa guida è pensata per chi parte da zero e vuole capire le proporzioni numeriche fondamentali per non sbagliare.

La prima regola: tensione

Il regolatore PWM non trasforma la tensione. Questo è il punto più importante e spesso frainteso.

Il PWM prende la tensione che arriva dai pannelli e la "taglia" per adattarla a quella delle batterie. L'eccesso di tensione viene sprecato sotto forma di calore.

Per questo motivo, con un regolatore PWM, la tensione del pannello deve essere compatibile con quella della batteria. In pratica, un pannello progettato per un sistema da 12V deve caricare una batteria da 12V. Un pannello da 24V deve caricare una batteria da 24V.

⚠ ATTENZIONE ALLA COMPATIBILITÀ E AI LIMITI HARDWARE

Quando si parla di "pannello da 12V" non ci si riferisce alla sua tensione reale. Un pannello da 12V ha in realtà una tensione a vuoto (V_{oc}) di circa 22 Volt e una tensione al punto di massima potenza (V_{mp}) di circa 17-18 Volt. Questi valori sono più alti della batteria perché il pannello deve poter spingere la corrente nella batteria per caricarla.

- Usa un pannello che ha una tensione di circa 17-18 Volt per caricare una batteria da 12 Volt.
- Usa un pannello che ha una tensione di circa 34-36 Volt per caricare una batteria da 24 Volt.

Rischio di danneggiamento e inefficienza: Se colleghi un pannello con una tensione molto più alta (es. un pannello da 24V con V_{mp} di 36V) a una batteria da 12V utilizzando un regolatore PWM, oltre a subire un pesante spreco energetico poiché la tensione viene tagliata a circa 14V mantenendo la sola corrente nativa del pannello, rischi di bruciare il regolatore. La maggior parte dei PWM economici non accetta infatti tensioni a vuoto (V_{oc}) così elevate in ingresso.

La seconda regola: la corrente

Il regolatore PWM deve avere una portata in Ampere sufficiente per gestire la corrente prodotta dai pannelli

Per calcolare la portata necessaria, prendi la corrente di corto circuito del pannello, indicata sul retro come I_{sc} , e moltiplicala per 1,25.

Pratica ingegneristica consigliata: Portata minima del regolatore = $I_{sc} \times 1,25$

Esempio: Un pannello da 250W ha una I_{sc} di circa 14 Ampere. Moltiplica 14 per 1,25 e ottieni 17,5 Ampere. Scegli quindi un regolatore da 20 Ampere.

- Se hai più pannelli in parallelo, la corrente si somma. Due pannelli da 14 Ampere ciascuno danno una corrente totale di 28 Ampere. Moltiplica 28 per 1,25 e ottieni 35 Ampere. Scegli un regolatore da 35 o 40 Ampere.
- Se hai più pannelli in serie, la tensione si somma ma la corrente rimane uguale a quella di un singolo pannello. Questo è un vantaggio perché puoi usare un regolatore più piccolo.

La terza regola: il rapporto di carica

Questa è la regola più importante per la durata delle batterie. Il rapporto di carica è il rapporto tra la corrente di carica dei pannelli e la capacità della batteria.

Per le batterie al piombo, che sono le più comuni per i principianti, la regola d'oro è: la corrente di carica deve essere circa un decimo della capacità della batteria. Questo rapporto è spesso indicato come C/10, dove C è la capacità in Ampereora.

In parole povere, per ogni 10 Ampereora di capacità della batteria, ti serve 1 Ampere di corrente dai pannelli

- Una batteria da 100 Ampereora ha quindi bisogno di una corrente di carica di circa 10 Ampere.
- Una batteria da 200 Ampereora ha bisogno di una corrente di carica di circa 20 Ampere.
- Una batteria da 300 Ampereora ha bisogno di una corrente di carica di circa 30 Ampere.

Questo rapporto è il migliore compromesso tra costi e durata. Con C/10 si punta a ottenere una carica completa nelle ore utili di sole garantendo un'ottima gestione della batteria.

✚ CHIARIMENTO SULLA CORRENTE LENTA E SOTTOCARICA

Se usi un rapporto più basso, ad esempio C/20 (es. 5A di carica su 100Ah), la corrente ridotta non rovina la batteria di per sé; anzi, una carica lenta è strutturalmente molto delicata sulle piastre. Il vero pericolo risiede nel tempo di insolazione giornaliero limitato: se le ore di sole non sono sufficienti a raggiungere la tensione di assorbimento (boost) per completare la carica, l'accumulatore rimarrà in uno stato di sottocarica cronica, che causerà una solfatazione precoce e distruttiva nel giro di pochi mesi.

Al contrario, se usi un rapporto troppo alto, ad esempio C/5, la ricarica diventa eccessivamente rapida, la batteria si surriscalda e la sua vita utile si riduce.

Come calcolare la potenza dei pannelli

Una volta che hai capito il rapporto di carica, calcolare la potenza dei pannelli è semplice.

1. **Primo passo:** dividi la capacità della batteria in Ampereora per 10. Ottieni la corrente di carica ideale in Ampere.
2. **Secondo passo:** moltiplica la corrente di carica per la tensione della batteria. Ottieni la potenza dei pannelli in Watt.

Esempio con batteria 12V e 200 Ah:

- $200 / 10 = 20 \text{ A}$ di corrente di carica
- $20 \text{ A} \times 12 \text{ V} = \mathbf{240 \text{ W}}$ di pannelli necessari

Quindi per una batteria da 12V e 200Ah ti serve un pannello da 240W o due pannelli da 120W in parallelo.

Esempio con batteria 24V e 300 Ah:

- $300 / 10 = 30 \text{ A}$ di corrente di carica
- $30 \text{ A} \times 24 \text{ V} = \mathbf{720 \text{ W}}$ di pannelli necessari

Le batterie al litio

Le batterie al litio, in particolare quelle al litio ferro fosfato, sono diverse dalle batterie al piombo. Possono accettare correnti di carica molto più elevate.

Per le litio, il rapporto di carica ideale è tra un terzo e la metà della capacità. Questo significa che per una batteria da 100 Ampereora, la corrente di carica ideale è tra 33 e 50 Ampere.

Con le litio puoi quindi installare pannelli più potenti e caricare la batteria molto più velocemente. Ma attenzione: i regolatori PWM standard sono progettati per batterie al piombo. Per usare il litio devi verificare che il regolatore abbia un profilo di carica specifico per litio e che sia programmabile. Alcuni modelli moderni hanno versioni dedicate per litio. Se il tuo regolatore non è compatibile, rischi di danneggiare la batteria.

Le proporzioni numeriche in sintesi

Per una batteria al piombo da 12V:

Batteria (12V)	Corrente di Carica	Potenza Pannelli
50 Ampereora	5 Ampere	60 Watt
100 Ampereora	10 Ampere	120 Watt
150 Ampereora	15 Ampere	180 Watt
200 Ampereora	20 Ampere	240 Watt
300 Ampereora	30 Ampere	360 Watt

Per una batteria al piombo da 24V:

Batteria (24V)	Corrente di Carica	Potenza Pannelli
100 Ampereora	10 Ampere	240 Watt
200 Ampereora	20 Ampere	480 Watt
300 Ampereora	30 Ampere	720 Watt

Cosa succede se sbagli

- Se i pannelli sono troppo piccoli, l'impianto rischia una sottocarica cronica e la batteria si solfata, accorciando la sua vita da 5 anni a soli 1-2 anni.
- Se i pannelli sono troppo grandi (rapporti superiori a C/5), la batteria si surriscalda deteriorando le piastre interne.

I collegamenti dei pannelli

I pannelli si possono collegare tra loro in due modi.

- **In serie:** si collega il positivo di un pannello al negativo del successivo. La tensione si somma, mentre la corrente rimane uguale a quella di un singolo pannello. Con il PWM, se colleghi pannelli in serie, la tensione totale non deve superare la tensione massima di ingresso del regolatore, che di solito è intorno ai 50 Volt per i modelli economici.
- **In parallelo:** si collegano tutti i positivi insieme e tutti i negativi insieme. La corrente si somma, mentre la tensione rimane uguale a quella di un singolo pannello. Con il PWM, la corrente totale non deve superare la portata del regolatore.

La scelta del collegamento dipende dal sistema. Se hai una batteria da 12V, puoi collegare in parallelo più pannelli da 12V. Se hai una batteria da 24V, puoi collegare in serie due pannelli da 12V.

Esempio pratico passo passo

Partiamo da zero. Vuoi realizzare un impianto economico per una baita di montagna.

1. Scegli una batteria al piombo AGM da 12V e 200 Ampereora. Costa meno delle litio ed è adatta al fai-da-te.
2. Calcola i pannelli necessari. Dividi 200 per 10 e ottieni 20 Ampere di corrente di carica. Moltiplica 20 Ampere per 12 Volt e ottieni 240 Watt di pannelli.
3. Scegli il pannello. Puoi prendere un pannello da 250W oppure due pannelli da 120W in parallelo. La tensione del pannello deve essere 12V, il che significa che avrà una V_{mp} di circa 17-18 Volt.
4. Scegli il regolatore. La corrente di corto circuito del pannello da 250W è circa 14 Ampere. Moltiplica 14 per 1,25 e ottieni 17,5 Ampere. Scegli un regolatore da 20 Ampere.
5. Verifica il rapporto. 20 Ampere di pannelli per 200 Ampereora di batteria. Il rapporto è un decimo perfetto.

I componenti finali sono: batteria 12V 200Ah AGM, pannello 250W 12V, regolatore PWM 20A.

REGOLE D'ORO PER I PRINCIPIANTI

1. La tensione del pannello deve essere compatibile con la batteria e rientrare rigorosamente nei limiti del regolatore.
2. La corrente di carica deve essere dimensionata correttamente in base alle ore di sole disponibili per evitare la sottocarica.
3. Applica sempre un margine prudenziale del 25% sulla corrente massima del regolatore rispetto alla I_{sc} .
4. I cavi devono essere di sezione adeguata per prevenire surriscaldamenti.
5. Se passi al litio, assicurati che il regolatore sia compatibile.

Introduzione all'MPPT

Se il regolatore PWM rappresenta la soluzione essenziale ed economica, il regolatore MPPT (Maximum Power Point Tracking) costituisce l'evoluzione tecnologica avanzata. La traduzione letterale, "Inseguimento del Punto di Massima Potenza", ne descrive il funzionamento: un microprocessore interno gestisce l'accoppiamento elettrico per fare lavorare il pannello sempre nel punto in cui eroga la massima potenza possibile (V_{mp} e I_{mp}).

Il principio di funzionamento elettrico

A differenza dell'MPPT che ottimizza il punto di lavoro del modulo, il regolatore PWM funziona sostanzialmente come un interruttore elettronico rapido. Quando il PWM è chiuso, il pannello fotovoltaico viene forzatamente "trascinato" a lavorare alla stessa tensione della batteria.

La minore efficienza del PWM non deriva dal fatto che distrugga l'energia in ingresso o che agisca come una resistenza passiva; l'inefficienza è causata dal fatto che, costringendo il pannello a scendere alla tensione della batteria (es. da 36V a 14V), il pannello stesso non opera più nel suo punto di massima potenza e produce strutturalmente meno Watt di quelli che potrebbe dare.

Confronto fisico sulla gestione della potenza

Immaginiamo un pannello da 200W con punto di massima potenza a 36V e 5,5A ($36V \times 5,5A = 200W$), collegato a una batteria a 14V:

- **Il regolatore PWM** connette direttamente il modulo alla batteria, costringendo la tensione di lavoro a stabilizzarsi a 14V. Di conseguenza, la potenza reale generata dal pannello si riduce, ma la corrente viene comunque trasferita ed efficientata dal regolatore verso la batteria in base al punto della curva di carico. La perdita sul campo rispetto all'MPPT si attesta intorno al 20-30% proprio perché il pannello lavora fuori dal suo range ottimale.
- **Il regolatore MPPT**, grazie a un convertitore DC-DC integrato, lascia lavorare il pannello a 36V e 5,5A (estraendo tutti i 200W) e poi trasforma elettronicamente questa potenza abbassando la tensione a 14V e aumentando proporzionalmente la corrente in uscita verso la batteria a circa 14 Ampere ($200W / 14V \approx 14,2A$).

La prima regola MPPT: svincolo delle tensioni

Con un regolatore MPPT, cade l'obbligo di accoppiare un pannello da 12V a una batteria da 12V. Puoi collegare pannelli ad altissima tensione (ad esempio pannelli da casa/rete con tensioni di 40V, 60V o superiori) su un banco batterie da soli 12V o 24V.

⚠ VINCOLO ELETTRICO TASSATIVO

L'unico vincolo elettrico tassativo riguarda la tensione massima a vuoto (V_{oc}) del campo fotovoltaico, che non deve mai, in nessun caso (soprattutto nei mesi invernali dove il freddo fa aumentare la tensione dei moduli), superare la tensione limite indicata sul manuale dell'MPPT (es. 75V, 100V, 150V).

La seconda regola MPPT: il dimensionamento in base alla potenza

Nei regolatori MPPT, la portata in Ampere indicata sul dispositivo (es. MPPT 30A) rappresenta la massima corrente che il regolatore può erogare in uscita verso le batterie.

Per calcolare la taglia del regolatore MPPT necessario, si divide la potenza totale dei pannelli per la tensione nominale della batteria:

$$\text{Corrente di uscita MPPT (A)} = \frac{\text{Potenza totale dei Pannelli (W)}}{\text{Tensione della Batteria (V)}}$$

Esempio pratico: Hai un campo fotovoltaico da 400W e una batteria da 12V. $400W / 12V = 33,3$ Ampere. Sceglierai un regolatore MPPT da 40 Ampere. Se lo stesso impianto da 400W fosse configurato con una batteria a 24V: $400W / 24V = 16,6$ Ampere. In questo caso basterà un regolatore MPPT da 20 Ampere.

Il vantaggio del collegamento in serie

Poiché l'MPPT gestisce tensioni elevate in ingresso in modo efficiente, la configurazione ottimale prevede quasi sempre il collegamento dei pannelli in serie. Questo offre tre enormi vantaggi:

1. **Cavi più sottili:** Aumentando la tensione, la corrente nel tragitto dai pannelli al regolatore rimane bassa, consentendo l'uso di cavi di sezione inferiore senza perdite.
2. **Ricarica mattutina anticipata:** La tensione dei pannelli in serie supera immediatamente la soglia minima della batteria, avviando la ricarica molto prima rispetto a un sistema PWM.
3. **Migliore gestione delle ombre:** Gli MPPT moderni ottimizzano la resa anche in caso di parziale ombreggiamento delle stringhe in serie.

Tabella comparativa: Quando scegliere PWM e quando MPPT

Caratteristica	Regolatore PWM	Regolatore MPPT
Costo	Molto economico e accessibile	Più costoso (investimento tecnologico)
Efficienza energetica	Modesta (il pannello lavora fuori dal punto ideale)	Massima (insegue il punto di massima potenza)
Compatibilità Pannelli	Solo pannelli dedicati con tensione coerente	Qualsiasi tipo di pannello (anche alta tensione)
Configurazione ideale	Pannelli in parallelo	Pannelli in serie (alta tensione)
Clima ideale	Caldo e costante, forte insolazione	Freddo, nuvoloso o instabile
Dimensione Impianto	Piccolissimi impianti (sotto i 150W-200W)	Impianti medi e grandi (sopra i 200W)

🔧 REGOLE D'ORO AGGIORNATE PER SISTEMI MPPT

1. **Controlla la Voc massima:** Calcola la tensione a vuoto totale e mantieniti al di sotto del limite d'ingresso dell'MPPT, includendo un margine per le temperature rigide.
2. **Calcola sugli Ampere di uscita:** Scegli il regolatore basandoti sulla corrente massima di carica erogata alla batteria.
3. **Flessibilità con le batterie al Litio:** I regolatori MPPT integrano funzioni avanzate per la totale personalizzazione delle soglie di carica per il Litio (LiFePO4).
4. **Identica sequenza di avvio:** Ricorda l'obbligo assoluto di collegare prima la batteria e solo successivamente i pannelli solari.

Conclusione Generale

Se il tuo budget è ridotto e stai realizzando un impianto minimale per un uso prettamente estivo, il PWM assolve al suo compito con una spesa irrisoria. Se invece intendi sfruttare moduli di grande potenza, abiti in zone con meteo variabile o desideri massimizzare la resa delle tue batterie, il regolatore MPPT rappresenta un investimento consigliato che si ripaga autonomamente grazie all'energia aggiuntiva recuperata quotidianamente.



● NOTA IMPORTANTE

Questa guida ha scopo puramente informativo e didattico. L'installazione pratica di un impianto fotovoltaico deve essere effettuata da personale tecnico qualificato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica.

Grazie per aver letto

CHI SONO

Mi chiamo Achille Sacchi e sono laureato in Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: Scienze Geologiche. Oltre a occuparmi da molto tempo dell'inquinamento elettromagnetico da radiazioni naturali e artificiali, sono un appassionato di soluzioni per l'efficienza energetica e il benessere abitativo. Progetto, costruisco e sperimento sistemi a basso costo per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di energia elettrica, utilizzando, nel modo più semplice ed efficiente possibile, risorse naturali come l'energia solare e le temperature ambientali. Questo mi ha permesso di realizzare un'abitazione completamente autonoma dal punto di vista energetico. Sono anche uno dei fondatori e coordinatore del Progetto Sociale Supercondensatori Artigianali SC, che promuove l'autocostruzione di accumulatori (Supercondensatori SC) e l'autonomia energetica attraverso tecnologie semplici e accessibili. Il mio obiettivo principale è diffondere pratiche e tecnologie sempre più ecologiche e replicabili, sperando di contribuire a un futuro più sostenibile.

Collana "Libretti sull'Autonomia Energetica"

Se questi libretti ti sono stati utili, condividili con chi sta muovendo i primi passi verso l'indipendenza energetica.

Canali Telegram: t.me/KitAntiBlackout · t.me/SupercondensatoriArtigianali

Siti WEB: progettosocialesc.it e www.casasalute.it